

RADIO PLANS

ELECTRONIQUE

Loisirs

ISSN 0033 7668

N° 444 Novembre 1984

**Détermination
de la direction
d'un satellite**

**Les capteurs
et leurs
applications**

**Basicode :
l'esperanto
des ordinateurs ?**

**Mise au point T.V :
mire de barres
et quadrillage
(convergence et pureté)**

**AC PARAM :
correcteur
paramétrique**


13 f

Photo E.S.A

Belgique: 97 FB - Suisse: 4 FS - Canada: 2 - Espagne: 220 Pesetas - Tunisie: 138 Dinar

T 2438 - 444 - 13,00 F

T 2438 - 444 - 13,00 F

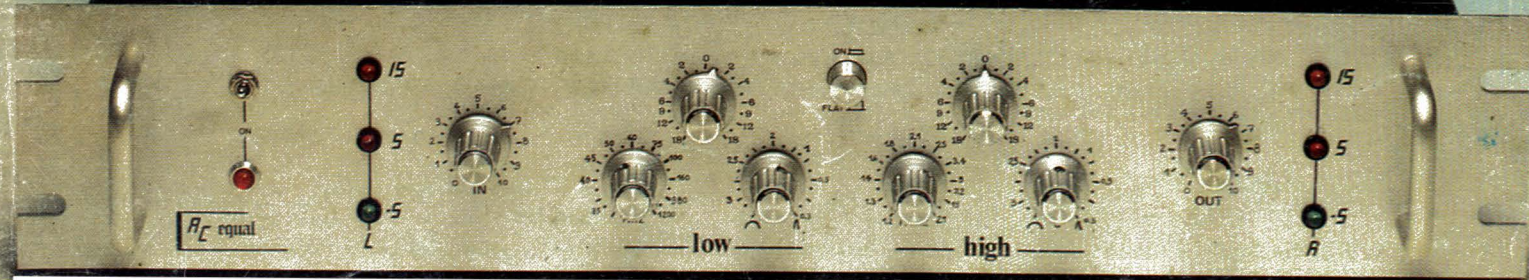



DISTRIBUTEUR

SIEMENS

343.31.65 +

11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS

Métro : Reuilly Diderot - RER Nation

**SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRÉS
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS****888****CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - GI - ESM - PANTEC
TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE**

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

**EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DE FICHES
TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE**Accompagné
de 10,50 F
en timbre**FORFAIT EXPEDITION PTT : 20,00 F pour toute commande****CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES MKH PLASTIPUCES**

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|------|-------|------|----------|------|--------|------|
| B 32560 250V 3,3 nF | 1,30 | 15 nF | 1,40 | 68 nF | 1,70 | 220 nF | 2,10 | 1 µF | 4,20 |
| 1 nF | 1,30 | 4,7 | 1,30 | 22 | 1,40 | 100 | 1,90 | 330 nF | 2,70 |
| B 32562 | | | | | | | | | |
| 1,5 µF | 1,30 | 6,8 | 1,30 | 33 | 1,40 | 100V 470 | 3,20 | 1,5 | 5,20 |
| 2,2 µ | 1,30 | 10 | 1,40 | 47 | 1,50 | 150 | 1,90 | 680 | 4,00 |
| | | | | | | | | 2,2 | 6,80 |

CONDENSATEURS CERAMIQUE PRO MULTICOUCHE XTR 5 mm 100 V

| | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-----------------|------|
| 220 pF | 1,50 | 1 nF | 1,50 | 6,8 nF | 1,60 | 33 nF | 2,20 | 150 nF | 4,00 |
| 330 pF | 1,50 | 2,2 nF | 1,50 | 10 nF | 2,00 | 47 nF | 2,50 | 220 nF | 6,00 |
| 470 pF | 1,50 | 3,3 nF | 1,50 | 15 nF | 2,00 | 68 nF | 2,50 | | |
| 680 pF | 1,50 | 4,7 nF | 1,60 | 22 nF | 2,20 | 100 nF | 3,00 | > 2,2 nF : 50 V | |

CERAMIQUE DISQUE TYPE II (1 pF à 4,7 nF. E 12) l'unité 0,80**CERAMIQUE DECOUPLAGE MULTICOUCHE SIBATIT 63 V. 5 mm**

10 nF... 1,00 22 nF... 1,10 33 nF... 1,20 47 nF... 1,30 68 nF... 1,40 100 nF... 1,50

CONDENSATEURS POLYPROPYLENE DE PRECISION 2,5 %

De 10 pF à 33 nF. E 6 l'unité 2,50

MICRO SELFS pour C.I. 10 %. Format résistance. B78

De 1 µH à 4,7 mH. E 6 l'unité 3,50

RESISTANCES 1/4 W : 0,30 F / 1/2 W : 0,30 F / 1 W : 0,70 F / 3 W : 8 F**MATERIEL UHF et TELEVISION**

| | | | | | |
|-----------|-------|------------------|--------|-------------|-------|
| LM 311 | 13,00 | SDA 2003 (promo) | 100,00 | TCA 4500 A | 21,40 |
| S 576 B/C | 36,00 | SDA 2010-A1 | 106,50 | TDA 1046/47 | 28,40 |
| AB 0529 | 36,60 | SDA 2112-2 | 55,90 | TDA 1048 | 29,90 |
| SAB 0600 | 33,70 | SDA 2014 | 51,00 | TDA 1195 | 25,00 |
| SAB 3210 | 54,30 | SO 41 P | 15,50 | TDA 4050 B | 28,70 |
| SAB 3211 | 25,50 | SO 42 P | 17,70 | TDA 4290 | 33,50 |
| SAB 3271 | 49,80 | TBA 120S | 12,00 | TDA 4292 | 45,00 |
| SAB 4209 | 75,00 | TBA 231 | 14,00 | IDA 4920 | 24,00 |
| SAJ 141 | 50,30 | TCA 205 A | 32,00 | TDA 7000 | 40,00 |
| SAS 231 W | 52,20 | TCA 345 A | 18,00 | TFA 1001 W | 36,00 |
| SAS 251 | 41,20 | TCA 780 | 27,00 | TUA 2000 | 40,40 |
| SAS 5800 | 30,00 | TCA 965 | 20,00 | UAA 170/180 | 22,00 |

µA 741 CP... 5,00 NE 555 CP... 5,00 LM 324 N... 12,00

REGUL. TO220. 7805 à 7824... 11,00 7905/6/8/12/15/18/24... 12,50

Nouveaux circuits télécommande infrarougeSorties directes 8 canaux SLB 3801 - Emetteur... 40,00 F
SLB 3802 - Récepteur... 55,00 F**OPTOELECTRONIQUE SIEMENS**

| | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------------|-------|------------------|------|
| Led Rectangulaire | 2,70 | Led 5 mm | 1,70 | Led 3 mm | 1,70 |
| Led Bicolore R.V. | 8,00 | Led 254 | 2,90 | Led 1x1,5mm 3,70 | |
| INFRAROUGE : LED LD 271 | 3,30 | Led clignotante | 10,00 | | |
| | | PHOTOTRANSISTOR BP 103 B | 5,00 | | |

AFFICHEUR A LED

| 10 mm | | Poi Rouge Vert | | 13 mm | | Poi Rouge Vert | |
|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-------|--|----------------|--|
| HD 1105 chiffre AC | 13,50 15,50 | HD 1131 chiffre AC | 12,00 14,00 | | | | |
| HD 1106 signe AC | 15,50 17,50 | HD 1132 signe AC | 14,50 16,50 | | | | |
| HD 1107 chiffre KC | 13,50 15,50 | HD 1133 chiffre KC | 12,00 14,00 | | | | |
| HD 1108 signe KC | 15,50 17,50 | HD 1134 signe KC | 14,50 16,50 | | | | |
| | | DL 3401 chiffre | AC 28,20 | | | | |
| | | DL 3403 chiffre | KC 28,20 | | | | |
| | | DL 3406 signe | AC + KC 29,20 | | | | |

CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE - TRANSISTORS - DIODES - PONTS - CONNECTIQUE - COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME - VOYANTS - INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE - ETC...

DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF... 10,50 F en timbres

RADIO PLANS

ELECTRONIQUE Loisirs

Société Parisienne d'Édition

Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 200.33.05.

Président-Directeur Général
Directeur de la Publication
Jean-Pierre VENTILLARDRédacteur en chef
Christian DUCHEMINRédacteur en chef adjoint
Claude DUCROSCourrier des lecteurs
Paulette GROZA

Publicité : Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél. : 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris.

Chef de publicité : **Mlle A. DEVAUTOUR**
Service promotions : **S. GROS**
Direction des ventes : **J. PETAUTON**

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. »

Abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

France : 1 an 112 F - Étranger : 1 an 205 F (12 numéros).

Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.**IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.**Ce numéro a été tiré Copyright ©1984
à 93 400 exemplaires**Dépôt légal novembre 1984 - Editeur 1245 - Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composition COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.**

COTATION DES MONTAGES

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :

temps :

Moins de 2 h de câblage



Entre 2 h et 4 h de câblage



Entre 4 h et 8 h de câblage



Plus de 8 h

difficulté :

Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière



Mise au point nécessitant un matériel de mesure minimum (alim., contrôleur)



Montage nécessitant des soins attentifs et un matériel de mesure minimum



Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure évolué (scope, géné BF, contrôleur, etc.)

dépense :

Prix de revient inférieur à 200 F



Prix de revient compris entre 200 F et 400 F



Prix de revient compris entre 400 F et 800 F




Prix de revient supérieur à 800 F

Réalisation

31 | FA 2 filtre actif
et bruit rose

35 | Mire à «tout faire»

77 | AC PARAM
égaliseur paramétrique

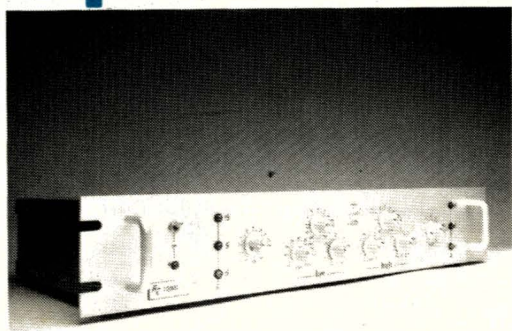

91 | Préampli et
millivoltmètre AF



Technique


19 | Les capteurs
et leurs
applications

Ont participé à ce numéro:
J. Alary, M. Barthou, J. Ceccaldi,
C. Couillec, F. de Dieuleveult,
G. Ginter, P. Gueulle, M.-A. de-
Jacquelot, C. de Maury, S. Nuef-
fer, M. Rateau, R. Rateau, J. Sa-
bourin.

35 | Détermination
de la position
d'un satellite

54 | Réception par
satellite :
Station amateur 4 GHz

57 | Liste des satellites
géostationnaires (suite)

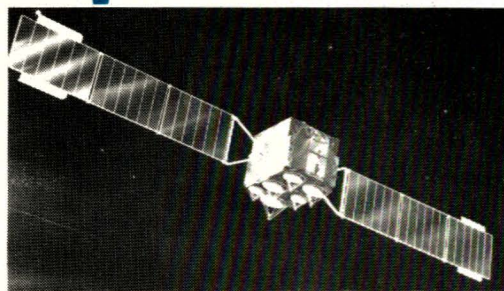

Micro-Informatique

72 | Basicode :
L'Esperanto des
ordinateurs




Divers

30 | Page circuits imprimés

64 | Infos

70 | Détaillants
qui êtes-vous ?
PENTASONIC

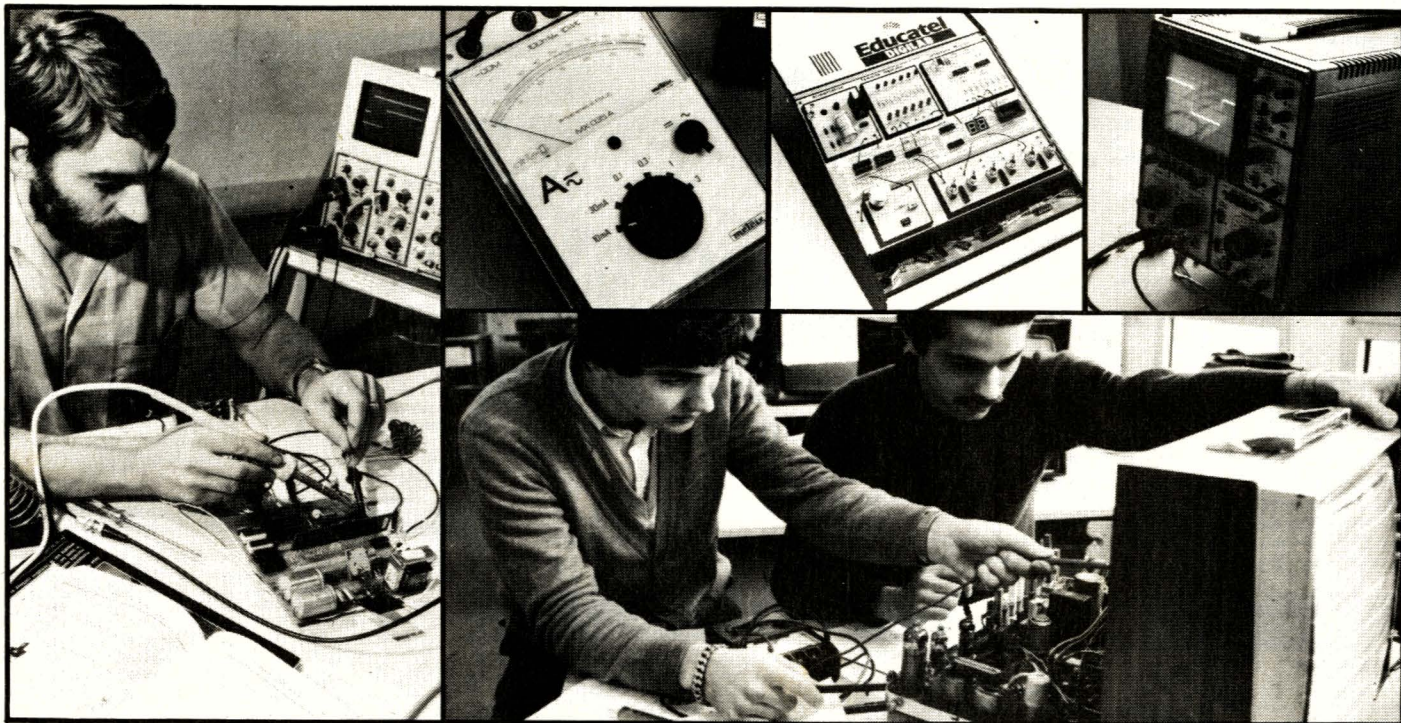

un métier dans l'électronique : Educatel vous en donne les moyens

Notre programme d'étude comprend trois aspects :

- Un enseignement théorique par des cours par correspondance à suivre chez vous et à votre rythme. Vous êtes en permanence assisté et conseillé par un professeur qui corrige vos devoirs
- Un enseignement pratique sur du matériel que vous utiliserez chez vous. Vous disposerez d'un équipement professionnel complet utilisant une technologie de pointe et adapté à votre spécialité : pupitre d'expérimentation digitale, carte micro-processeur, ampli stéréo, etc.
- Un stage de perfectionnement (facultatif) dans notre centre de stage à Paris. Vous aurez la possibilité de travailler sur du matériel de professionnel (oscilloscopes double trace, multimètres numériques, mire télévision couleur, etc.) et de bénéficier directement des conseils d'un professionnel.

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16-7-1971 sur la formation continue).

Si vous êtes demandeur d'emploi, l'ASSEDIC peut éventuellement vous accorder certaines aides (nous consulter).

**EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel
3000X - 76025 ROUEN Cédex**



G.I.E. Unieco Formation
Groupement d'écoles spécialisées.
Etablissement privé d'enseignement
par correspondance soumis au contrôle
pédagogique de l'Etat.

Radio TV Hi-Fi

- Monteur dépanneur radio TV
- Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi (cours TV couleurs)
- Monteur dépanneur vidéo
- Technicien radio TV
- Technicien radio TV Hi-Fi
- Technicien en sonorisation.

Automatismes et robotique

- Technicien en micro-processeurs
- Technicien en automatismes
- Spécialisation en automatismes.

Electronique

- Electronicien
- Intallateur dépanneur en électroménager
- Technicien électronicien
- C.A.P. ou B.P. électronicien
- B.T.S. électronicien
- Technicien en micro-électronique
- Technicien en micro-processeurs.

POSSIBILITE
DE COMMENCER
VOS ETUDES
A TOUT MOMENT
DE L'ANNEE

BON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs.

M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐

NOM Prénom

Adresse: N° Rue

Code postal [] [] [] [] Localité

(Facultatifs)

Tél. Age Niveau d'études

Profession exercée

Précisez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse :

**EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation
3000X - 76025 ROUEN CEDEX**

Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins - 4000 Liège
Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion.


ou téléphonez au
**(1) 208.50.02
(35) 71.70.27**



SOGEX

RAP093

Les capteurs et leurs applications

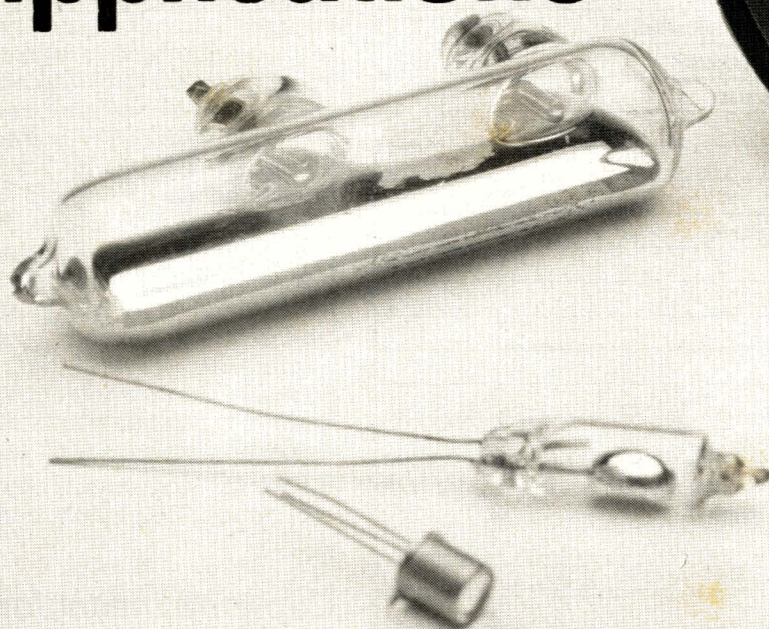

Bon nombre d'applications décrites dans la revue font appel aux capteurs. Ainsi en est-il des différents montages d'alarme ou de mesures. Il va de soi que dans la plupart des cas on a affaire à des capteurs du genre lumineux, magnétique ou ultra-sonore. Encore faut-il que chacun d'eux corresponde à une utilisation rationnelle eu égard à leurs caractéristiques, ainsi, bien entendu qu'au domaine d'emploi qui leur est réservé. Le but de cet article est de fournir au lecteur une schémathèque relativement complète de ce qui se fait en ce domaine y compris la mise en œuvre et les différentes applications possibles.

Bien que cet article ne se veuille pas exhaustif, loin s'en faut, nous avons voulu quand même faire en sorte de décrire et d'expliciter du mieux possible des capteurs très différents de ceux précités et qui, dans bien des cas, alliés à l'électronique permettront à tout un chacun de réaliser l'appareil «AD HOC» correspondant réellement à un besoin potentiel. Nous avons voulu en outre que ces différents capteurs, reflets pour la plupart de matériels à utilisation domestique, puissent être facilement approvisionnés et à part quelques exceptions au niveau de matériel peu courant dont la description peut apporter au lecteur une information rédactionnelle peu facile d'accès, nous avons fait en sorte de bannir les différents capteurs professionnels, de surcroît fort onéreux, dont la place n'était guère dans un article de ce genre.

Ainsi, comme avec l'article «Température et thermométrie» paru dans les numéros 439, 440 et 441, le lecteur intéressé pourra puiser une foule de renseignements et bon nombre d'idées concernant un problème particulier. De cette façon, nous pensons répondre peu ou prou aux résultats de l'enquête RPEL de janvier 1984 justifiant les articles théoriques permettant à chacun de progresser par une meilleure connaissance des matériels afin de mener à bien par la suite la réalisation des montages proposés.

Les capteurs décrits

Le tableau ci-dessous nous indique les différents capteurs dont nous allons parler. Comme nous l'avons dit, la liste n'en est nullement exhaustive, il va de soi qu'une parution entière n'y suffirait pas, mais le lecteur s'apercevra aisément que peu de domaines ont été omis. Nous donnons d'ailleurs dans ce même tableau, une colonne des quelques applications qui peuvent être envisagées.

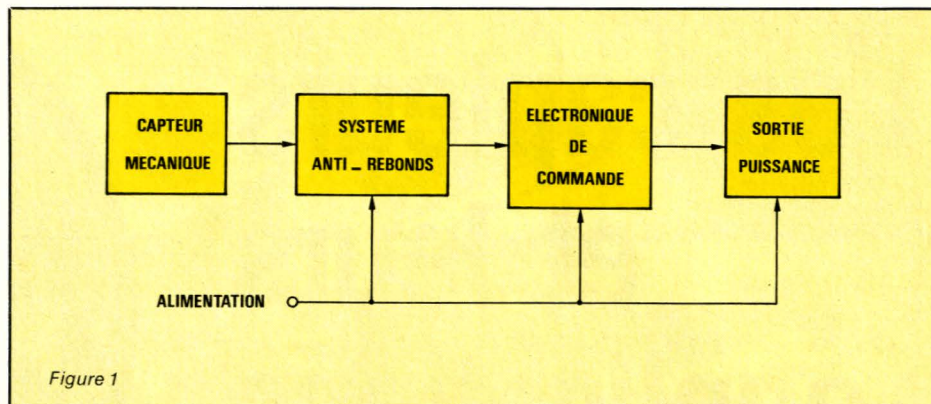


Figure 1

TABLEAU 1

| Type de capteur | Utilisation |
|--------------------|-----------------------------------|
| Mécanique | Tout ou rien ou position linéaire |
| Pression | Absolute ou relative, alarmes |
| Magnétique | Tout ou rien, mesures |
| Salinité | Mesure et alarme |
| Température | Mesure, alarme |
| Sonore | Mesure, amplification, alarme |
| Lumière | Mesure, alarme |
| Gaz | Détection, seuil, alarme |
| Position angulaire | mesure |
| Humidité | mesure |
| Niveau | Tout ou rien, alarme |

Relativement à ce tableau de base, établissons maintenant la liste

des différents matériels que le lecteur va trouver décrit tout au long de cet article.

TABLEAU 2

| Type de Capteur | Matériel décrit |
|--------------------|---|
| Mécanique | Microswitch à galet Microswitch subminiature à bille Switch à tige, au mercure Switches normaux |
| Pression | Microvalve pneumatique Pressostat basse pression à 2 seuils Pressostats professionnels Ic de mesure électronique |
| Magnétique | Effet Hall linéaire Effet Hall tout ou rien ILS * normaux et miniatures |
| Salinité | Sonde à 0 V Capteur complet à 0 V |
| Température | Klixon * Thermostat à bilame Sonde thermoélectrique Sonde à liquide frigorigène |
| Sonore | Transducteur à Ultra-sons Capteur dynamique à membrane Capteur à bobine mobile |
| Lumineux | Capteur à Ultra-violet Capteur à l'infra-rouge Cellules photo électriques Cellules photo résistances |
| Gaz | Capteurs à oxyde de carbone, propane méthane et éthanol Capteurs de fumée |
| Position angulaire | Potentiomètre multitours Rotacteur multiposition |
| Humidité | Capteur d'humidité relative |
| Niveau | Capteur normal Capteur anti-corrosion |

* Marque déposée.

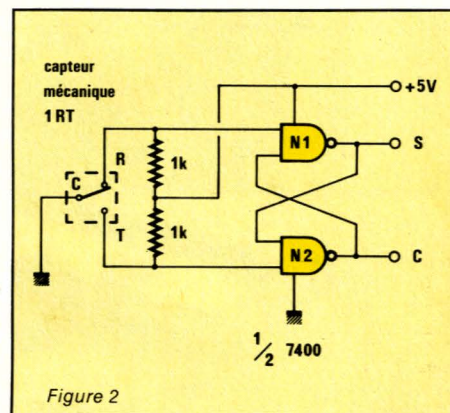


Figure 2

Après avoir établi la liste de nos différents capteurs, nous allons maintenant décrire chacun d'eux.

Capteurs mécaniques

La majorité de ces matériels étant du genre «tout ou rien», nous avons en fait affaire à un interrupteur, voire à un inverseur, simple ou double dont le ou les contacts sont assurés par déplacement d'un ensemble de petite mécanique simple ou de tringlerie. Chaque capteur considéré ordonnant un contact, inévitablement des rebonds de commutation ont lieu et pour l'utilisation dans un système électronique donné, il faudra généralement toujours en passer par une réalisation équivalente au synoptique de la figure 1.

En fait l'électronique commandant la sortie puissance sera toujours précédée d'un circuit anti-rebonds permettant d'annihiler par sa mise en œuvre tous les «pseudo» contacts pouvant avoir lieu au basculement de l'inverseur. Nous donnons à la figure 2 un schéma simple d'un système anti-rebonds fort utilisé. Celui-ci est réalisé en logique TTL 5 V et vu sa simplicité, laissons le soin au lecteur ne le connaissant pas encore d'en expliciter le fonctionnement. Disons simplement que les deux portes

N₁ et N₂ sont montées en bascule et éliminent tous les rebonds qui ont lieu au moment où le contact s'établit, rebonds mécaniques qui sont évidemment autant d'impulsions indésirables dans tous montages logiques. Un inconvénient inhérent à ce genre de montage est qu'il faut que le contact soit réalisé au moyen d'un inverseur. Or certains capteurs mécaniques ne possèdent en fait qu'un seul contact interrupteur. A ce moment il nous faut employer un autre montage anti-rebonds et nous renvoyons le lecteur au schéma de la **figure 3** pour la description de ce nouveau montage. En fait, il s'agit ici d'un montage calibrateur pour lequel la durée de basculement du contact mécanique et des impulsions indésirables en résultant sont pris en compte dans un circuit à constante de temps. Celui-ci a été déterminé de façon à ce que le signal de sortie ne soit disponible sur la borne S, que T secondes après le basculement de l'interrupteur. De cette façon il est clair qu'à ce moment le contact est définitivement ouvert ou fermé. Dans notre montage réalisé de façon discrète sous une tension d'alimentation de 24 V, la constante de temps vaut :

$$\tau_{(s)} = C_{(F)} \cdot R_{(\Omega)}$$

avec $C = 2,2 \mu F$ et $R = 33 k\Omega$
d'où $\tau = 2,2 \cdot 10^{-6} \cdot 33 \cdot 10^3 = 72,6 \cdot 10^{-3} s$
 $= 72 ms$

En tout état de cause, la durée réelle de prise en compte des impulsions parasites est donnée par la formule $U = 1 - e^{-t/\tau}$ dans laquelle il est aisé de déterminer le temps t sachant que :

$$\tau = \text{constante de temps de circuit}$$

$$e = 2,71828$$

$$t = \text{durée à obtenir}$$

$$U = \text{tension de charge}$$

En fait on se bornera à déterminer empiriquement selon l'électronique de commande, une durée de l'ordre de 10 ms à 100 ms valeurs qui, dans la plupart des cas donneront entièrement satisfaction. Pour en terminer avec ce montage, signalons à nos lecteurs qui ne l'auraient pas remarqué, que le montage des deux transistors 2N1711 et des résistances alentours forment un «trigger de Schmitt».

Nous n'en expliquerons pas ici le fonctionnement, mais pour fixer les idées, disons que grâce à lui, il est possible d'obtenir en sortie des créneaux à fronts raides capables de

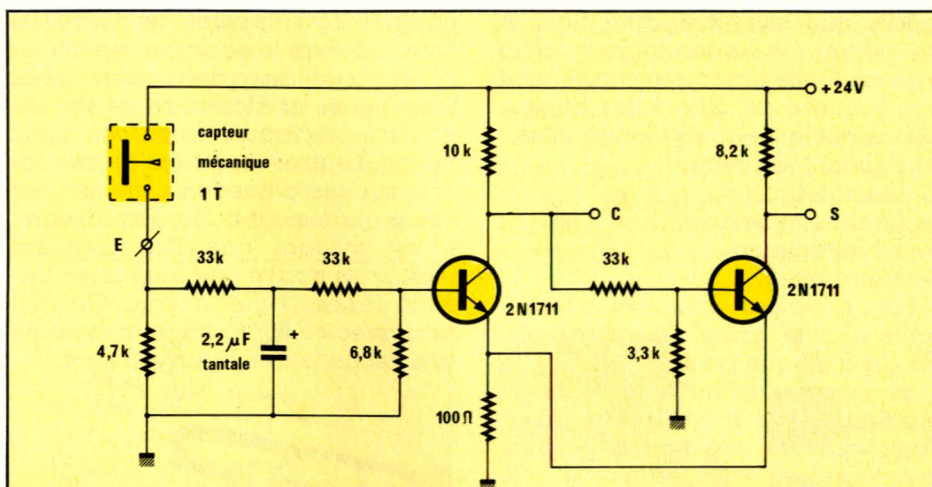


Figure 3

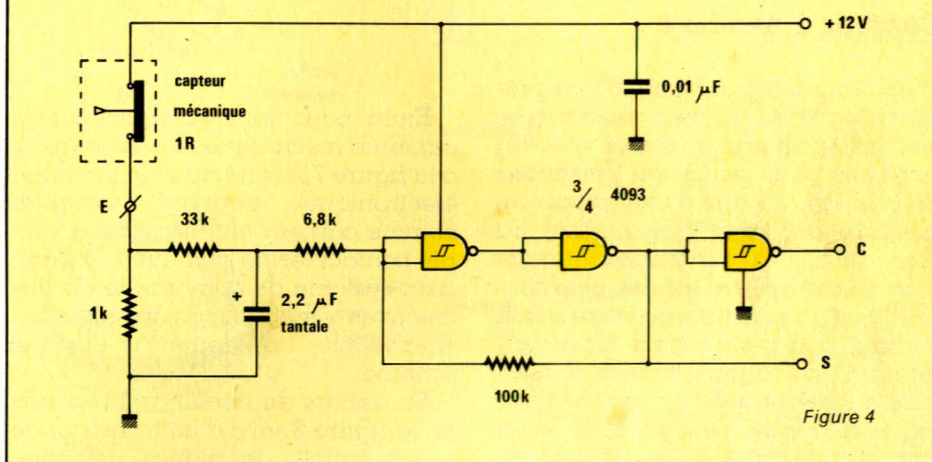


Figure 4

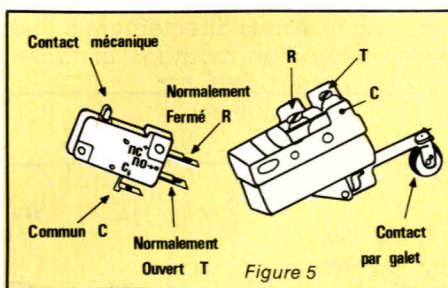


Figure 5

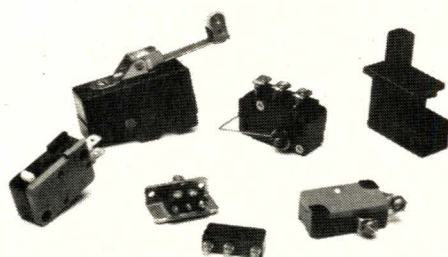


Figure 6

déclencher des bascules électroniques ou d'attaquer des portes logiques sans donner naissance à des impulsions parasites.

Un dernier montage, pratiquement de fonctionnement équivalent au précédent est donné à la **figure 4**. Nous utilisons cette fois-ci des circuits intégrés CMOS de type 4093, quadruple NAND deux entrées, trigger de schmitt.

Le montage ne requiert que 3/4 de boîtier et une résistance en plus des quelques éléments concernant le circuit temporisateur d'entrée. Contrairement au montage de la **figure 3**, le capteur mécanique est cette fois-ci à ouverture et il conviendra de choisir soit la sortie normale S, soit la sortie complémentaire C pour l'attaque de l'électronique suivante.

Quelques capteurs mécaniques

On trouvera à la **figure 5** le schéma de micro switches du commerce. Pratiquement tous à inverseur fugitif, ils sont basés sur le même principe à savoir une action

mécanique sur une lame flexible entraînant le basculement d'un contact. Cette action par contre peut être réalisée de différentes façons. Citons quelques-unes d'entre elles :

- Poussoir et tirette
- Galet tournant
- Languette flexible
- Fil métallique
- Micro bille...

Pour notre part nous avons représenté à cette figure un modèle fort simple à unique poussoir, très facile à se procurer et un autre plus sophistiqué avec languette et galet. Pour tous ces capteurs on pourra avantageusement employer le montage anti-rebonds de la figure 2.

Capteur à mercure

On trouvera à la figure 6 la représentation d'un capteur mécanique peu utilisé de nos jours bien que fort pratique pour certaines détections de position. Il s'agit d'un capteur au mercure qui peut être normal ou bien miniature. Le fonctionnement d'un tel composant est des plus simples. Soit un petit tube de verre fermé à chaud aux deux extrémités et renfermant une certaine masse de mercure à l'intérieur de l'ampoule dans laquelle le vide a été effectué de façon à proscrire toute oxydation. Deux traversées métalliques sortent de ce tube et reçoivent les fils de connexion. Il est clair que selon la

position de l'ampoule de verre, le mercure viendra ou non mettre en court-circuit les deux traversées métalliques et établir de ce fait un contact électrique entre ces deux points. Le gros avantage de ce produit sur les précédents en est une usure quasiment nulle. Par ailleurs, il est évident que l'inconvénient majeur se trouve être la relative fragilité de l'ampoule de verre. On utilisera avec ce composant un système anti-rebonds des figures 3 ou 4.



Enfin, pour clore le chapitre sur les capteurs mécaniques nous donnons à la figure 7 le schéma d'un montage électronique pouvant accepter comme capteur tout matériel à simple contact fermé ou ouvert. Il s'agit d'un système de commande en discret avec temporisation de précision. Analysons rapidement un tel schéma.

En dehors du circuit anti-rebonds de la figure 3 suivi d'un transistor de commutation, le signal de commande issu du collecteur de ce transistor est transmis directement à une des entrées d'un montage bistable.

A contrario l'autre entrée est reliée à la sortie d'un amplificateur opérationnel de type 741 monté en comparateur de tension. L'entrée inverseuse est référencée en tension à l'aide des deux diodes BAX 13, et l'entrée non inverseuse voit son potentiel augmenter exponentiellement lors de la charge du condensateur de $22 \mu\text{F}$ par l'ensemble, potentiomètre $1 \text{ M}\Omega$ et résistance $10 \text{ k}\Omega$. Dès lors il est clair que l'état 1 sera obtenu sur une des sorties du bistable, T secondes après l'application d'un état 1 sur l'entrée de commande. Par contre le retour à l'état 0 de la sortie est obtenue dès la disparition de l'état 1 sur l'entrée de commande. En d'autres termes, si nous réglons par exemple notre potentiomètre P de façon à avoir une temporisation de 50 s, le relais de sortie ne collera que 50 secondes après que le capteur ait collé son contact, mais si ce contact devait s'ouvrir avant que ce temps se soit écoulé, le relais resterait décollé.

Nous voyons donc qu'un tel schéma allié à un des capteurs précités va nous permettre de réaliser différents montages de commutation avec temporisation. Notons de plus l'emploi de composants fort courants et d'une unique tension d'alimentation de + 24 V.

Nous en avons maintenant terminé avec les capteurs mécaniques. Gageons que le faible prix et la grande diversité de ceux-ci incite-

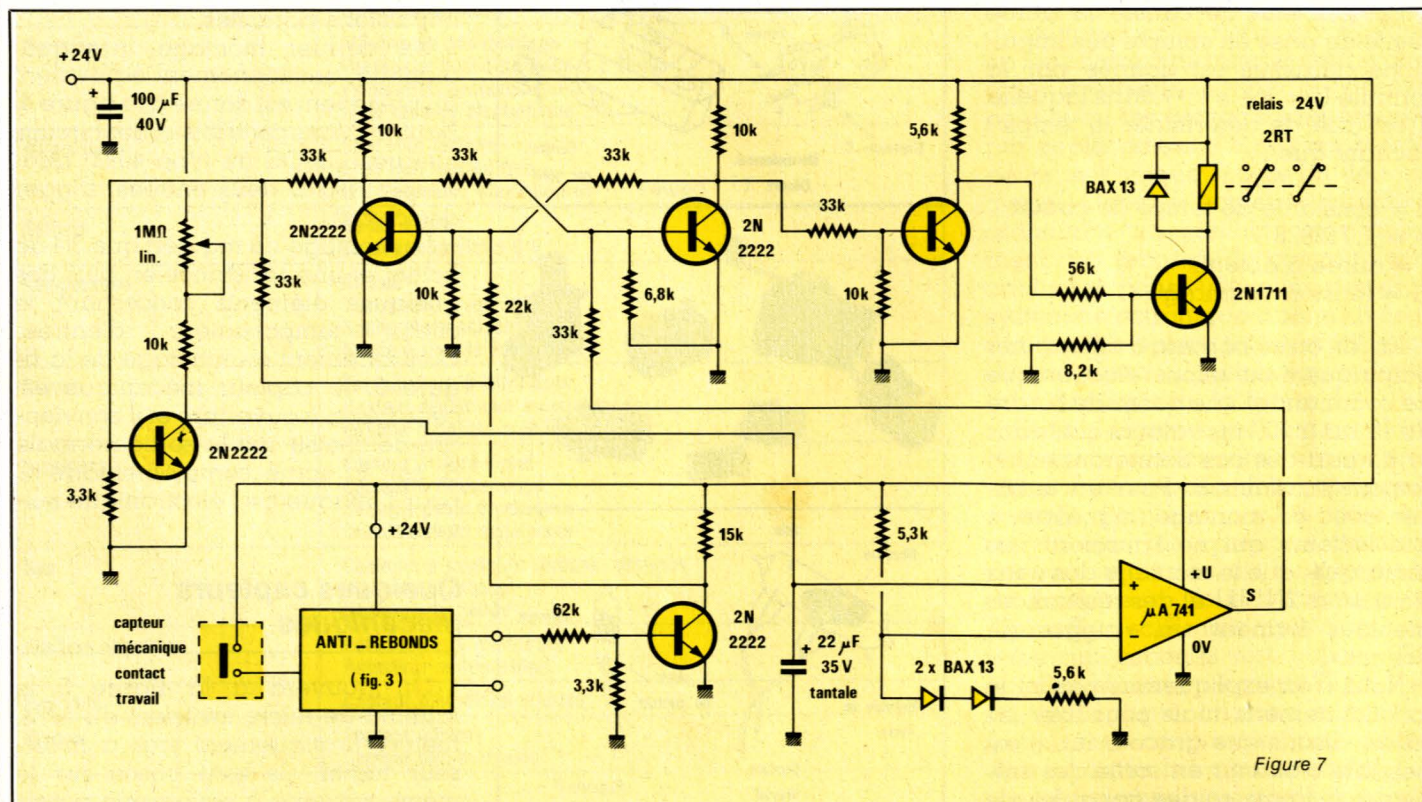


Figure 7

rons nos lecteurs à les utiliser plus souvent dans des montages où ils donneront de la façon la plus simple possible une information de qualité.

Les capteurs de pression

Capteurs à membrane

Le choix étant relativement vaste, il nous a fallu nous limiter à quelques modèles que l'on peut trouver couramment dans le commerce spécialisé ou bien encore récupérer sur des matériels divers. Citons entre autres, moteurs à combustion interne, chaîne d'alimentation gaz, système d'eau sous pression. La liste n'est nullement limitative et il appartiendra à chacun, en bon technicien, de savoir adapter tel ou tel matériel à ses exigences particulières. Nous donnons à la **figure 8** le schéma d'un pressostat de type standard de pression 2 bars. Un tel composant est généralement constitué d'une petite membrane métallique de surface S , la pression engendrée par une force F agissant uniformément sur cette surface, rapport de la force à la surface pressée, provoque le déplacement longitudinal d'une tige allée à un contact mécanique.

Ces capteurs de pression sont appelés «pressostat» et peuvent réagir à une pression absolue ou différentielle. Dans une chaîne gaz, le circuit est généralement constitué d'organes de ce genre ainsi que de manomètres de mesure et de micro-vannes d'arrêt ou de BY-PASS. Nous donnons à la **figure 9** le schéma de ce petit composant qui fait la plupart du temps, partie d'un tel ensemble. À la **figure 10** nous trouvons la représentation d'un pressostat à deux seuils. Ces modèles, généralement très sensibles aux basses pressions, quelques dizaines de millibars, possèdent deux seuils de commutation ; un seuil bas et un seuil haut. Ils sont couramment utilisés en détection statique de niveau d'eau dans les machines à laver. Pour cette utilisation, le fonctionnement est des plus simples. Une cavité renfermant de l'air est reliée d'une part à l'entrée du pressostat, d'autre part dans la cuve à liquide. Plus le niveau de celle-ci va monter, plus l'air emprisonné dans la cavité va se trouver comprimé. Par suite toute modification de la hauteur d'eau h va se traduire par une variation de pression sur la membrane de notre capsule pres-

sostatique et enclencher le premier puis le deuxième seuil de commutation. Nos lecteurs peuvent entrevoir de nombreuses solutions d'emploi de ce capteur à double seuil. Nous donnons à la **figure 11** le schéma électrique des commutations qu'il peut réaliser ; comme nous le

voyons, elles sont nombreuses et nul doute que chacun pourra puiser là, tout ou partie d'une idée ayant trait à ce domaine.

Nous donnons par ailleurs un schéma d'installation concret représenté à la **figure 12**. Définissons d'emblée le cahier des charges. Soit à contrôler la pression d'aération



Figure 8

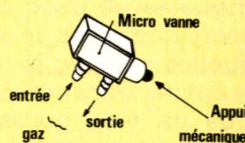


Figure 9

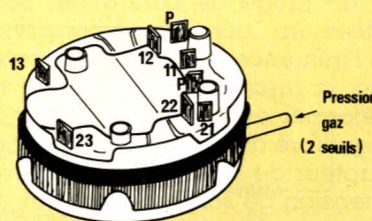


Figure 10

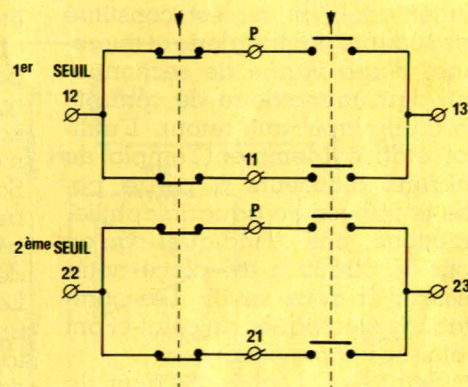
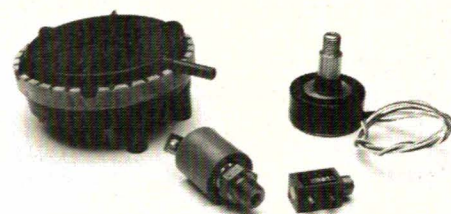


Figure 11

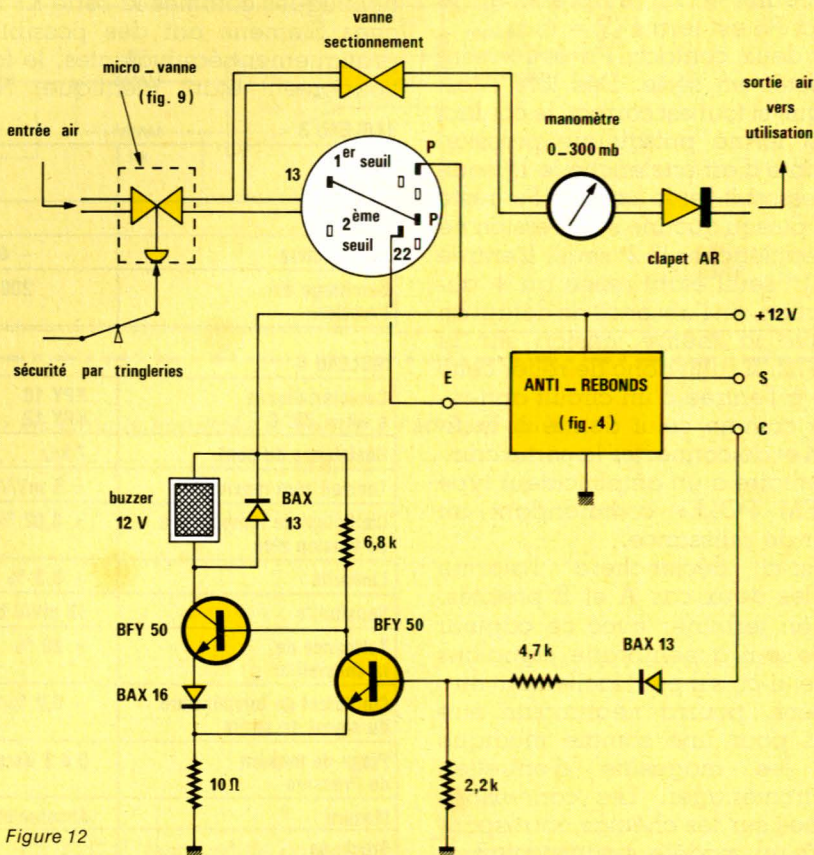


Figure 12

d'un aquarium marin de grande capacité. Deux cas de manque d'air aux diffuseurs peuvent se présenter :
A

- 1) Compresseur hors service ou microvanne sécurité déclenchée.
- 2) Fuites au circuit aval ou diffuseurs déconnectés.

Dans le premier cas, cette indigence d'air va se manifester par une pression chutant à zéro.

B

- 1) Compresseur en surpression
- 2) Circuit aval bouché ou diffuseur colmaté

Dans ce second cas, ce surplus d'air va au contraire se manifester par une pression maximum.

Pour correspondre à ce cahier des charges, analysons maintenant le schéma de la figure 12. Notre circuit d'alimentation en air est constitué d'une sécurité par tringlerie et microvanne, d'une vanne de sectionnement, d'un manomètre de contrôle suivi d'un clapet anti-retour. L'utilisation étant évidemment l'emploi de nombreux diffuseurs à pierre poreuse employés en aquariophilie. N'omettons pas d'indiquer qu'en amont du circuit a été placé notre pressostat à deux seuils. Les commutations électriques de celui-ci ont été établies comme suit :

- 1^{er} Seuil → En l'absence d'air, le contact P₁₃ est ouvert (P = 0)
- 2^e Seuil → En surpression, le contact P₂₂ est fermé (P = max)
- Les deux contacts P₁₃ et P₁₂ sont connectés en série. Dès lors il est clair que si tout est correct, le contact P₁₃ est fermé puisqu'une pression suffisante d'air enclenche le 1^{er} seuil du pressostat, et le contact P₂₂ reste fermé puisqu'aucune suppression ne vient enclencher le 2^e seuil. L'entrée P du 1^{er} seuil étant reliée au + alimentation, en l'absence de défaut on retrouve la même tension sur la borne 22. Il suffit donc de relier cette borne à l'entrée d'un circuit anti-rebonds comme celui donné à la figure 4 et de connecter la sortie complémentaire à un amplificateur type «TOTEM POLE» commandant un buzzer de puissance.

Celui-ci déclenchera l'alarme dans les deux cas A et B précités. Pour en terminer avec ce capteur double seuil à membrane, signalons que celui-ci, s'il peut facilement être récupéré, pourra néanmoins être acquis pour une somme modique dans les magasins d'entretien d'électroménager. Les connexions repérées sur les schémas correspondant à un modèle standard largement diffusé en France.

Capteurs électroniques

Ils peuvent être de deux sortes. Soit pour la mesure de la pression absolue, soit pour celle de la pression différentielle. Nous entrons donc là dans le domaine spécifique de la mesure et non du tout ou rien comme les différents montages vus précédemment.

Le schéma de la figure 13 représente un capteur de pression au silicium à haute intégration. Il s'agit du modèle LX 0503 A de National Semiconductor. Celui-ci est livré en boîtier T08 modifié. Le principe d'un tel capteur est le suivant : La capsule manométrique est réalisée à partir de deux microplaquettes de silicium entre lesquelles on a eu le soin de laisser une cavité. Dans cet espace a été pratiqué un vide poussé. Par ailleurs, la plaquette détectrice est pourvue de quatre résistances du type Piezo-électrique, qui, fonctionnant en jauge de contrainte, sont montées en pont de wheatstone. Sous l'influence d'une pression extérieure, la membrane supérieure va se déformer entraînant de ce fait le déséquilibre du pont de wheatstone. Le capteur de chez National fournit une tension de sortie dépendant de la pression ainsi qu'une autre, fonction de la température.

D'autres capteurs de pression monolithiques comme la série KPY de chez Siemens ont des possibilités pratiquement équivalentes, le fonctionnement étant identique. Nous

donnons dans les tableaux ci-dessous, quelques caractéristiques techniques de ces différents capteurs.

Le lecteur trouvera à la figure 14 le schéma de représentation de ces différents capteurs de pression ainsi que le schéma de principe d'un convertisseur de type hybride à la figure 15. Ceux-ci contiennent comme les capteurs monolithiques une capsule manométrique en silicium et les résistances du pont d'équilibre ; outre le circuit de compensation de température ils sont pourvus d'un ensemble intégré complet destiné à l'amplification de

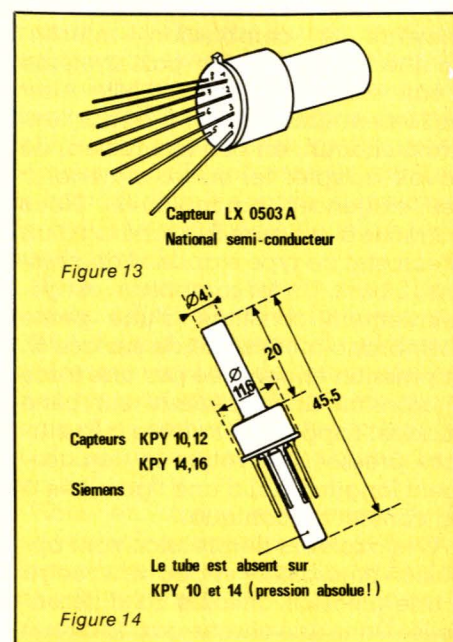


TABLEAU 3

| Valeurs limites | KPY 10 (Pa) KPY 12 (Pd) | KPY 14 (Pa) KPY 16 (Pd) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Tension | 24 V | 24 V |
| Température | - 40° C à + 150° C | - 40° C à + 150° C |
| Surcharge de Pression | 200 % de la valeur nominale | 200 % de VN |

TABLEAU 4

| Caractéristiques à 0A = 25° C | KPY 10 KPY 12 | KPY 14 KPY 16 |
|--|---|-----------------------|
| Résistance du pont | 7 kΩ | 7 kΩ |
| Tension zéro maximale | ± 5 mV/V | ± 5 mV/V |
| Coefficient de température de tension zéro | ± 0,02 %/K | ± 0,02 %/K |
| Linéarité | ± 0,3 % V final | ± 0,3 % Valeur finale |
| Sensibilité | 13 mV/V bar | 4 mV/V bar |
| Tolérance de la sensibilité | ± 20 % | ± 20 % |
| Coefficient de température du signal de sortie | - 0,2 %/K | - 0,2 %/K |
| Plage de mesure de Pression | 0 à 2 bars | 0 à 10 bars |
| Mesure | Absolue/diff. tielle | Pa et Pd |
| Brochage | T08 → 3 et 7 = Ualim, 1 = m, 2 et 6 = sortie et T08 modifié | |

mesure et à la régulation de tension. Leur calibration est assurée en usine par le constructeur.

La mise en œuvre de tels capteurs n'est pas des plus simple et avant d'obtenir en sortie une variation linéaire de la tension en fonction de la pression appliquée au capteur, il va nous falloir agir sur les différents circuits de calibration, d'amplification et de compensation de température. Nous donnons à la figure 16 un schéma synoptique des différentes fonctions à réaliser. La tension de pont $+U / -U$ en provenance du capteur et fonction de la pression appliquée est amplifiée par un amplificateur de différence constitué des deux ampli opérationnels A_1 et A_2 . La tension $U = f(t)$ provenant quant à elle de la sortie température

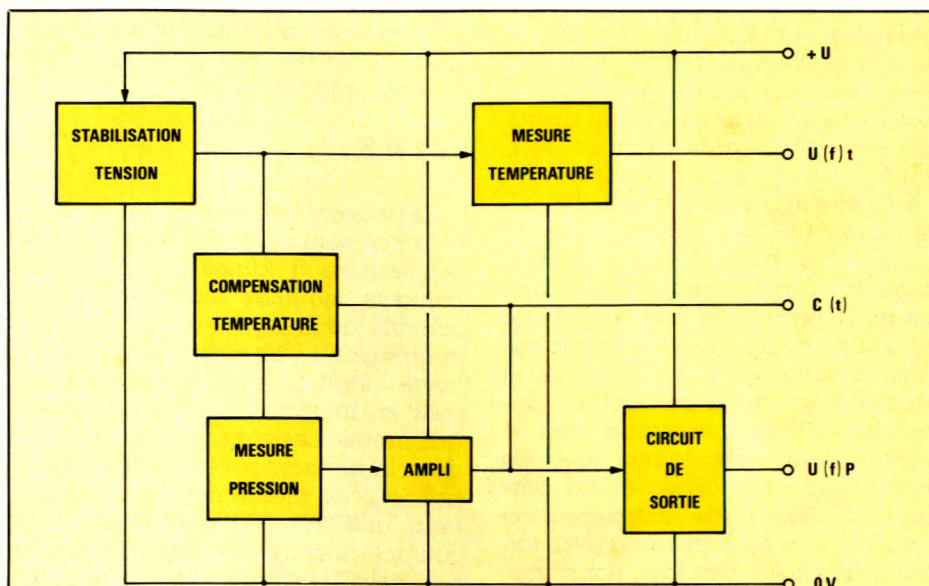


Figure 15

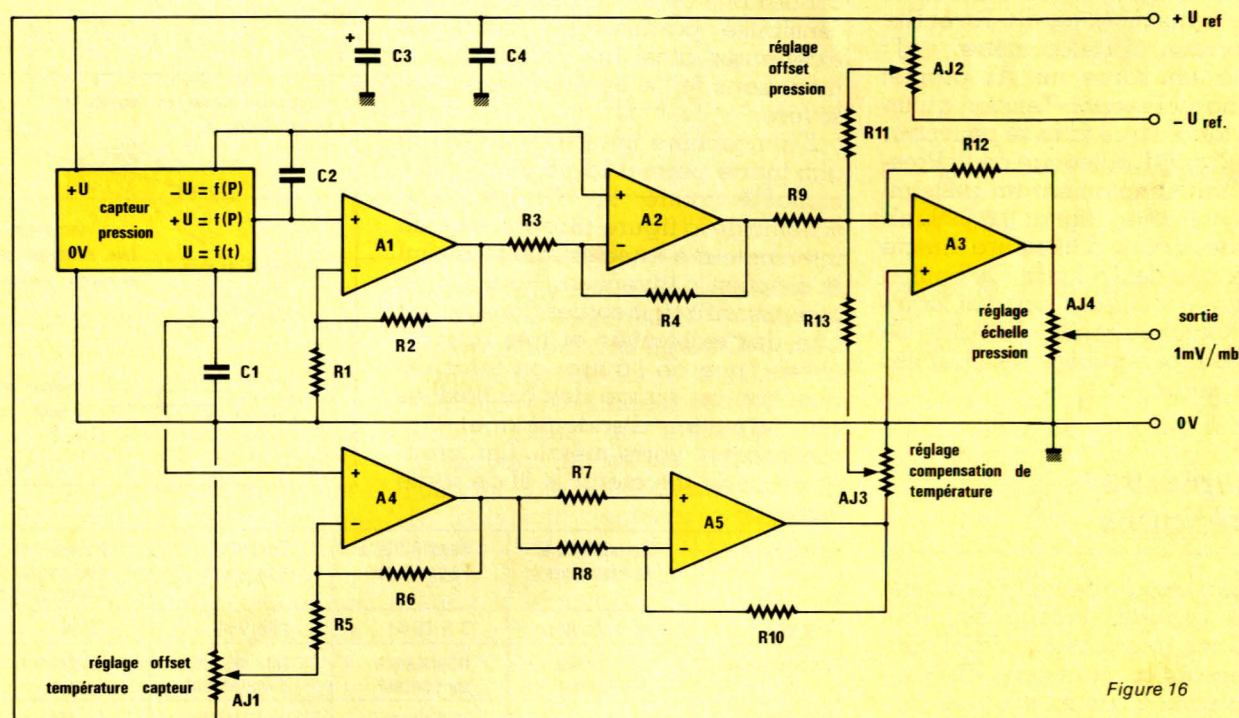


Figure 16

RADIO PLANS

Veuillez me faire parvenir les circuits imprimés ci-contre à l'adresse suivante :

Nom :

Prénom :

Rue :

N° :

Ville :

Complément d'adresse :

Code Postal :

Je joins à cette commande mon règlement par :

☐ Chèque bancaire

☐ C.C.P. (sans n° de compte)

☐ Eurochèque

est légèrement amplifiée par A₄. Le réglage d'offset AJ₁ permet une première mise au point en ré-ajustant le niveau de sortie et en faisant disparaître la composante continue existant à cette sortie du capteur.

En sortie de A₄ est connecté un autre ampli OP, A₅, monté en gain unitaire. En sortie, AJ₃ permet le réglage de la compensation de température, en égard à A₅ fournissant une tension de compensation apte à annuler la dérive en température de la tension de pression du capteur. Enfin, sur l'entrée inverseuse d'un 4^e amplificateur opérationnel A₃ outre les signaux issus de A₂ et A₅, parvient la tension de compensation d'offset du capteur, ce réglage se faisant grâce à AJ₂. Dès lors, nous trouvons à la sortie de A₃ monté en additionneur, la somme des différentes tensions transmises par R₉, R₁₁ et R₁₃. Un dernier potentiomètre AJ₁ connecté en sortie de A₃ permet l'étalonnage Pression/Tension qu'on réglera autant que faire se peut pour 1 mb = 1 mV. L'affichage de la Pression se fait simplement en utilisant un petit voltmètre digital 0 à 999 mV qui donnera donc par lecture directe une pression de 0 à 1 bar. On pourra employer à cet effet un des nombreux montages réalisés à l'aide de 3161 et 3162 et régulièrement publiés dans la revue.

Les capteurs magnétiques

De tels capteurs peuvent se diviser en trois grandes catégories. Tout d'abord les interrupteurs REED encore appelés couramment « ILS » ou interrupteurs à lames souples, ensuite les capteurs intégrés à sortie

tout ou rien, enfin les capteurs intégrés à sortie proportionnelle au champ magnétique.

Les ILS

Ils peuvent être de deux sortes, soit à lames souples avec contact secs, soit encore à lames souples avec contacts mouillés au mercure. Le schéma de la figure 17 décrit un tel composant : une petite ampoule de verre longiforme renferme deux lames en matériau magnétique sous gaz inerte. Les zones de contact des deux lames sont revêtues de métaux précieux de même nature afin d'obtenir une très faible résistance de contact ainsi que de faibles couples thermo-électriques. Le scellement hermétique au niveau des connexions de sortie assure une insensibilité parfaite aux pollutions extérieures ainsi qu'un fonctionnement sans faille en environnement sévère.

L'atmosphère neutre créée par le gaz inerte permet la protection des contacts contre la corrosion. Le schéma de la figure 18 représente un interrupteur à lame souple réalisant la fonction d'inversion. Pour un tel composant à trois sorties dont deux à une des extrémités et très rapprochées l'une de l'autre, on fera très attention au pliage des connexions afin d'éviter d'endommager les scellements verre-métal. On prendra soin de maintenir le fil de sortie

aussi près que possible du verre par une pince à bec fin, puis d'opérer le pliage de l'autre côté de ce premier outil au moyen d'une pince à bec plat.

Nous donnons ci-dessous un tableau de quelques caractéristiques techniques concernant un modèle miniature standard 2,3 x 52 mm que l'on pourra facilement se procurer dans le commerce spécialisé.

Le principe de fonctionnement d'un tel composant est le suivant : Lorsque les deux lames souples d'un ILS sont placées dans un champ magnétique parallèle à l'axe du tube de verre, celles-ci prennent une aimantation, des pôles opposés se créant aux extrémités des contacts. Une force d'attraction tend donc à rapprocher les deux lames et à partir d'un certain moment, cette force croissant plus vite que la réaction due à la flexion, il y aura un point de

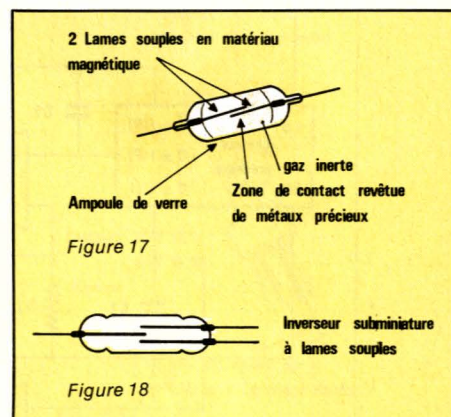


TABLEAU 5

| Désignation | Sensibilité à la fermeture | Sensibilité à l'ouverture | Tension d'épreuve | Puissance maximale commutable |
|-------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| ILS 100 | 14 à 21 At | 7 à 16 At | 200 Veff | 10 W |
| Désignation | Résistance des lames | Résistance de contact | Résistance d'isolement | Espérance de vie |
| ILS 100 | 47 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≥ 10 ¹¹ Ω | 4 · 10 ⁶ |

carte de commande « circuits imprimés »

| Référence du circuit | Prix unitaire | Quantité demandée | Prix total |
|--|---------------|-------------------|------------|
| EL | | | |
| EL | | | + |
| EL | | | + |
| EL | | | + |
| EL | | | + |
| EL | | | + |
| EL | | | + |
| EL | | | + |
| Ajouter sur cette ligne les frais de port (12 F pour la France → métropolitaine ; 18 F pour DOM-TOM et étranger) | | | = |
| Prix total TTC → | | | + |
| Pas d'envoi contre remboursement | | | = |
| Total à payer → | | | |

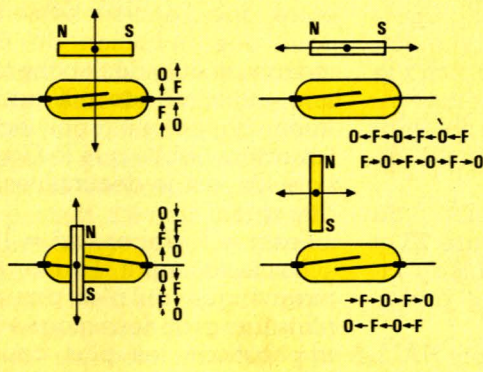


Figure 19

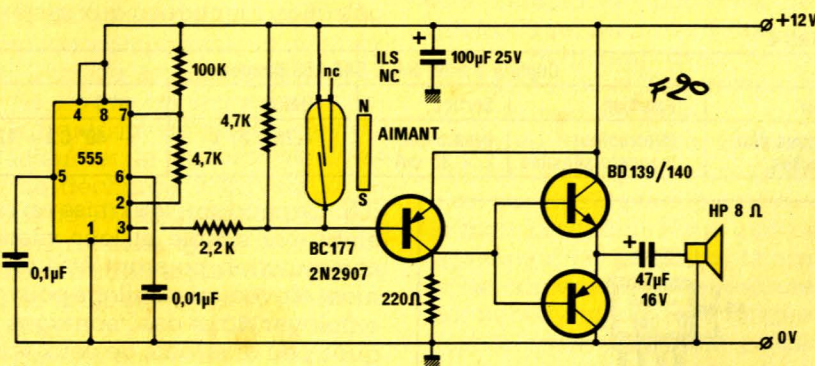
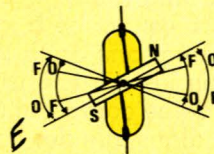


Figure 20

non retour créant un collage brusque des deux lames. A contrario, lors de la suppression du champs magnétique, nous aurons une réduction de la force d'applique d'une lame sur l'autre. Au moment où cette force deviendra inférieure à la réaction des lames, celles-ci commenceront à s'écarter puis brusquement aura lieu l'ouverture, la force diminuant plus vite que la réaction.

La commande de tels capteurs est généralement réalisée à l'aide de bobines magnétiques ou d'aimants. L'efficacité du champ magnétique est nulle s'il est perpendiculaire à l'axe et maximal dans le cas d'un champ parallèle.


A partir du moment où l'organe de commande peut prendre une position intermédiaire, l'efficacité est fonction du cosinus de l'angle formé par les lames et de champs.

Les différents schémas de la figure 19 représentent plusieurs façons de commander ce composant grâce à un aimant. A la figure A, la translation est perpendiculaire à l'ILS, l'aimant étant lui, parallèle à l'ampoule, l'aimant ne produit qu'une seule zone de fermeture et de ce fait détermine simplement les limites de fonctionnement. Si par contre la translation est parallèle à l'ILS, l'aimant étant lui-même parallèle à l'ampoule, il peut y avoir successi-

vement trois zones de fermeture B. Déplaçons maintenant l'aimant conformément à la figure C, celui-ci étant perpendiculaire à l'ILS, l'aimant traverse successivement deux seules zones de fermeture. En conservant la même position de l'aimant que précédemment, mais en le faisant déplacer cette fois-ci longitudinalement, le schéma de la figure D nous montre encore deux zones de fermeture. Enfin, par rotation d'aimant devant l'ILS, l'axe de rotation passant par les centres de l'aimant et de l'ILS et perpendiculaire à leurs axes, cette disposition donne deux zones de fermeture et deux zones d'ouverture par tour, E. En plaçant le long de l'ILS un aimant de polarisation fixe, l'ouverture se produit une fois par tour lorsque les

aimants sont en opposition et la fermeture une seule fois aussi par tour lorsque les aimants sont en vis-à-vis.

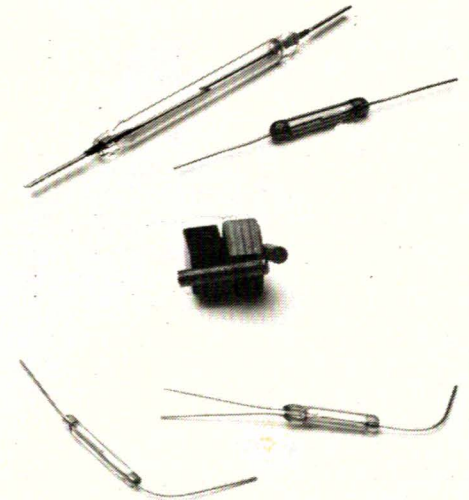Une application intéressante de ce qui vient d'être mentionné mérite d'être retenue. Celle de l'alarme. Qu'il s'agisse de protéger une porte ou une fenêtre, ou bien encore une armoire quelconque, il y a dans tous ces matériels une partie mobile et une autre immobile. Il suffira donc de fixer, par exemple, un petit aimant sur une porte et un ILS en vis-à-



vis sur le chambranle puis de réaliser le montage de la figure 20. Comme nous l'avons vu, l'aimant étant parallèle à l'ILS et en regard de celui-ci, porte fermée, le contact des deux lames souples est réalisé. Si maintenant la porte vient à être ouverte, inopinément ou non, l'aimant se trouve désolidarisé du capteur magnétique et les contacts de celui-ci s'ouvrent. A ce moment l'alarme retentit. Le fonctionnement du montage est fort simple. Le dispositif comprend un multivibrateur astable de fréquence audible, quelques 1000 Hz par exemple, dont la sortie attaque un amplificateur audio fréquence par l'intermédiaire d'un transistor de commutation. Celui-ci étant un PNP, il est évident que lorsque les contacts de l'ILS sont

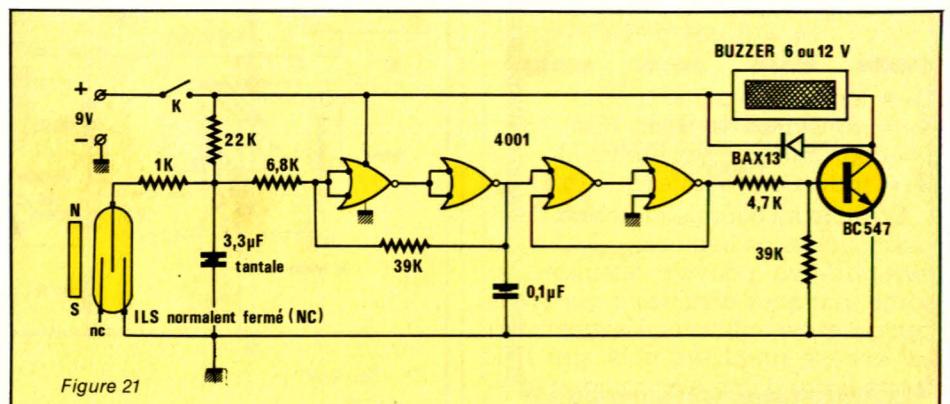


Figure 21

fermés, donc aimant en regard, ce transistor ayant sa base directement reliée au pôle positif de l'alimentation est bloquée. Dès lors que l'ILS s'ouvre, le signal issu du 555 est transmis par son intermédiaire aux deux transistors de puissance de sortie, la charge étant constituée par un petit haut-parleur 8 Ω . Une alarme sonore se fait donc entendre. Le schéma donné à la figure 21 est basé sur le même principe, mais cette fois nous avons utilisé principalement des portes CMOS.

Capteurs magnétiques à effet HALL

Le schéma d'un tel capteur est donné à la figure 22. Il s'agit d'un petit capteur plat référencé SAS 250 de chez Siemens. Les faibles dimensions de ce composant alliées à un brochage rectiligne au pas normalisé permettent une utilisation des plus simples. En premier lieu nous allons rapidement expliquer ce que représente l'effet HALL. Considérons une plaquette de faible épaisseur réalisée en matériau conducteur et possédant à chacun de ses quatre côtés une électrode de contact. Si nous faisons passer un courant continu entre deux côtés, il y a circulation d'électrons dans le matériau. Si maintenant nous la soumettons à un champ magnétique dont les lignes de champ sont perpendiculaires à la plaquette, le courant d'électrons vu précédemment est naturellement soumis à une force dite force de LORENTZ. Le trajet de celui-ci est donc dévié. Nous avons donc apparition d'une concentration d'électrons sur l'un des côtés de notre plaquette, au détriment de l'autre donc l'apparition d'une force électromotrice entre ces côtés. Cette tension est proportionnelle au champ magnétique et au courant traversant la plaquette, ainsi qu'inversement proportionnelle à l'épaisseur du matériau. Nous avons :

$$U_s = (K_H/d) \cdot I \cdot B_0$$

avec :

U_s = tension de sortie (mV)

K_H = constante de HALL (Cst)

I = courant de traversée (mA)

B_0 = induction magnétique (mT)

En utilisant comme matériau de fines couches de semi-conducteur, la tension U_s va pouvoir atteindre en sortie quelques dizaines à quelques centaines de millivolts. Cette tension est ensuite amplifiée puis, par l'intermédiaire d'une électronique intégrée sur le substrat, soit recueillie en


sortie, cas des capteurs à effet HALL dont la tension de sortie est proportionnelle au champ magnétique, soit encore soumise à une électronique de commutation, la sortie étant effectuée par deux transistors pouvant supporter chacun une intensité de 30 mA.

L'organigramme complet du SAS 250 est donné à la figure 23 et nous précisons dans le tableau ci-dessous les caractéristiques principales de ce composant.

Signalons que des capteurs HALL de caractéristiques voisines existent chez d'autres fabricants, notamment Sprague.

TABLEAU 6

| Capteur à effet HALL SAS 250 Siemens | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Boîtier | Fonction | Sorties | U _{alim} * | θ° C |
| Plastique plat 4 broches | interrupteur magnéto sensible | dynamique 2 x 30 mA | 4,75 à 27 V | - 40° C à + 125° C |

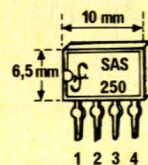

Capteur à effet hall SAS 250 Siemens

Figure 22

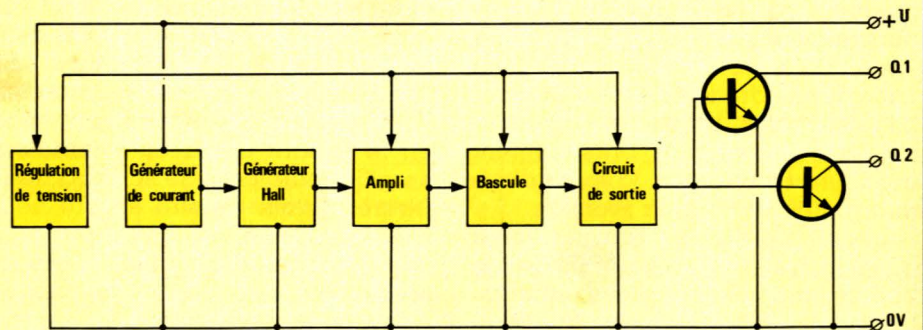


Figure 23

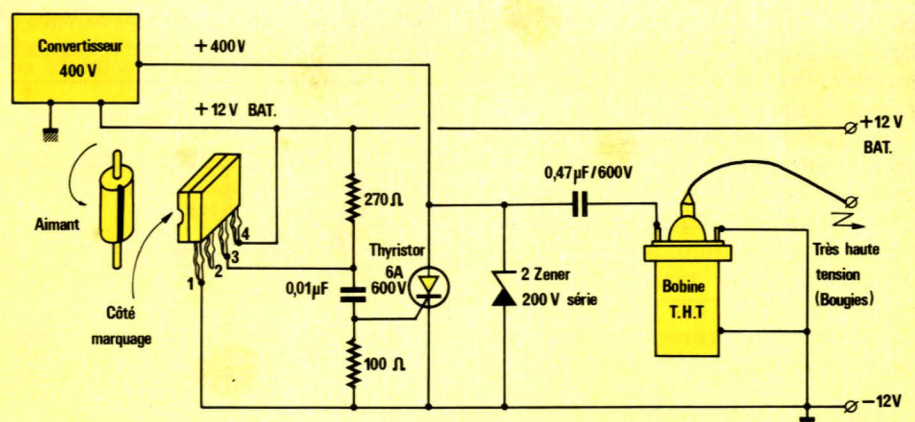


Figure 24

Le constructeur nous indique en outre que l'enclenchement se fait pour une induction de 650 gauss maximum et le déclenchement pour une induction de 100 gauss minimum. Rappelons à nos lecteurs qui l'auraient oublié que le Gauss, symbole Gs, est le décimillitesla c'est à dire que :

$$1 \text{ Tesla} = 1 \text{ Weber / m}^2 = 10^4 \text{ Gauss}$$

Le tesla étant l'unité induction magnétique, qui n'est pas une force, mais une grandeur magnétique. Les applications les plus couramment utilisées avec les capteurs magnéto sensibles à effet HALL sont généralement situées dans les limites de détection identiques aux systèmes à

ILS. Cependant, leur mise en œuvre étant très simple et leur vitesse de commutation pouvant être relativement élevée, nous allons pouvoir les employer dans des montages quelques peu différents de ceux vus précédemment.

Allumage électronique à capteur SAS 250

Le schéma de cette réalisation est donné à la figure 24. Contrairement aux montages classiques qui utilisent le rupteur pour la commutation du thyristor de décharge, le système proposé permet d'éviter toutes pièces mécaniques et peut fonctionner à des régimes notablement plus élevés qu'avec l'emploi de vis platinees. Comme nous le voyons, il suffit d'employer un petit capteur plat magnétosensible à effet HALL allié à une électronique classique d'allumage électronique. A cet effet le capteur est placé devant une lame en rotation comportant un petit aimant. Il va de soi que lorsque l'aimant se trouve en regard du capteur, le transistor de celui-ci devient conducteur et le condensateur de 10 nF se décharge à travers la résistance de 100 Ω , puis dès que l'aimant en rotation quitte la surface sensible du capteur, le transistor de sortie se bloque et le 10 nF se rechargeant à travers la 270 Ω , le thyristor devient conducteur. A ce moment le condensateur de 0,47 μ F/600 V qui était chargé à 400 V se décharge brusquement dans le primaire de la bobine d'allumage, et nous avons l'étincelle de haute tension. Le montage est donc très simple et de fonctionnement sûr. Le montage est entièrement statique et il n'y a aucune pièce mécanique en mouvement. Il suffira de placer judicieusement un petit aimant à l'extrémité de l'arbre à came. La réalisation du convertisseur haute tension 400 V n'offre pas de difficultés particulières, le montage le plus simple paraissant être celui du

transformateur monté en élévateur avec deux transistors de puissance oscillants au primaire. De nombreux schémas ont été donnés dans la revue, le lecteur pourra toujours s'y reporter. Pour en terminer avec cette réalisation, précisons que le thyristor doit être un modèle sensible de IG \leq 10 mA.

Une autre réalisation à capteur plat réside en l'emploi d'un modèle SVB 566 de chez Siemens. Le montage a été optimisé par l'emploi d'un circuit intégré de type TAA 861 et l'ensemble complémentaire de sortie permet une commutation franche. La LED de signalisation pourra être remplacée par une charge quelconque, relais ou autre, en rapport évidemment avec la tension d'alimentation et les caractéristiques du transistor de sortie.

Voir les figures 25 et 26. Le chapitre sur les capteurs magnétiques n'est pas clos et nous le poursuivons le mois prochain. Nous aborderons également les capteurs de scelineite et les capteurs de température, ces derniers ayant déjà été longuement décrits dans un article précédent, nous nous contenterons seulement d'apporter des précisions.

(A suivre)
C. de MAURY



Capteur à effet hall SVB 566
Siemens

Figure 25

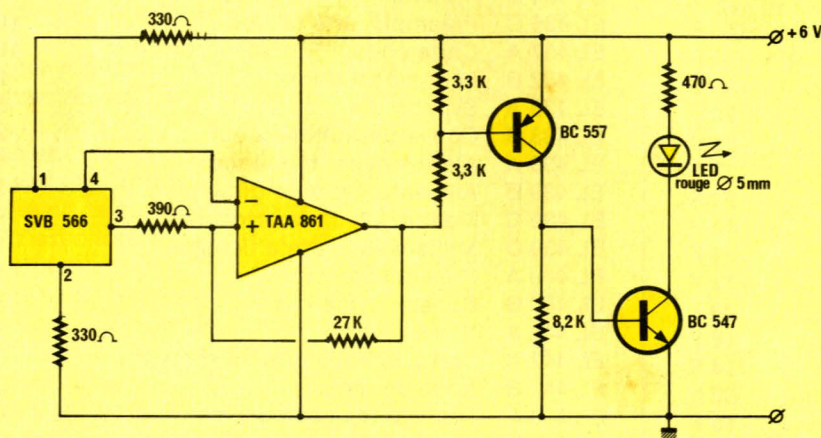


Figure 26

SONEREL

33, rue de la Colonie 75013 PARIS
580.10.21

NOUVEAU

SFERNICE

P11VZN CR 20
(21 positions)

POTENTIOMÈTRE A CRANS



Potentiomètre rotatif de qualité à piste cermet. Simple et double, variation lin ou log. **P11VZN 5 %**



T 18

Trimmers multitours à piste cermet



T 93 YB



T 7 YA



TX

Trimmers monotour à piste cermet



P 13 TR

Potentiomètre miniature de tableau à piste cermet

SFERNICE

RCMS 05 K3
Résistance de précision 1 % 50 ppm
Couche métal



RUWIDO



RUWIDO

Potentiomètre rectiligne de qualité à piste carbone

**DEMANDE DE
CATALOGUE GRATUIT
ET TARIF**

Nom :

Adresse :

Code postal :

SERVICE

CIRCUITS IMPRIMÉS

Les circuits imprimés dont les références figurent sur cette page correspondent à des réalisations sélectionnées par la rédaction suivant deux critères :

1) difficulté de reproduction,

2) engouement présumé (d'après votre courrier et les enquêtes précédemment effectuées).

Nous sommes contraints d'effectuer un choix car il est impossible d'assurer un stock sur toutes les réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est un service rendu aux lecteurs et non une contrainte d'achat : les circuits seront toujours dessinés de façon à ce qu'ils soient aisément reproductibles avec les moyens courants.

Certaines références non indiquées ici sont encore disponible (nous consulter).

Circuit imprimé de ce numéro :

| Références | Article | Prix* estimatif |
|------------|--------------------------------|--------------------|
| EL 444 A | FA2: filtre + bruit rose | 50 F |

Circuits imprimés des numéros précédents :

| Références | Article | Prix estimatif |
|------------|---|-------------------|
| EL 414 A | Sécurité pour modèles réduits | 14 F |
| EL 414 B | R.I.A.A. 2310 | 28 F |
| EL 414 E | Adaptateur 772 | 16 F |
| EL 414 F | Alimentation + | 18 F |
| EL 415 C | Inverseur 772 | 20 F |
| EL 415 D | Ampli de sortie à 2310 | 20 F |
| EL 418 A | Récepteur IR + affichage | 80 F |
| EL 418 C | Platine clavier pour l'émetteur I.R. .. | 12 F |
| EL 419 B | Système d'appel secteur, émet. | 20 F |
| EL 419 C | Système d'appel secteur, récept. | 26 F |
| EL 419 D | Système d'appel secteur, répét. | 14 F |
| EL 421 A | B. Sitter, platine de puissance | 20 F |
| EL 421 B | B. Sitter, platine de commande | 24 F |
| EL 422 G | Platine synthèse Em. R/C | 20 F |
| EL 424 A | Cinémomètre, carte principale | 130 F |
| EL 424 B | Cinémomètre, carte affichage | 28 F |
| EL 424 F | Programmation d'Eprom, carte aff. ... | 36 F |
| EL 425 D | CR 80, platine principale (n° 424) ... | 122 F |
| EL 425 E | CR 80, carte vu-mètre | 24 F |
| EL 426 A | Interface ZX81 | 48 F |
| EL 426 B | Synthé de fréquence ZX81 | 32 F |
| EL 426 C | Platine TV Siemens | 112 F |
| EL 426 D | Clavier (Platine TV) | 40 F |
| EL 426 E | Affichage (Platine TV) | 18 F |
| EL 427 B | Commutateur bicourbe Plat. princ. ... | 114 F |
| EL 427 C | Commutateur bicourbe Alimentation .. | 30 F |
| EL 427 D | Comm. bicourbe Ampli de synch. ... | 16 F |
| EL 428 B | Carte Péritel | 48 F |


| | | |
|----------|---|-------|
| EL 428 D | Extension EPROM ZX81 | 18 F |
| EL 428 E | Ampli téléphonique | 24 F |
| EL 429 A | Carte de transcodage | 66 F |
| EL 429 B | Bargraph 16 LED | 66 F |
| EL 430 A | Ventilateur thermostatique | 30 F |
| EL 430 B | Synthétiseur RC | 50 F |
| EL 430 C | Tête HF 72 MHz | 34 F |
| EL 430 D | HF 41 MHz | 34 F |
| EL 431 A | Alim. et interface pour carte à Z 80 .. | 42 F |
| EL 432 A | Centrale de contrôle batterie | 20 F |
| EL 432 B | Centrale convertisseur | 14 F |
| EL 432 C | Centrale shunt | 8 F |
| EL 432 D | Séquenceur caméra 1 | 26 F |
| EL 432 E | Séquenceur caméra 2 | 36 F |
| EL 432 F | Milliohmètre | 40 F |
| EL 433 A | Préampli (carte IR de base) | 28 F |
| EL 433 B | Préampli (carte IR codage) | 38 F |
| EL 433 C | Synthé: alimentation | 46 F |
| EL 433 D | Synthé: carte oscillateur | 58 F |
| EL 434 A | Préampli (carte alim.) | 46 F |
| EL 434 B | Préampli (carte de commutation) ... | 66 F |
| EL 434 C | Préampli (correcteur de tonalité) ... | 22 F |
| EL 434 D | Préampli (carte récept. linéaire) | 82 F |
| EL 434 E | Synthétiseur (carte VCF, VCA, ADSR) .. | 72 F |
| EL 434 F | Synthétiseur (carte LFO) | 32 F |
| EL 434 G | Mini-chaîne (carte amplificateur) | 58 F |
| EL 435 A | Synthé gestion clavier | 114 F |
| EL 435 C | Synthé interface D/A | 38 F |
| EL 435 D | Générateur pour tests sono | 24 F |
| EL 436 A | Testeur de câbles CT 3 | 48 F |
| EL 436 B | Préampli carte logique | 68 F |
| EL 436 C | Préampli carte façade | 102 F |
| EL 437 A | Carte codeur SECAM | 100 F |
| EL 437 B | Mini-signal tracer | 22 F |
| EL 438 A | Synchrodis | 30 F |
| EL 438 B | Convertisseur élévateur | 20 F |
| EL 439 A | Alarme hyperfréquences | 156 F |
| EL 439 B | Alimentation pour glow-plug | 22 F |
| EL 439 C | Meltem 99, carte principale | 68 F |
| EL 439 D | Meltem 99, carte affichage | 12 F |
| EL 440 A | Préamplificateur | 30 F |
| EL 440 B | Booster symétriseur | 50 F |
| EL 441 A | Noise gate | 98 F |
| EL 442 A | Carte de transmission secteur | 34 F |
| EL 442 B | Boîte de direct | 26 F |
| EL 443 A | Transitoires couleur | 14 F |

* Frais de port : voir fiche de commande

Le FA 2

filtre actif et bruit... rose !



temps: 

difficulté: 

dépense: 

Si en sonorisation professionnelle la multiamplication est connue depuis déjà fort longtemps, cette technique commence à faire très sérieusement son apparition en discothèque, sonorisation domestique et même parfois en HI-FI. Enceinte active, biamplication, répartition spectrale de l'énergie, voici quelques termes que nous nous proposons d'expliquer en compagnie d'un appareil original : le FA 2, filtre actif à circuit intégré. De nombreux appareils de ce type sont, notons-le, proposés dans le commerce. Ils sont souvent assez chers du fait d'une vocation au départ uniquement professionnelle. Cependant il est vrai que sur des appareils récents les fabricants ont ajoutés, chacun selon son imagination, des fonctions supplémentaires parfois coûteuses. Tout cela pour dire que nous aussi, à Radio Plans nous avons des idées et qu'en plus de sa fonction première de filtre actif, le FA 2 incorpore un générateur de bruit rose accessible avec le filtre ou indépendamment ; à notre connaissance c'est le premier appareil de ce type. Mais entrons dès maintenant dans le vif du sujet.

Mono ou multiamplication, actif ou passif, que choisir ?

Tout d'abord de quoi s'agit-il ? Disons qu'au départ il y a le fait suivant : Il n'existe actuellement aucun haut parleur capable à lui seul avec un bon rendement de reproduire de manière uniforme toute l'entendue du spectre audio, c'est-à-dire de 20 Hz à 20 kHz. Pour restituer correctement ce spectre, il faut au minimum faire appel à deux transducteurs et dans ce cas ces derniers seront d'excellente qualité. Plus souvent on fait appel à trois ou même à quatre transducteurs. Bien évidemment, il est nécessaire de couper le spectre audio en plusieurs parties par des filtres afin de n'envoyer à chaque haut-parleur que la gamme de fréquences à laquelle il est destiné. L'ignorance de cette règle provoquerait soit une destruction pure

et simple du transducteur, soit des phénomènes gênants : déphasage ou perte énorme de rendement créant un trou sonore dans le message musical. À la figure 1, on indique les deux modes de filtrage possible, le premier, classique, est bien connu.

La sortie de l'ampli est reliée par un câble à une enceinte ; le filtrage ou la répartition des canaux, ici deux, est confié à deux filtres internes à l'enceinte, constitués de composants comme des condensateurs, bobines ou résistances. Ces composants n'apportant pas d'amplication, ils sont dits passifs et le filtrage est « passif ». C'est sans doute des enceintes de ce type que vous possédez. Notons à l'usage du concepteur que le calcul optimal d'un filtre passif surtout avec trois ou quatre voies est extrêmement tributaire des courbes des hauts parleurs utilisés, notamment en impédance, et que sans chambre sourde c'est du presque impossible.

Deuxième cas de figure : on va cette fois-ci effectuer la séparation en fréquence avant le ou les amplis avec un filtre électronique qui recevra la modulation des étages préamplificateurs situés en amont du filtre. Les niveaux à la sortie du filtre seront du même ordre de grandeur que ceux de sortie du préampli donc on travaille ici à faible niveau, avec en corollaire une nécessité : celle d'utiliser autant de canaux d'amplication qu'il y a de voies de filtrage ; dans notre exemple un amplificateur pour les graves et un autre pour les aigus. Le filtre électronique comportera dans la majorité des cas (ce n'est après tout pas obligatoire) des composants d'amplication, transistors ou CI, c'est-à-dire des composants actifs. Le filtre est alors dit actif. Enfin, signalons que rien oblige à installer l'amplication et le filtre à l'intérieur de l'enceinte, il est parfaitement possible de les installer à grande distance bien que l'utilisation d'un filtrage actif donne

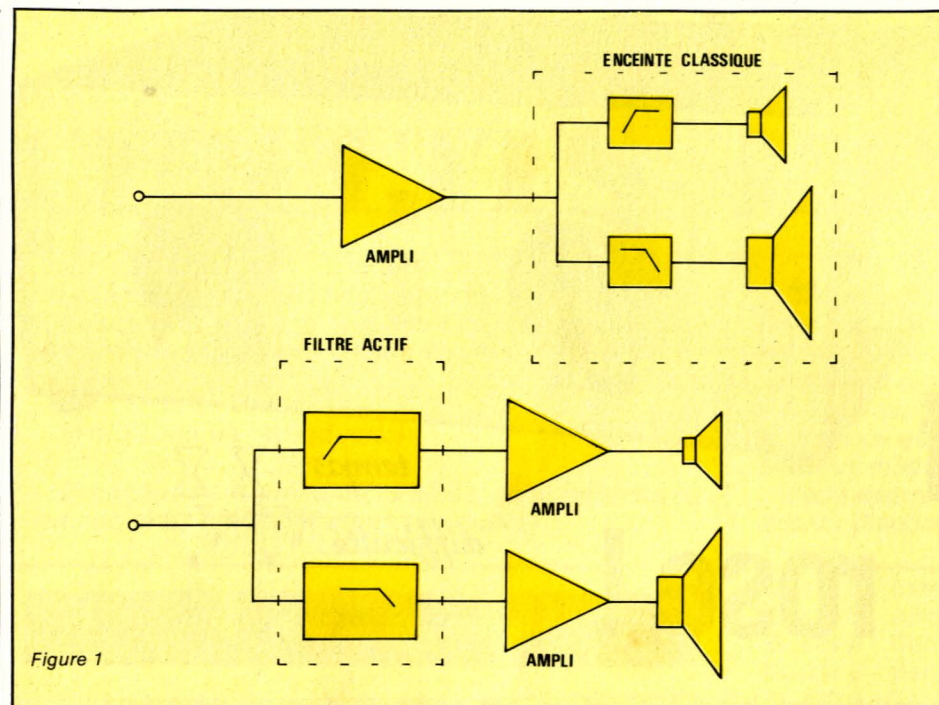


Figure 1

tout son sens à l'avantage de liaisons courtes ampli-enceinte, nous allons voir pourquoi. Donc, énumérons les avantages du filtrage actif en commençant par les principaux puis nous en verrons les inconvénients :

— Tout d'abord, il est beaucoup plus facile d'utiliser des haut-parleurs de rendements différents dans un système actif que dans un système passif. Le filtre actif est souple, il suffit d'augmenter le niveau de sortie de la voie dont on désire remonter la bande de fréquence ou de diminuer si l'on veut le contraire. Avec le système passif on ne peut guère que diminuer le niveau médium-aigu par un système à résis-

tances ou potentiomètre bobinés et si le haut-parleur de basses a un meilleur rendement que la section médium aigu, il n'y a pas de bonne solution. L'insertion de résistances en série dans le boomer est mauvaise par diminution du facteur d'amortissement, voyons de quoi il s'agit.

Le facteur d'amortissement est le rapport entre impédance du haut-parleur pour une fréquence donnée et impédance de sortie de l'amplificateur en série s'il y a lieu avec d'éventuels composants appartenant à un filtre passif. En général l'impédance de sortie de l'amplificateur est très, très faible, quelques dixièmes voire centièmes d'ohms. (A


ne surtout pas confondre avec l'impédance, sous-entendu des enceintes, conseillée pour l'ampli, pour des raisons d'échauffement en fait.) C'est l'impédance du générateur de Thévenin que nous décrivons et c'est le filtre passif qui en représente la majeure partie. Or, plus le facteur d'amortissement est grand, meilleur est le son dans les graves particulièrement. Supprimer le filtre passif est donc une solution radicale et comme il faut un filtrage il ne reste que le filtre actif. Nous disons qu'il faut un facteur d'amortissement le plus grand possible. Si nous envoyons une impulsion dans un haut-parleur, ce dernier se comporte comme un récepteur pendant l'impulsion mais, après l'impulsion, revenant à sa position d'équilibre, comme un générateur débitant sur l'ampli. Cette tension parasite doit être court-circuitée, car elle n'est pas négligeable dans les basses à cause des forts débattements de la bobine mobile et engendrera des phénomènes gênants, rainage, etc.

Donc forte amélioration du côté des graves.

— Enfin, troisième avantage très important, l'élimination du phénomène d'intermodulation, surtout à forte puissance où cela est particulièrement sensible avec une modulation à grande dynamique (orchestre en direct par exemple).

L'alimentation d'un amplificateur n'est pas capable d'encaisser n'importe quoi sans parfois chuter. C'est le cas particulièrement lors de la transmission de signaux de forte énergie dans le registre grave ; dans ce cas, les condensateurs de filtrage de l'ampli voient leur tension moyenne baisser. Si au même moment on envoie du médium-aigu d'amplitude importante on risque une modulation des crêtes très grandes sur le médium-aigu. En séparant les deux registres graves et aigus et en leur adjoignant à chacun un amplificateur distinct le problème est résolu.

— D'autres avantages peut-être moins importants au niveau « amélioration de la qualité », mais sensibles tout de même s'ajoutent aux précédents. Élimination des problèmes liés à la stabilité par suppression des selfs et condensateurs présents dans les filtres passifs. Amélioration du rendement, pas de pertes dans les filtres passifs qui consomment de la puissance active. Enfin, une très grande utilité pour le concepteur d'enceintes, ce dernier n'ayant plus à calculer des filtres

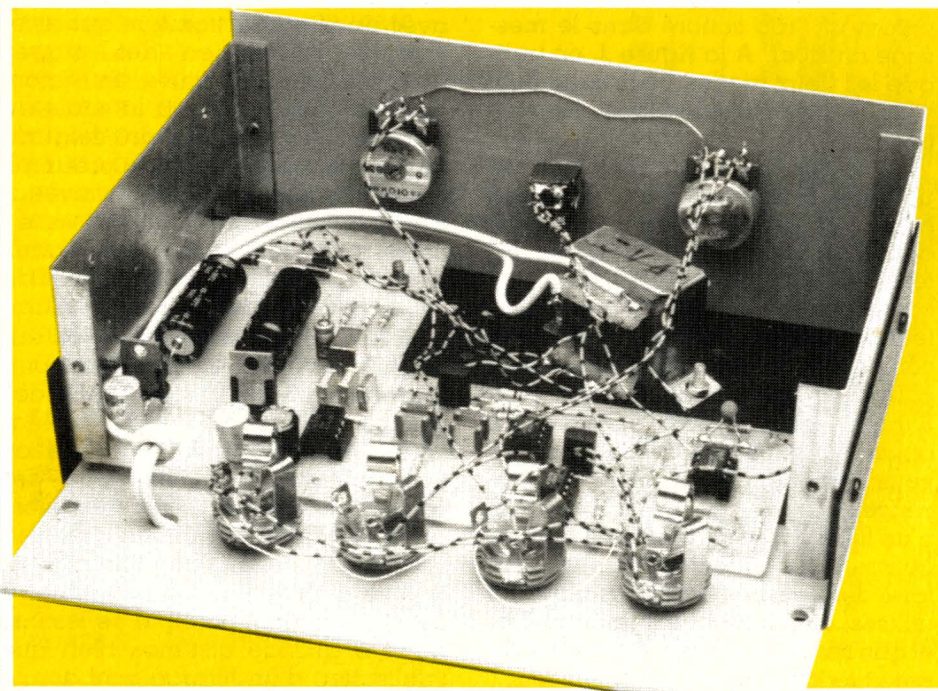

passifs avec l'obligation de tenir compte des courbes d'impédance en fonction de la fréquence avec les problèmes d'adaptation que cela suppose. C'est dans cette optique de mise au point d'enceintes que nous avons d'ailleurs incorporé un générateur de bruit rose au FA 2.


Avant de passer à la description voyons les inconvénients du filtrage actif qui se résume à deux points : la complexité et l'augmentation du prix. En fait, en filtrage passif on a un seul amplificateur (nous parlons en mono) avec une seule liaison préampli-ampli et ampli-enceinte. En multiplification, c'est-à-dire avec filtre actif, il y a bien sûr autant de liaisons et surtout d'amplificateurs que de voies, ce qui augmente sensiblement le budget consacré à l'amplification. Nous pensons, c'est un avis personnel, que les principaux avantages du filtrage actif sont obtenus en séparant le spectre audio en deux voies, d'un côté les graves et l'autre le reste ! Cette séparation en deux voies n'aboutit pas à un résultat trop coûteux et apporte réellement une amélioration certaine. Quant au filtrage actif à 3, 4 ou même 5 voies ce qui implique autant d'amplificateurs, la complexité et le prix qui en résultent sont trop importants vis-à-vis de l'amélioration réelle par rapport à deux voies actives. En ce domaine, le mieux est l'ennemi du bien, deux voies actives oui, plus c'est inutile. Notons que cela n'interdit pas un filtrage passif entre médiums et aigus par exemple, bien au contraire, à ce niveau le filtre passif est plus simple à réaliser. On aboutit à une enceinte trois voies avec un filtrage actif (par le FA 2 par exemple) entre basses et médiums aigus, deux amplificateurs, et filtrage passif entre HP de médium et HP d'aigus une solution composite très performante.

Mais passons maintenant à la description du FA 2 en séparant la partie filtrage de la partie générateur de bruit.

La partie filtrage

Le FA 2 est d'abord un filtre actif 2 voies, il est monophonique, il faudra donc en construire deux pour une utilisation en stéréo. Il s'agissait pour nous, de proposer un appareil compact donc n'ayant pas trop de prises, ni de réglages.

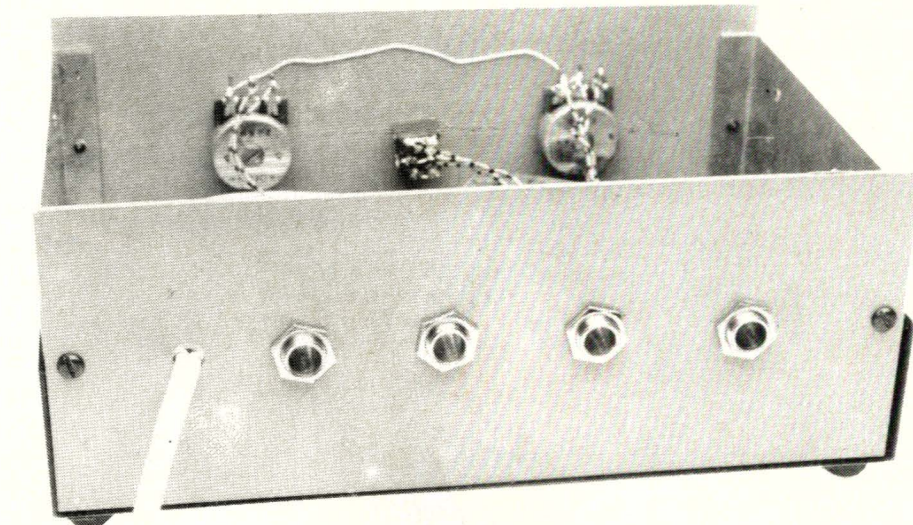Nous nous sommes posé également la question de savoir si le choix



de la fréquence de coupure devait être possible de l'extérieur. Compte tenu de la complexité que cela aurait entraîné et des risques de fausse manœuvre à l'utilisation, nous avons préféré que la fréquence de coupure soit fixée par vous au mo-

ment de la construction, quitte à monter les éléments déterminant cette fréquence sur des picots pour un changement rapide. Bien entendu, nous vous fournissons les calculs nécessaires et même une petite table si vous désirez faire plusieurs essais.

Nous ne nous étendons pas outre mesure sur la structure de filtre passe-haut, c'est-à-dire destiné à la section médium-aigu. L'expérience prouve qu'une pente assez raide est nécessaire afin d'éliminer rapidement les composantes basse fréquence dangereuses pour la vie des transducteurs affectés à cette partie du spectre. Cependant, une pente trop importante a pour conséquence des problèmes de déphasage, donc il faut savoir se limiter. Un compromis à - 18 dB/octave donne les meilleurs résultats, il s'agit donc d'un filtre du 3^e ordre représenté **figure 2**. La structure adoptée est dite de RAUCH ou à contre-réaction totale. L'élément actif retenu est un simple AOP, il en existe d'excellents pour l'audio et c'est de loin la solution la plus simple. La structure visiblement inverseuse provoque un gain négatif dans la bande passante de filtre, c'est important à savoir pour la suite. De même, les quatre condensateurs C sont de même valeur et ce sont eux dont la valeur changera la fréquence de coupure donc si vous

$$H(p) = \frac{-R_1 R_2 R_3 C^3 p^3}{1 + 2(R_1 C + 3R_2 C) p + (R_2 R_3 C^2 + 5R_1 R_2 C^2) p^2 + 2R_1 R_2 R_3 C^3 p^3}$$

vous le voulez vous pouvez les monter sur picots. Un article ayant été consacré à la simulation des fonctions de transfert sur ORIC, nous vous donnons celle de ce filtre pour mémoire. Un point important concerne le choix de la courbe de réponse, c'est-à-dire la classe du filtre. Il en existe trois principales : Butterworth, Bessel ou Chebyshev. Rappelons que Bessel est parfois choisi pour son excellent diagramme de phase qui permet la transmission d'impulsions sans overshoot, Butterworth prévaut pour sa bande passante non atténuée plate, et Chebyshev pour la raideur de la pente. À notre sens, le meilleur choix se situe entre Bessel et Butterworth, nous avons pris ce dernier favorisant légèrement la réponse en fréquence aux dépens de la réponse en phase. Le calcul des éléments s'effectue de la façon suivante. On choisit le condensateur C et la fréquence de coupure désirée f_0 et on écrit :

$$R_0 = 1/2 \pi f_0 C \text{ ce qui donne } R_0, \text{ puis on écrit } R_1 = R_0 K_1, R_2 = R_0 K_2,$$

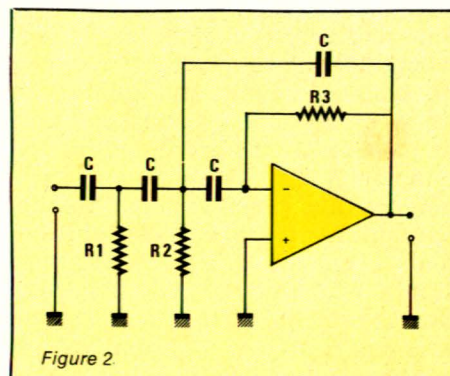


Figure 2

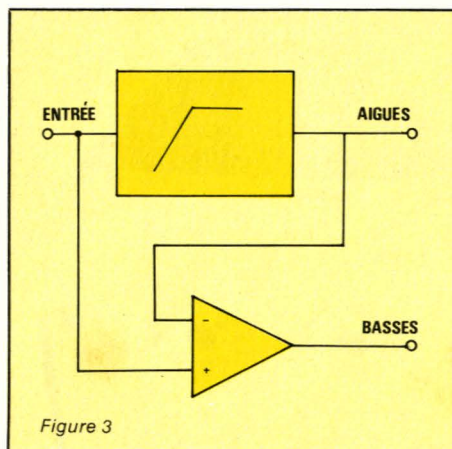


Figure 3

$R_3 = R_0/K_3$ où $K_1 = 2,37$; $K_2 = 2,59$; $K_3 = 0,32$ pour une réponse Butterworth.

A titre d'exemple pour $f_0 = 1\ 000$ Hz. Nous avons $C = 10$ nF.

$R_0 \approx 16\ k\Omega$ d'où $R_1 \approx 6,8\ k\Omega$, $R_2 \approx 6,2\ k\Omega$, $R_3 \approx 50\ k\Omega$

Nous garderons donc ces valeurs de résistances normalisées pour R_1 et R_2 , obtenues par deux résistances de $100\ k\Omega$ en parallèle pour R_3 . Le tableau suivant permettra de choisir C en fonction de f_0 .

| f_0 (Hz) | C (nF) |
|------------|----------|
| 100 | 100 |
| 147 | 68 |
| 212 | 47 |
| 454 | 22 |
| 1 000 | 10 |
| 1 470 | 6,8 |
| 2 127 | 4,7 |
| 4 545 | 2,2 |
| 10 000 | 1 |

Nous avons pris les valeurs de C normalisées les plus courantes mais il en existe d'autres, à vous de faire votre choix.

Tout cela est bel et bien, mais il nous reste maintenant à concevoir le filtre passe-bas qui attaquera la section graves. A ce niveau, il n'est pas nécessaire d'avoir une pente très raide, 6 dB par octave suffisent dans la mesure où les médiums ne risquent pas d'endommager un boomer, celui-ci possédant par ailleurs sa coupure naturelle. C'est pourquoi nous avons choisi un schéma (voir figure 3) du type complémentaire et dont le principe est le suivant : si l'on soustrait à un signal global les fréquences hautes obtenues à l'aide

d'un filtre passe-haut, il ne restera que les composantes à basse fréquence. Cependant, si la pente du filtre passe-haut est de 18 dB/octave, cela ne signifie nullement que celui du passe-bas ainsi obtenu sera identique. Pour l'aigu en fréquence p_n normalisée et pour Butterworth.

$$H_A(p_n) = \frac{p_n^3}{p_n^3 + 2p_n^2 + 2p_n + 1}$$

$$= p_n \text{ avec } p_n = \frac{j\omega}{\omega_0}$$

$$H_B(p_n) = 1 - H_A(p_n)$$

$$= \frac{2p_n^2 + 2p_n + 1}{p_n^3 + 2p_n^2 + 2p_n + 1}$$

Il est aisé de remarquer que les deux zéros du numérateur anihilent les deux pôles du dénominateur ; donc il ne reste qu'un seul pôle, le troisième, de validé ; d'où une atténuation à -6 dB/octave. L'avantage de ce type de structure est que les deux filtres aigus et basses se recoupent parfaitement, la somme conduisant à la tension d'entrée. Le résultat en phase est excellent et il suffit de ne toucher qu'au filtre passe-haut pour changer la fréquence de transition f_0 de l'ensemble. La courbe et donnée figure 4.

La partie générateur de bruit rose

Le FA 2 comprend un générateur de bruit rose particulièrement utile pour doser le volume des amplificateurs de graves et d'aigus en cas de différence de rendement entre ces deux sections de haut-parleurs. Une prise de sortie a été d'ailleurs prévue

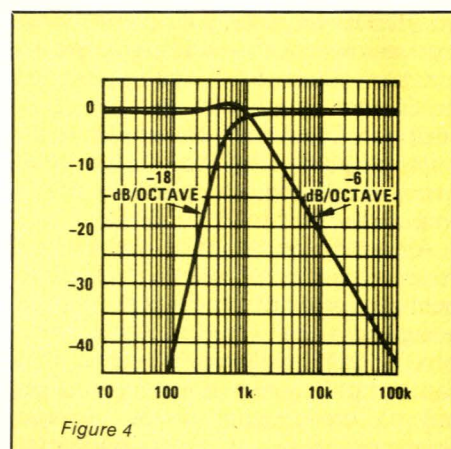


Figure 4



au stade du prototype final de façon à disposer de ce bruit rose pour d'autres usages, réglage d'un égaliseur par exemple. Ainsi, la mise au point et l'ajustement optimum des caractéristiques d'une installation électroacoustique se trouvent grandement facilités.

Mais d'abord qu'est-ce un bruit rose ? Commençons par l'origine, c'est-à-dire par le bruit blanc.

Il s'agit d'un mélange de toutes les fréquences avec une énergie constante par bande égale de fréquence. Ainsi, entre 500 et 1 000 Hz, nous aurons autant d'énergie qu'entre 8 000 et 8 500 Hz par exemple. Cela signifie qu'à chaque translation d'une octave, (doublement des fréquences) l'amplitude croît de 3 dB de façon progressive bien entendu. Le bruit rose, lui, s'obtient en filtrant le bruit blanc de façon à obtenir une réponse plate en am-

suite page 61

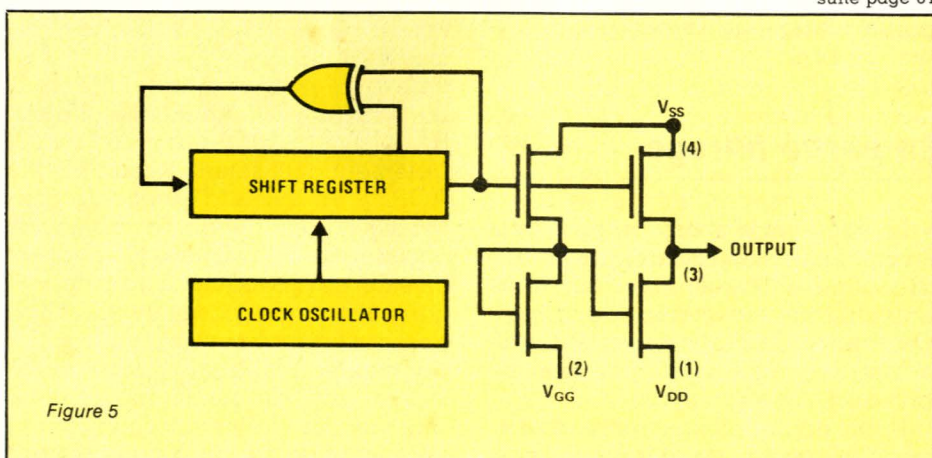


Figure 5

Les satellites

Les coordonnées et les caractéristiques principales d'un satellite sont issues de plusieurs sources d'information, UIT, INTELSAT, ETELSAT, agence spatiale européenne, le centre national d'études spatiales (CNES), la direction générale des télécommunications (DGT-PPT), ARIANESPACE, etc. En fonction de ces multitudes sources, on note parfois des données relatives à un même satellite qui peuvent être différentes : position orbitale, mission, date et lieu de lancement, PIRE.

Lorsque les précisions font défaut ou lorsqu'il y a contradiction entre ces sources, nous faisons appel à des éléments déterminants de choix critiquables : en fait, les différences de données sont généralement de faibles valeurs.

En ce qui concerne plus spécialement les positions orbitales des satellites, celles-ci peuvent se modifier dans le temps :

- naturellement sous l'effet combiné de la Lune et du Soleil qui apportent une dérive de quelques millièmes jusqu'à 1/100° de degré par jour suivant le satellite ;

- « artificiellement » : Modification de la position orbitale afin d'assurer une couverture différente avec l'accord des organisations de tutelle. (Ce fut le cas pour le Satellite Symphonie).

Notons que les désignations usuelles des satellites ne concordent pas forcément avec les identifications officielles. Cette liste mise à jour (août 1984) ne nous donne qu'un aperçu des satellites de Télécommunications et de Télévision Directe (TVDS), en service, en projet, en arrêt momentané, ou en projet qui sont « visibles » depuis un site proche de la longitude 0° (Méridien de Greenwich).

Observations

Dans la première partie de la liste des satellites de Télécommunications et de Télévision parue dans Radio Plans N° 443 du mois d'octobre englobant une fourchette allant de 0° à 41° Ouest nous remarquons une pléiade de satellites de l'organisation INTELSAT retransmettant de nombreux programmes TV nationaux comme ceux produits par l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Argentine, l'Arabie Séoudite, le Brésil, le Soudan, le Zaïre, etc. Sur

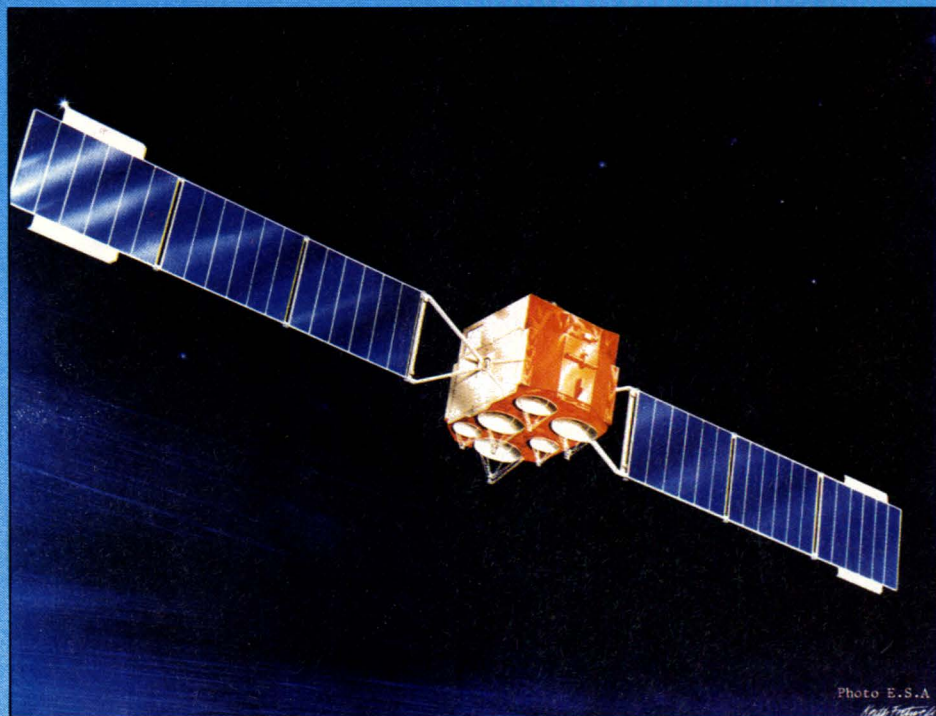


Photo E.S.A.
1984-1985

DETERMINATION DE LA DIRECTION D'UN SATELLITE

Dans cette seconde partie nous verrons les coordonnées et les caractéristiques principales de satellites de télécommunications et de télévision positionnés entre 40,5° et 79° Ouest ainsi que celle correspondantes aux engins stationnés entre 1° et 13° Est.

En fonction de la position orbitale et du lieu de réception nous reproduisons une abaque servant à déterminer la direction azimutale et l'angle d'élévation du satellite pour un observateur placé à un endroit quelconque sur la terre.

cette liste nous pouvons ajouter le programme TV de l'AFRTS (Forces Américaines basées en Europe) retransmis par le satellite 4F8 devant être remplacé par le satellite 5F9 utilisant toujours la même position orbitale.

Par 7° Ouest on relève la présence du satellite français TÉLÉCOM 1A lancé avec succès le 4 août 1984 au moyen de la fusée Ariane 3 (VIO) flanquée de 2 PAP (Propulseurs d'appoint à poudre). TÉLÉCOM 1A a pour mission de retransmettre les

programmes de télévision français vers les Territoires d'Outre-Mer tout en arrosant l'Europe du Sud-Ouest la totalité de l'Afrique et une bonne moitié de l'Amérique du Sud. La PIRE sur ces zones étant comprise entre 19 et 34,5 dBW. TÉLÉCOM IB sera quant à lui lancé 6 mois après et occupera la position 10° Ouest. Le vol VIO d'Ariane a permis aussi de placer en orbite OTG (1) le satellite Européen ECS 2 qui deviendra après la phase de recette EUTELSAT IF2. Ce satellite sera d'abord

placé sur 10° Est puis sa position définitive sera par 7° Est. Un de ses répéteurs est déjà loué à la Norvège pour la retransmission d'un programme de TV norvégien. (Voir illustration MATRA.)

En revenant sur le segment Ouest et précisément sur la position 40,5° O, on note la présence des satellites américains TDRS (2) Est qui devaient arroser l'Europe de l'Ouest, avec une PIRE comprise entre 44 et 47 dBW, pour mi-84. TDRS avaient (ou auront) pour mission de diffuser un programme TV « Coca-Cola » « La Voix de l'Amérique » afin de faire contre-poids à la présence de l'URSS via GORIZONT 14 (14° O) qui diffuse « Programma I » avec une PIRE proche de 45 dBW ne nécessitant que des paraboles de l'ordre du mètre.

TV directe : Dans quelques mois

Quant aux satellites de télévision directe, notamment le TV SAT allemand, il devrait inaugurer ce nouveau moyen de transmission. Le lancement de ce satellite est prévu pour l'été 85 au moyen d'une fusée Ariane 2 (V17 ou 18). Il sera immédiatement suivi par TDF I (Vol 18 ou 19 prévu pour l'automne 85). Mentionnons que ces 2 vols sont des prévisions, mais c'est le premier satellite prêt qui partira.

Nous constatons si le calendrier est respecté que nous sommes à moins d'une année du coup d'envoi et qu'il faudra songer, à troquer nos rateaux contre des couvercles, pour recevoir un raz-de-marée d'images et s'apprêter à accueillir par le biais de cette étrange lucarne, Goethe ou Shakespeare...

Détermination de la direction d'un satellite

Pour le pointage de la parabole (précis) et le choix du site de l'installation, il est nécessaire de connaître les directions par lesquelles les signaux d'un ou des satellites nous arrivent.

Il existe au moins 2 solutions pour calculer ces directions (coordonnées), l'une étant par la lecture d'une abaque représentée ici et l'autre s'effectuant au moyen d'un ordinateur dont un programme ZX 81 de Sinclair a été largement

MATRA 3 MISSIONS POUR LE VOL V 10

ECS 2
INTÉGRATION

TÉLÉCOM 1
MAÎTRISE D'ŒUVRE

CASE ÉQUIPEMENTS
ARIANE 3
MAÎTRISE D'ŒUVRE



exposé par Patrick Gueulle dans la revue « Electronique applications » parue en septembre 83.

Le relevé s'effectuant par lecture de la boussole. Cette direction est comprise entre 90 et 180°.


— Dans le plan vertical :
ELEVATION

Les angles de visée

Les signaux radio électriques émis depuis un satellite nous parviennent par deux axes différents : — Dans le plan horizontal : AZIMUT.

C'est la direction par laquelle les signaux nous parviennent d'Est en Ouest.

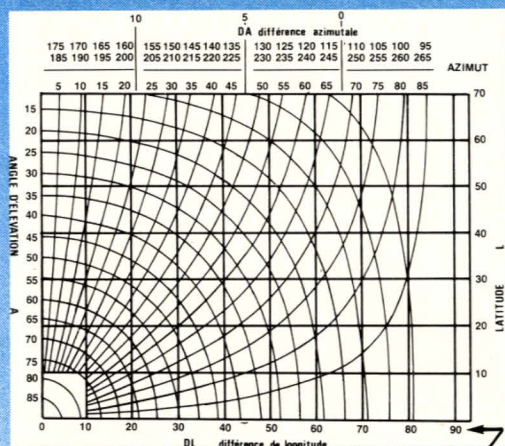C'est la direction par laquelle les signaux nous parviennent au-dessus, de l'horizon (plan théorique de l'horizon 0°), qui n'est pas nécessai-



Tenir compte de la différence de la longitude du satellite et celle du lieu. Repérer cette valeur ici. (l'horizon visuel) et le zenith qui se situe exactement à 90°, à la verticale du lieu.

Détermination des angles de visée

L'abaque que nous présentons est issu de l'Université d'Atlanta (E.U.), est valable pour la détermination universelle des angles de visée, en azimut (axe horizontal des abscisses) en élévation (axe vertical des ordonnées). La direction précise d'un satellite correspond à l'intersection de ces deux plans.

Pour calculer ces 2 coordonnées, il faut obligatoirement connaître les longitudes du lieu de réception et du positionnement du satellite (voir liste des satellites, colonne localisation) ainsi que la latitude du lieu de réception. Les longitude et latitude au sol peuvent être relevés sur une carte de l'IGN (Institut Géographique National).

Mode d'exploitation

1^{er}) Ajouter ou soustraire (éventuellement) la longitude du lieu de celle du satellite et repérer cette valeur comprise entre 0 et 90° au bas de l'abaque : DL : DIFFÉRENCE LONGITUDINALE.

2^e) Repérer sur le côté droit de l'abaque la latitude du lieu. L : LATITUDE.

3^e) A l'intersection des 2 courbes se trouve, A : ANGLE D'ÉLEVATION et DA : DIFFÉRENCE AZIMUTALE.


Observation

A la lecture de cet abaque, on s'aperçoit qu'il est possible, pour un

site par exemple situé par 45/46° de latitude Nord et 3/4° de longitude Est (centre de la France) de « regarder » théoriquement vers l'Est, un satellite qui serait positionné à environ 78° E et en direction de l'Ouest vers 72° O.

Nous portons à votre attention qu'il s'agit de visibilité théorique où il n'est pas tenu compte des éventuels obstacles proches du lieu de réception qui diminueraient le dégagement immédiat comme un massif montagneux.

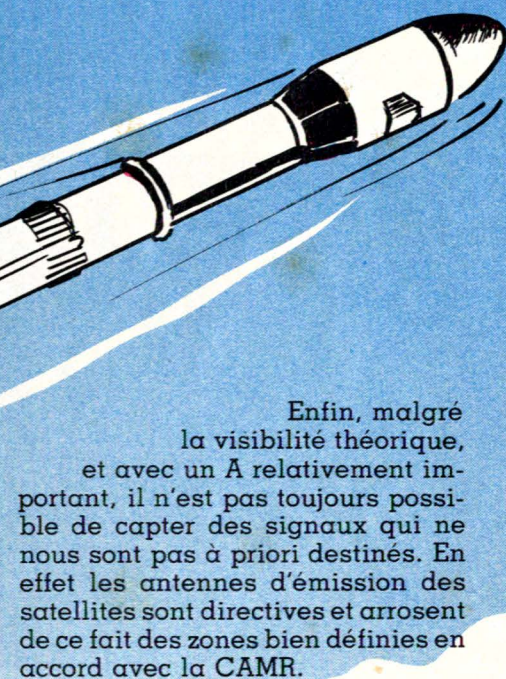De plus la visibilité n'est pas forcément synonyme de réception. Il faut tenir compte lorsque la valeur (3) de A est faible (quelques degrés au-dessus de l'horizon) des importants affaiblissements supplémentaires subits par les signaux en bande C et KU en traversant les différentes couches de l'atmosphère.



Enfin, malgré la visibilité théorique, et avec un A relativement important, il n'est pas toujours possible de capter des signaux qui ne nous sont pas à priori destinés. En effet les antennes d'émission des satellites sont directives et arrosent de ce fait des zones bien définies en accord avec la CAMR.

C'est pour (en partie ou toutes) ces raisons qu'il sera (pas) possible de capter, notamment le satellite américain SPACENET équipé de 12 répéteurs de TV positionné par 69° O, depuis une bonne moitié de l'Ouest de la France, ainsi que l'autre satellite américain TDRS qui lui est théoriquement visible depuis toute la France.

Serge NUEFFER

1. OTG : Orbite de Transfert Géostationnaire.

2. TDRS : Tracking and Data Relay System. Satellite de poursuite et de relais de données.

3. Environ 4 ou 5°.

**16 volumes
15 coffrets
de matériel**



L'ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE

COMPRENDRE...

Dans les années à venir, l'électronique est appelée à jouer un rôle croissant dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui une encyclopédie vous y prépare : c'est le Livre Pratique de l'Électronique EUROTECHNIQUE. Seize volumes abondamment illustrés traitant dans des chapitres clairs et précis de la théorie de l'électronique. Une œuvre considérable détaillée, accessible à tous, que vous pourrez consulter à tout moment.

FAIRE...

Pour saisir concrètement les phénomènes de l'électronique, cette encyclopédie est accompagnée de quinze coffrets de matériel contenant tous les composants permettant une application immédiate. Vous réaliserez plus de cent expériences passionnantes et, grâce à des directives claires et très détaillées, vous passerez progressivement des expériences aux réalisations définitives.

SAVOIR...

Conçue par des ingénieurs, des professeurs et des techniciens hautement qualifiés possédant de longues années d'expérience en électronique, cette encyclopédie fait appel à une méthode simple, originale et efficace.

16 VOLUMES QUI DOIVENT ABSOLUMENT FIGURER DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE ET 15 COFFRETS DE MATERIEL

Le Livre Pratique de l'Électronique est l'association d'une somme remarquable de connaissances techniques (5000 pages, 1500 illustrations contenues dans 16 volumes reliés pleine toile) et d'un ensemble de matériel vous permettant de réaliser des appareils de mesure et un ampli-tuner stéréo.



eurotechnique

FAIRE POUR SAVOIR
rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon

Renvoyez-nous vite ce bon

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE


à compléter
et à renvoyer aujourd'hui
à EUROTECHNIQUE
rue Fernand-Holweck
21100 Dijon

Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part
votre documentation sur le Livre Pratique de l'Électronique. 09180

Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

Code Postal _____ Localité _____

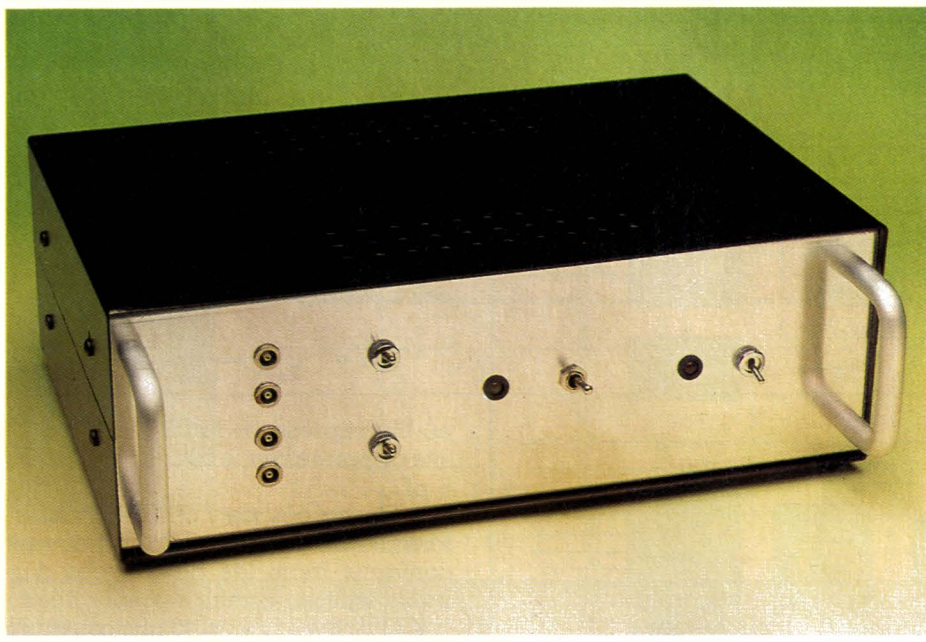

temps: ⏰
difficulté: 🧩
dépense: 💰

générateur de mires

Une mire « à tout faire »

Le générateur de barres et le codeur PAL qui vous ont été présentés il y a déjà quelques temps étaient équipés d'un circuit générateur de synchronisation Siemens : le S178A.


Ce circuit pose de nombreux problèmes à nos lecteurs, circuit difficilement disponible dont le prix peut varier entre 200 et 500 F et parfois dépasser, très rarement, 500 F. Cette situation est tout à fait anormale et les améliorations apportées par le constructeur ont engendré trois types : S 178, S 178 A et S 178 B, ce qui n'a rien arrangé.

Soulignons qu'il ne s'agit que de problèmes commerciaux et qu'il n'existe aucun problème purement technique avec ce circuit, même si l'on peut regretter que sa consommation soit élevée.

L'appareil que nous vous présentons aujourd'hui reprend les principes énoncés dans les deux articles cités précédemment. Cet appareil génère trois mires différentes : mire de barres à 100 %, mire de convergence et mire alternée : 50 % mire de barres, 50 % mire de convergence.

Pour la mire de convergence, deux commutateurs externes déterminent le nombre de barres horizontales et le nombre de barres verticales. Les signaux de sortie : R,V,B, synchro pourront être appliqués directement à un moniteur couleur ou si l'on préfère à un codeur PAL ou SECAM qui délivrera un signal vidéocomposite pouvant attaquer un modulateur UHF du type REMO 301 RTC ou ASTEC UM 1233.

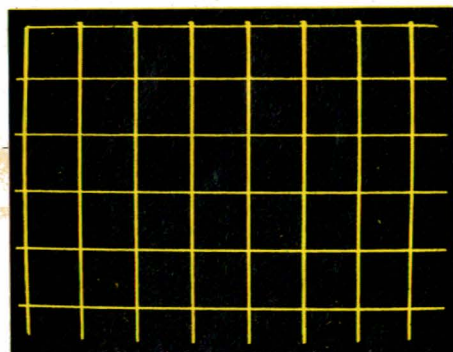Ayant éliminé le générateur de synchronisation S 178, nous nous sommes tournés vers un circuit plus récent : le SAA 1043 RTC. Celui-ci constituant le cœur du générateur, nous commencerons par sa description avant d'étudier le circuit de principe du générateur.



Description du générateur de signaux de synchronisation : SAA 1043

Le SAA 1043 génère tous les signaux de synchronisation susceptibles d'être employés dans les différents matériels délivrant un signal vidéo : caméra vidéo, jeux vidéo, micro-ordinateurs et générateurs de mires. Ce circuit est programmable pour huit standards différents :

SECAM 1, SECAM 2, PAL-CCIR, NTSC 1, NTSC 2, PAL-M et les standards couramment employés dans les jeux vidéo 624 et 524 lignes.

Le schéma synoptique du circuit intégré SAA 1043 est représenté à la figure 1 et le brochage du circuit et

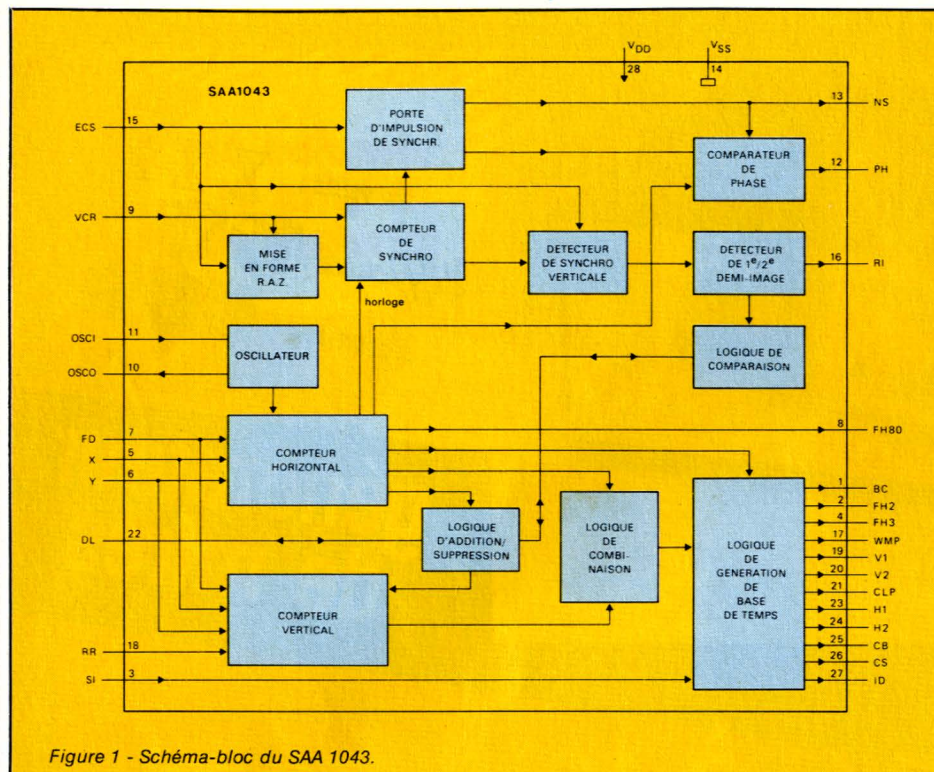


Figure 1 - Schéma-bloc du SAA 1043.

la dénomination des broches à la figure 2. Le SAA 1043 est fabriqué en technologie CMOS et doit être alimenté entre les broches 14 et 28 par une tension continue positive comprise entre 5,7 V et 7,5 V ; dans ces conditions le circuit ne consomme pas plus de 10 μ A au repos.

Fonctionnement du SAA 1043

Le choix de fonctionnement sur un des huit standards proposés est fonction des niveaux appliqués sur les entrées X, Y et FD comme le montre les tableaux de la figure 3.

L'entrée FD sélectionne le nombre de lignes 625 ou 525 pour les six premiers standards et 624 et 524 pour les

jeux vidéo. Le niveau appliqué à cette entrée détermine aussi le choix de la fréquence d'oscillation comme le montre le deuxième tableau de la figure 3. Le mode de fonctionnement le plus courant, en Europe, est 625 lignes ; l'entrée FD peut donc être câblée au zéro logique. Le premier tableau nous montre alors que les deux entrées X et Y aux broches 5 et 6 autorisent le choix d'un standard parmi 4 : SECAM 1, SECAM 2, PAL ou jeux vidéo 624 lignes. Nous reviendrons par la suite sur la différence entre les standards SECAM 1 et SECAM 2.

Le second tableau nous donne, si l'entrée FD est à zéro, la fréquence trame 50 Hz, la fréquence ligne 15625 Hz et la fréquence de l'oscillateur qui devra être adoptée : 5 MHz.

| | | | | | |
|---------|--------|---------|--|--------|---------------------------------------|
| BC 1 | 28 VDD | 1 BC | Sortie porte de salve/effacement chroma (SECAM) | 15 ECS | Entrée de synchro composite externe |
| FH2 2 | 27 ID | 2 FH2 | Sortie identification PAL | 16 RI | Sortie d'identification trame |
| SI 3 | 26 CS | 3 SI | Entrée commande d'identification (SECAM, PAL, PAL M) | 17 WMP | Sortie d'impulsion de mesure du blanc |
| FH3 4 | 25 CB | 4 FH3 | 400 Hz (PAL), 360 Hz (NTSC, PAL M), FH/3 (SECAM) | 18 RR | Entrée RAZ trame |
| X 5 | 24 H2 | 5 X | Entrées de programmation du standard | 19 V1 | Sorties de commande trame |
| Y 6 | 23 H1 | 6 Y | | 20 V2 | |
| FD 7 | 22 DL | 7 FD | | 21 CLP | |
| FH80 8 | 21 CLP | 8 FH80 | Sortie 80 x FH (1,25 MHz) | 22 DL | Entrée/sortie 2 FH |
| VCR 9 | 20 V2 | 9 VCR | Entrée de commutation VCR | 23 H1 | Sorties de commande ligne |
| OSCO 10 | 19 V1 | 10 OSCO | Sortie oscillateur | 24 H2 | |
| OSCI 11 | 18 RR | 11 OSCI | Entrée oscillateur | 25 CB | |
| PH 12 | 17 WMP | 12 PH | Sortie du détecteur de phase | 26 CS | Sortie de synchro composite |
| NS 13 | 16 RI | 13 NS | Sortie du détecteur de non-synchro | 27 ID | Sortie d'identification SECAM |
| VSS 14 | 15 ECS | 14 VSS | Alimentation négative (masse) | 28 VDD | Alimentation positive. |

Figure 2 - Brochage du circuit, dénomination des broches.

L'oscillateur

Le SAA 1043 contient un circuit oscillateur qui doit être complété par quelques éléments externes fixant la fréquence d'oscillation. Comme le montre le schéma de la figure 4, il peut osciller grâce à un circuit LC externe, la fréquence d'oscillation se calcule simplement par la relation :

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L(C/2 + C_p)}}$$

où C_p représente la capacité parasite apportée par le circuit, évaluée à 5 pF.

Dans ce cas de nombreux transformateurs ou selfs TOKO peuvent convenir mais les deux types suivants sont en principe disponibles :

KANK 3333 R, $L = 45 \mu$ H, constitué par 66 tours entre les bornes 1 et 3 ;

TKAN 32696 A, $L = 23 \mu$ H, constitué par 48 tours entre les bornes 1 et 3.

La valeur de la self donnée correspond à la valeur maximale qui peut être diminuée en modifiant la position du noyau de ferrite. Les calculs devront donc être faits en prenant une valeur légèrement inférieure : 35 à 40 μ H pour $L = 45 \mu$ H maximale par exemple.

Nous trouvons en outre à la figure 4, le schéma du SAA 1043 fonctionnant avec un oscillateur à quartz, dans ce cas le quartz est un modèle à résonance parallèle.

Troisième et dernier mode de fonctionnement de l'oscillateur : oscillateur LC, verrouillé sur un signal de synchronisation externe, représenté au schéma de la figure 5.

Dans ce cas l'entrée de commutation VCR broche 9 du SAA 1043 est à l'état haut contrairement aux deux modes de fonctionnement précédents.

Un comparateur de phase interne reçoit le signal de synchronisation composite externe : entrée ECS à la broche 15 et les signaux de synchronisation ligne internes. Le signal de sortie du comparateur PH, broche 17 du SAA 1043, est filtré par un réseau RC extérieur avant de commander le VCO.

Le gain du VCO : K_o exprimé en Hz par volts, Hz/V, est bien sûr fonction des éléments déterminant la fréquence d'oscillation : selfs, condensateurs d'accord et diode varicap. Le gain du comparateur de phase : K_D est exprimé en V/Hz et vaut $V_{DD}/2$, V_{DD} représentant la tension d'alimentation du circuit, entre les broches 14 et 28.

| Standard | FD broche 7 | X broche 5 | Y broche 6 | Nombre de lignes |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| Secam 1 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| Secam 2 | 0 | 0 | 1 | 625 |
| 624 jeux vidéo micro | 0 | 1 | 0 | 624 |
| PAL/CCIR | 0 | 1 | 1 | 625 |
| NTSC 1 | 1 | 0 | 0 | 525 |
| NTSC 2 | 1 | 0 | 1 | 525 |
| 524 jeux vidéo, micro | 1 | 1 | 0 | 524 |
| PAL-M | 1 | 1 | 1 | 525 |

Figure 3 - Tableau de programmation des entrées X, Y, FD.

| Standard | Fréquence de l'oscillateur MHz | FD broche 7 | Fréquence trame Hz | Fréquence ligne Hz |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| PAL-SECAM 624 | 5 000 | 0 | 50 | 15 625 |
| NTSC-PAL-M-524 | 5 034 964 | 1 | 59,94 | 15 734,26 |
| PAL-SECAM 624 | 2.5 | H2 broche 24 | 50 | 15 625 |
| NTSC-PAL-M-524 | 2 501 748 | H1 broche 23 | 59,94 | 15 734,26 |

Tableau de sélection de la fréquence de l'oscillateur.


ligne 15 625 Hz et l'oscillateur se verrouille sur $N \times 15\,625\text{ Hz}$ avec $N = 320$ donc 5,000 MHz. Le paramètre N devra lui aussi être pris en compte lors du calcul du filtre de boucle. Si l'on désire éviter le moindre calcul on aura recours à un transformateur TOKO KANK 3333 R et l'on pourra adopter les valeurs du schéma de la **figure 5**. La porte d'impulsion de synchronisation délivre en outre un signal de non-synchronisation NS disponible à la broche 13. Si le compteur de synchronisation n'est pas remis à zéro par le signal de synchronisation composite externe ECS, un signal de non-synchronisation apparaît 6,4 μs après l'instant pendant lequel devait paraître l'impulsion de remise à zéro.

Le SAA 1043 peut aussi recevoir des signaux d'horloge externes. Pour cela on place entre les broches 10 et 11 du circuit une résistance de forte valeur, les signaux d'horloge sont appliqués à la broche 11.

Nous avons choisi cette dernière solution, non pour des raisons techniques, mais simplement pour employer un quartz 10 MHz disponible chez la quasi totalité des fournisseurs, ce qui n'est pas forcément le cas pour un quartz 5 MHz.

Fonctionnement du circuit

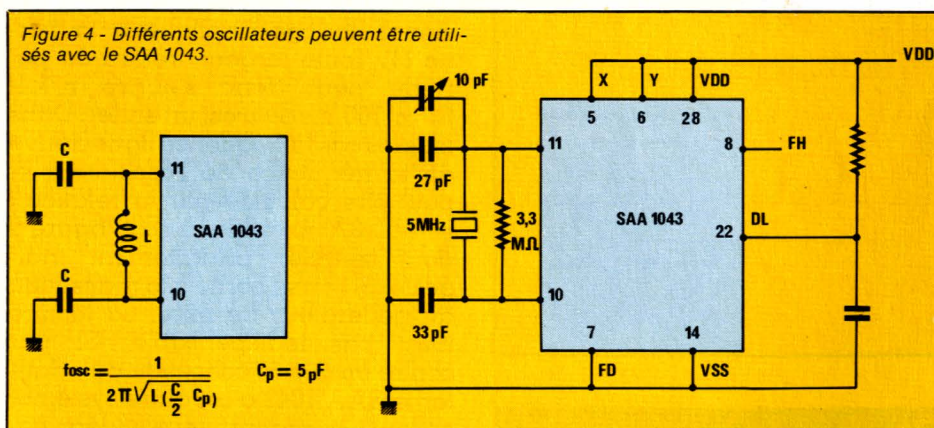Le circuit intégré SAA 1043 délivre les signaux de sortie grâce à deux compteurs, un compteur horizontal, un compteur vertical et les circuits



Les deux paramètres K_o et K_D sont nécessaires au calcul d'optimisation du filtre de boucle.

Chaque impulsion ligne générée dans le circuit, issue du compteur horizontal, ouvre une porte qui autorise le passage du signal de synchro composite externe ECS. A cet instant les deux signaux, ECS et synchro ligne interne sont appliqués au comparateur de phase qui délivre une information fonction de l'écart de phase entre ECS interne et synchro ligne interne. Grâce à cette porte interne, les impulsions de pré et post égalisation présentes dans le signal de synchronisation composite externe n'ont aucun effet sur le comparateur de phase. La fréquence de comparaison est donc la fréquence

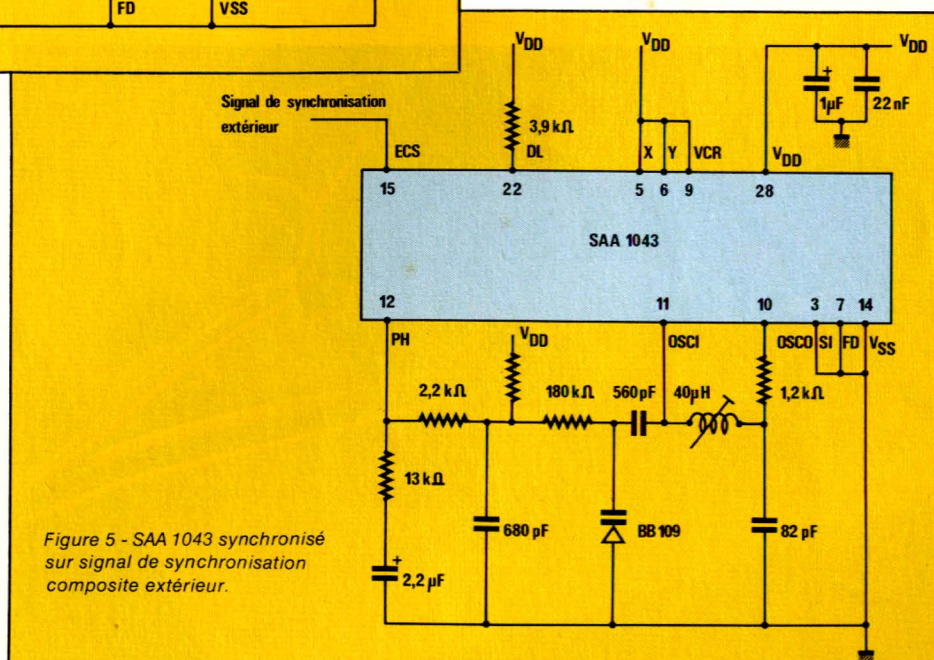


Figure 5 - SAA 1043 synchronisé sur signal de synchronisation composite extérieur.


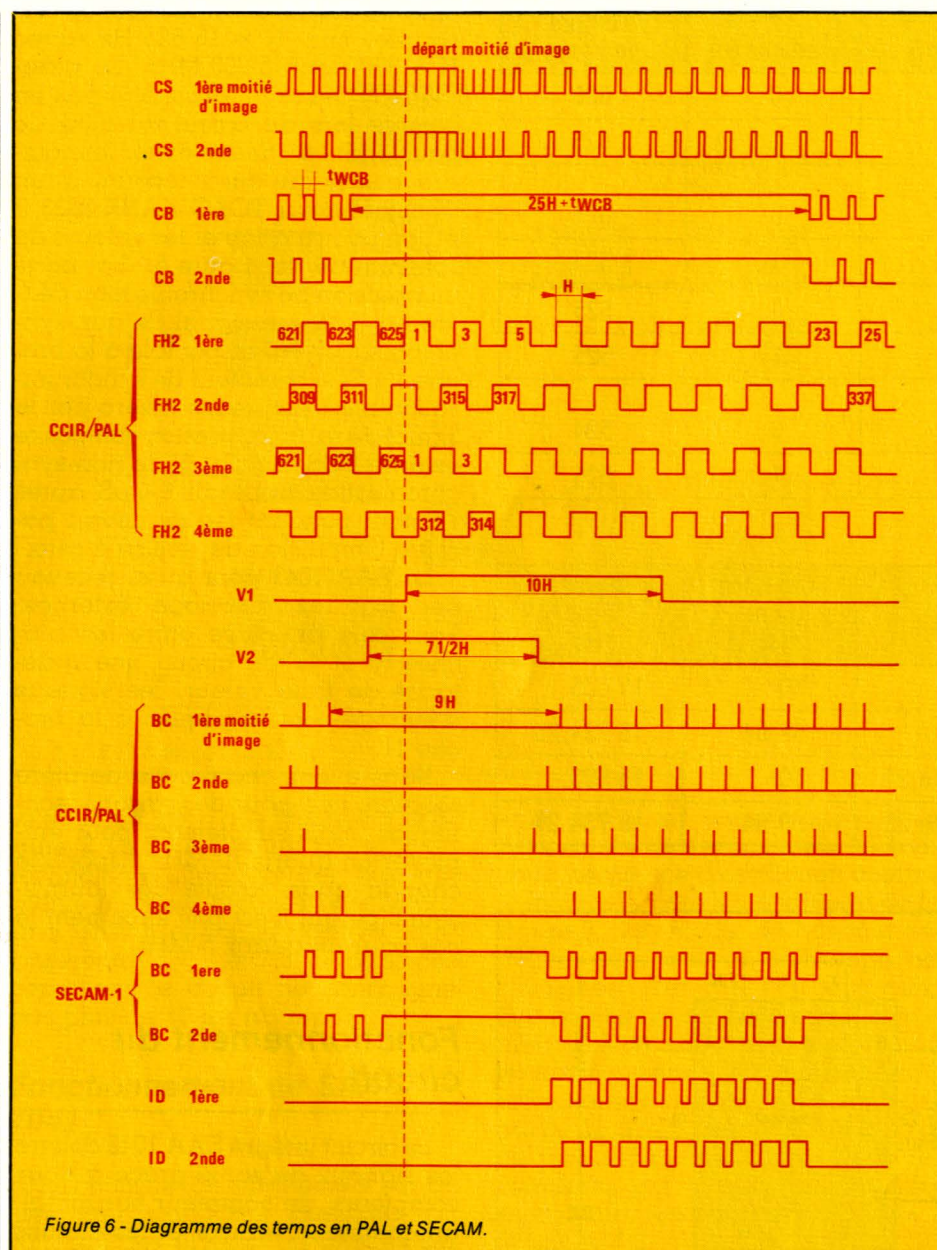


Figure 6 - Diagramme des temps en PAL et SECAM.

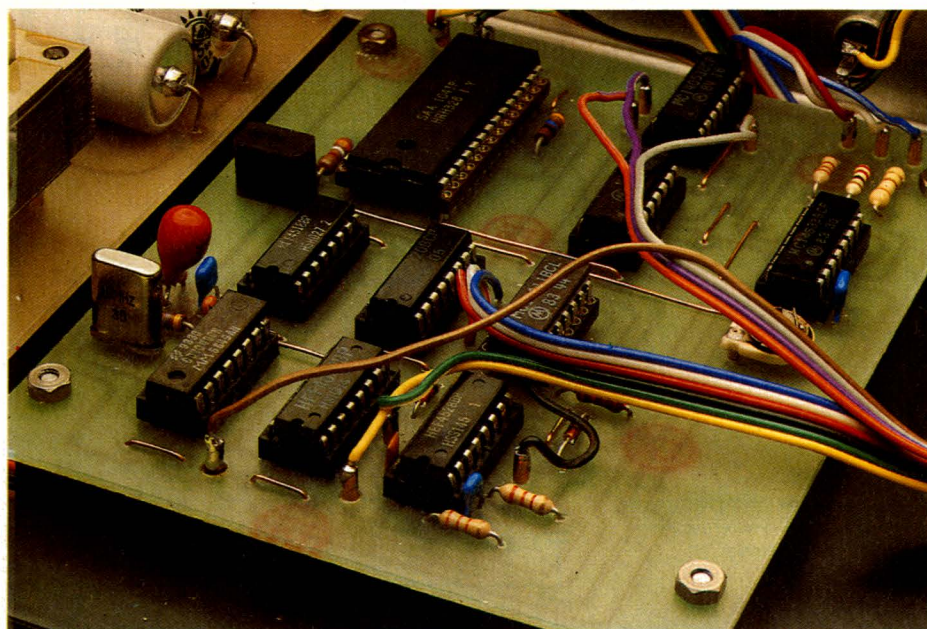

logiques d'addition/suppression, de combinaison et génération de base de temps.

Bien qu'il soit possible de faire fonctionner le circuit sur un nombre de lignes quelconque en agissant sur la logique d'addition/suppression grâce à l'entrée sortie DL broche 22, nous ne nous intéresserons qu'aux standards les plus utilisés et susceptibles de l'être par nos lecteurs : PAL, SECAM, et jeux vidéo 624 lignes.

En fonctionnement normal, oscillateur à quartz ou oscillateur LC, les broches 3, 9, 15 et 18 sont au zéro logique et une résistance de charge de 3,9 k Ω est connectée entre la sortie DL et le pôle positif d'alimentation. La programmation du standard s'effectue par les entrées X, Y et FD aux broches 5, 6 et 7.

Les figures 6 et 7 donnent le diagramme des temps en PAL, SECAM, NTSC et PAL-M pour les signaux les plus complexes. Pour de plus amples détails, on aura recours au diagramme des temps de la figure 8 et du tableau de la figure 9.

On remarque à la figure 9 que tous les paramètres définissant les formes d'onde sont des multiples du signal horloge appliqué à la borne 11. Toute largeur, retard ou période peut donc s'écrire $n \times 1/f_{osc} \pm 100$ ms où n est un entier. Dans tous les cas la fréquence ligne dérive de la fréquence de l'oscillateur et peut être calculée par la relation : $f_H = f_{osc}/320$. Le tableau de la figure 9 peut sembler parfaitement indigeste. Si l'on se borne à la réalisation du générateur de mire, sa lecture n'est pas indispensable. Si par contre on désire concevoir ou adapter le SAA 1043 à un autre système, codeur, décodeur, jeux vidéo, caméra, ou même mixage, on sera conduit à utiliser un ou plusieurs signaux issus du SAA 1043 et les données du tableau ne manqueront pas d'intérêt.

On trouve en outre dans ce tableau les différences entre les deux standards SECAM - 1 et 2 - et les deux standards NTSC - 1 et 2.

En SECAM 1, la durée d'effacement chroma est prolongée pendant les lignes 7 à 15 et 320 à 328. Pour les standards NTSC il s'agit aussi d'une différence portant sur la durée du signal d'effacement chroma, mais ici seule la durée d'effacement entre deux lignes consécutives est touchée.

On trouvera, dans le tableau, la valeur n qui correspond au nombre de périodes d'horloge employées

pour générer largeur, retard ou avance.

Remarques sur quelques signaux

Si l'emploi des signaux de synchronisation composites CS, ligne, H 100, H 2, trame V₁ ou V₂ ne pose aucun problèmes il n'en est pas de même pour certains autres comme BC, CLP, FH₂ qui méritent quelques commentaires supplémentaires.

BC : Le signal BC, délimite la position du burst d'identification en PAL et NTSC. En effet, on utilise le signal CB - ne pas confondre avec BC - pour inhiber le signal chroma pendant le temps de suppression ligne. Il faut ensuite grâce à ce signal d'enveloppe positionner la salve d'identification sur le palier arrière du signal de suppression et au niveau de suppression.

FH₂ : Le signal est rectangulaire à demi fréquence ligne, donc niveau haut à la ligne n et niveau bas à la ligne n-1. Il est utilisé, en PAL uniquement, pour inverser la phase de la sous-porteuse une ligne sur deux. En NTSC la phase est constante donc ce signal est inutile.

A ce stade remarquons que le circuit SAA 1043 apporte de grandes simplifications. Lors d'un précédent article consacré à un codeur PAL équipé du S178 générateur de synchronisation et TEA 1002 codeur PAL, il a été nécessaire de générer les signaux FH₂ et à partir de deux monostables pour BC et une bascule D pour FH₂, le S 178 ne délivrant pas directement ces informations.

Si l'on conçoit, avec le SAA 1043, un matériel quelconque délivrant les signaux R, V, B et synchro composite,

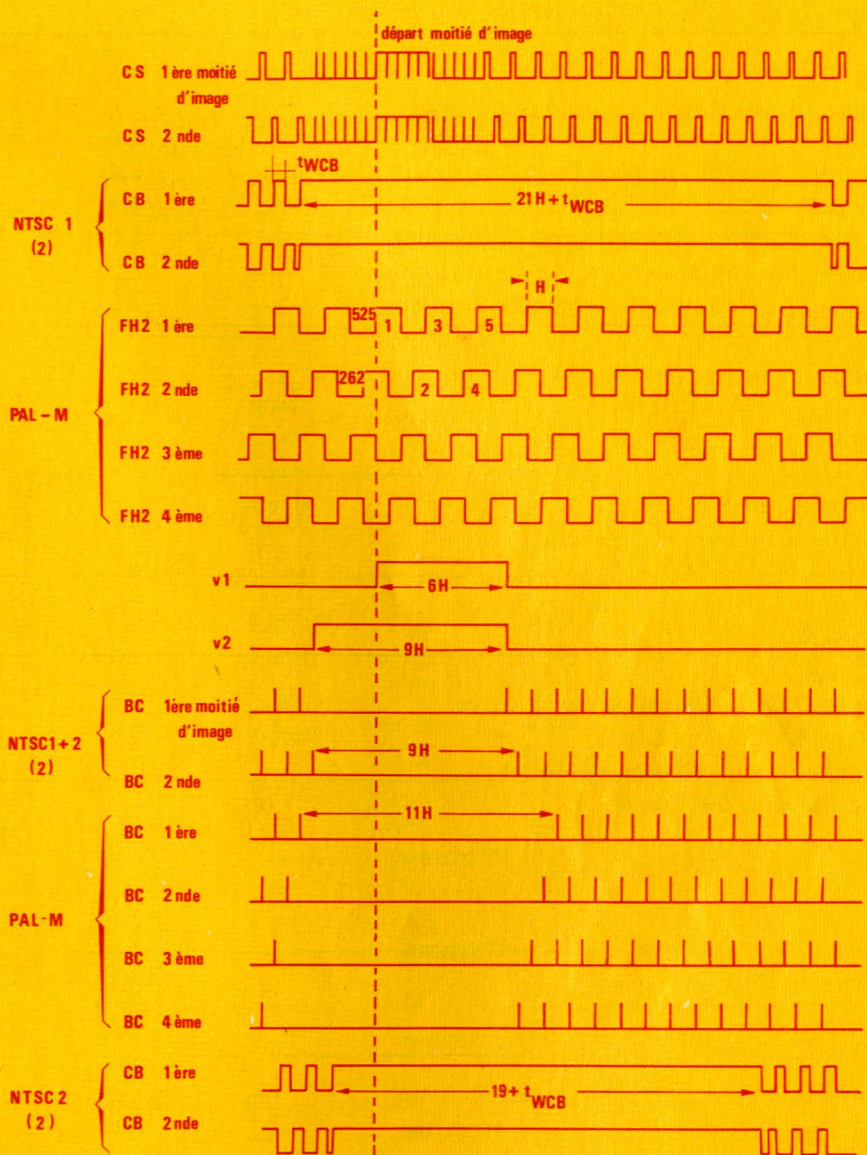


Figure 7 - Diagramme des temps en PAL-M et NTSC.

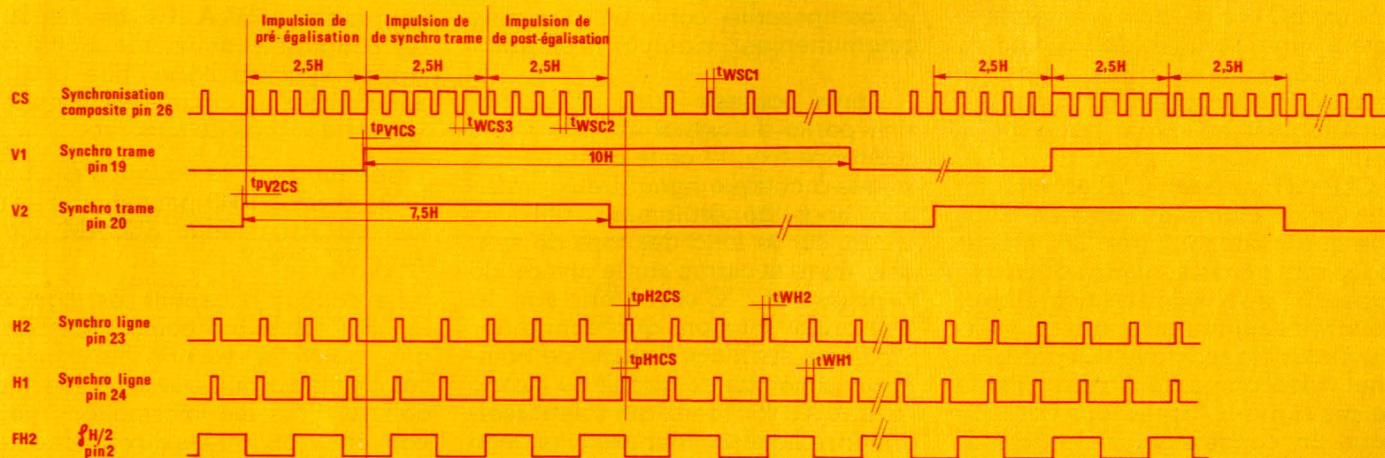


Figure 8 - Tableau des caractéristiques des signaux de sortie du SAA 1043.

| Paramètre | Symbole | PAL | NTSC | PAL-M | SECAM | Unité | n |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|-------|----|
| CS | | | | | | | |
| Signal de synchronisation composite | | | | | | | |
| Largeur de l'impulsion synchro ligne | twSC1 | 4,8 | 4,77 | 4,77 | 4,8 | µs | 24 |
| Largeur des impulsions d'égalisation | twSC2 | 2,4 | 2,38 | 2,38 | 2,4 | µs | 8 |
| Largeur des impulsions de synchro trame | twSC3 | 4,8 | 4,77 | 4,77 | 4,8 | µs | 24 |
| Durée des impulsions de pré-égalisation | — | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | H | |
| Durée des impulsions de post-égalisation | — | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | H | |
| Durée des impulsions de synchro trame | — | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | H | |
| CB | | | | | | | |
| Largeur des impulsions PAL / SECAM / PAL-M | twCB | 12 | — | 11,12 | 12 | µs | 60 |
| NTSC 1 | twCB | — | 11,12 | — | — | µs | 56 |
| NTSC 2 | twCB | — | 10,53 | — | — | µs | 53 |
| Avance sur la synchro | tpCBCS | 1,6 | 1,59 | 1,59 | 1,6 | µs | 8 |
| Temps d'effacement vertical PAL / SECAM / PAL-M | | 25H + twCB | — | 21H + twCB | 25H + twCB | | |
| NTSC 1 | | — | 21H + twCB | — | — | | |
| NTSC 2 | | — | 19H + twCB | — | — | | |
| BC (PAL) | | | | | | | |
| Largeur de l'enveloppe de la salve | twBC | 2,4 | 2,38 | 2,38 | — | µs | 12 |
| Retard sur la synchro | tpCSBC | 5,6 | 5,56 | 5,76 | — | µs | 28 |
| Temps de suppression du burst | — | 9 | 9 | 11 | — | H | |
| Suppression des burst | | | | | | | |
| | | H623 | H523 | H523 | — | — | |
| 1 ^{re} trame | — | à H6 | à H6 | à H8 | — | — | |
| | | H310 | H261 | H260 | — | — | |
| 2 ^e trame | — | à H318 | à H269 | à H270 | — | — | |
| | | H622 | H523 | H522 | — | — | |
| 3 ^e trame | — | à H5 | à H6 | à H7 | — | — | |
| | | H311 | H261 | H259 | — | — | |
| 4 ^e trame | — | à H319 | à H269 | à H269 | — | — | |

Figure 9 - Tableau des caractéristiques des signaux de sortie du SAA 1043.

l'addition du seul circuit TEA 1002 recevant en plus de ces quatre signaux, BC et FH₂, donne à ce générateur une sortie vidéo-composite PAL. Le gain est triple : gain de temps à la conception, gain sur l'encombrement et sur la consommation.

CLP : L'impulsion CLP est une impulsion de clamp qui appelle aussi quelques commentaires. Les étages vidéo sont généralement à couplage capacitif, qu'il s'agisse des étages traitant les signaux primaires E_R, E_V, E_B, ou les étages traversés par le signal vidéocomposite. La dissymétrie de ces signaux, après leur passage dans un condensateur de liaison, amène une variation du niveau continu. Pour compenser ces varia-

tions, dues aux variations du contenu de l'image, on doit restituer la composante continue ou, plus communément, clamper le signal.

Après passage dans un clamp, une partie du signal est mis à une référence fixe, et cette opération se répète à chaque ligne. Deux procédés sont généralement utilisés : clamp sur le fond des tops de synchro ligne et clamp sur le niveau de suppression. C'est bien sur la deuxième solution qui donne les meilleurs résultats. Il existe de nombreux schémas de circuit de clamp mais rares sont ceux qui soient **réellement** efficaces. Pour exécuter cette opération il faut disposer d'une impulsion, dite impulsion de clamp,


délimitant le temps pendant lequel on fixe la référence. L'impulsion fournie par le SAA 1043 est disponible pendant la deuxième moitié du top de synchro ligne. Elle pourra donc piloter un circuit de clamp sur le fond des tops de synchro.

Comme pour le codeur PAL TEA 1002, le SAA 1043 peut simplifier le schéma du codeur SECAM paru dans RP N° 437.

Le codeur acceptait les signaux R, V, B, et synchro composite. Dans une nouvelle version la synchro composite verrouille le SAA 1043 qui délivre alors les informations pouvant être appliquées aux broches 12 et 13 du TDA 2505. A la pin 12 on injecte CLP et à la pin 13, V₁ ou V₂.

| Paramètre | Symbole | PAL | NTSC | PAL-M | SECAM | Unité | n |
|---|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| BC (SECAM) | | | | | | | |
| Largeur des impulsions d'effacement | t_{WBC} | — | — | — | 7,2 | μs | 36 |
| Avance du signal par rapport à la synchro | t_{PBCCS} | — | — | — | 1,6 | μs | 8 |
| Durée de l'effacement trame | | | | | | | |
| SECAM 1 | | 1 ^{re} trame: 25H + t_{WBC} sauf H320 à H328 2 ^e trame: 24,5H + t_{WBC} sauf H7 à H15 | | | | | |
| SECAM 2 | | 1 ^{re} trame: 25H + t_{WBC} 2 ^e trame: 24,5H + t_{WBC} | | | | | |
| CLP | | | | | | | |
| Largeur des impulsions de champ | t_{WCLP} | 2,4 | 2,38 | 2,38 | 2,4 | μs | 12 |
| Retard par rapport à la synchro | t_{PCSLP} | 2,4 | 2,38 | 2,38 | 2,4 | μs | 12 |
| DL | | | | | | | |
| Fréquence | f_{DL} | $2 \times f_H$ | $2 \times f_H$ | $2 \times f_H$ | $2 \times f_H$ | — | |
| Largeur des impulsions | t_{WDL} | 9,6 | 9,53 | 9,53 | 9,6 | μs | 48 |
| Retard par rapport à la synchro | t_{CLCS} | 5,6 | 5,56 | 5,56 | 5,6 | μs | 28 |
| FH 80 | | | | | | | |
| Fréquence | f_{FH80} | $80 \times f_H$ | $80 \times f_H$ | $80 \times f_H$ | $80 \times f_H$ | — | |
| Avance par rapport à la synchro | — | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | μs | 1 |
| H1, H2 | | | | | | | |
| Largeur de H1 | t_{WH1} | 7,2 | 7,15 | 7,15 | 7,2 | μs | 36 |
| Largeur de H2 | t_{WH2} | 7,2 | 7,15 | 7,15 | 7,2 | μs | 36 |
| Retard de H1 par rapport à synchro | t_{PH1CS} | 0,8 | 0,79 | 0,79 | 0,8 | μs | 4 |
| Avance de H2 par rapport à synchro | t_{PCSH2} | 0,8 | 0,79 | 0,79 | 0,8 | μs | 4 |
| Période | — | 64 | 63,56 | 63,56 | 64 | μs | |
| V1, V2 | | | | | | | |
| Durée V1 | — | 10 | 6 | 6 | 10 | H | |
| Durée V2 | — | 7,5 | 9 | 9 | 7,5 | H | |
| Retard de V1 par rapport à synchro | t_{PV1CS} | 1,6 | 1,59 | 1,59 | 1,6 | μs | 8 |
| Avance de V2 par rapport à synchro | t_{PV2CS} | 1,6 | 1,59 | 1,59 | 1,6 | μs | 8 |
| FH2 | | | | | | | |
| Fréquence | f_{FH2} | $f_H/2$ | $f_H/2$ | $f_H/2$ | $f_H/2$ | — | |
| Avance par rapport à la synchro | — | 0 | 0 | 0 | 0 | μs | |
| FH3 | | | | | | | |
| Fréquence | f_{FH3} | 400 | 360 | 360 | $f_H/3$ | — | |
| Avance par rapport à la synchro | — | — | — | — | 0 | μs | |
| WMP | | | | | | | |
| Largeur de l'impulsion de mesure | — | 2,4 | 2,38 | 2,38 | 2,4 | μs | 12 |
| Avance par rapport à la synchro | — | 34,4 | 34,16 | 34,16 | 34,4 | μs | 172 |
| Largeur de WMP | — | 10 | 9 | 9 | 10 | H | |
| 1^{re} trame | | | | | | | |
| | — | H163 | H134 | H134 | H163 | — | |
| | — | à | à | à | à | — | |
| | — | H173 | H143 | H143 | H173 | — | |
| 2^e trame | | | | | | | |
| | — | H475 | H396 | H396 | H475 | — | |
| | — | à | à | à | à | — | |
| | — | H485 | H405 | H405 | H485 | — | |
| RI | | | | | | | |
| Fréquence | — | $f_v/2$ | $f_v/2$ | $f_v/2$ | $10f_H$ | — | |
| Position des fronts | — | H6 H318 | H7 H269 | H7 H269 | — | — | |
| ID | | | | | | | |
| Largeur des impulsions | t_{WID} | 12,0 | 11,12 | 11,12 | 12,0 | μs | 60 |
| Retard par rapport à la synchro | t_{PIDCS} | 1,6 | 1,59 | 1,59 | 1,6 | μs | 8 |
| 1^{re} trame | | | | | | | |
| | — | H7 | H8 | H8 | H7 | — | |
| | — | à | à | à | à | — | |
| | — | H15 | H22 | H22 | H15 | — | |
| 2^e trame | | | | | | | |
| | — | H320 | H271 | H271 | H320 | — | |
| | — | à | à | à | à | — | |
| | — | H328 | H285 | H285 | H328 | — | |

Figure 10 - Schéma de principe du générateur de mires :
 — mire de barres,
 — mire de convergence,
 — mire combinée : 50 % barres, 50 % convergence.

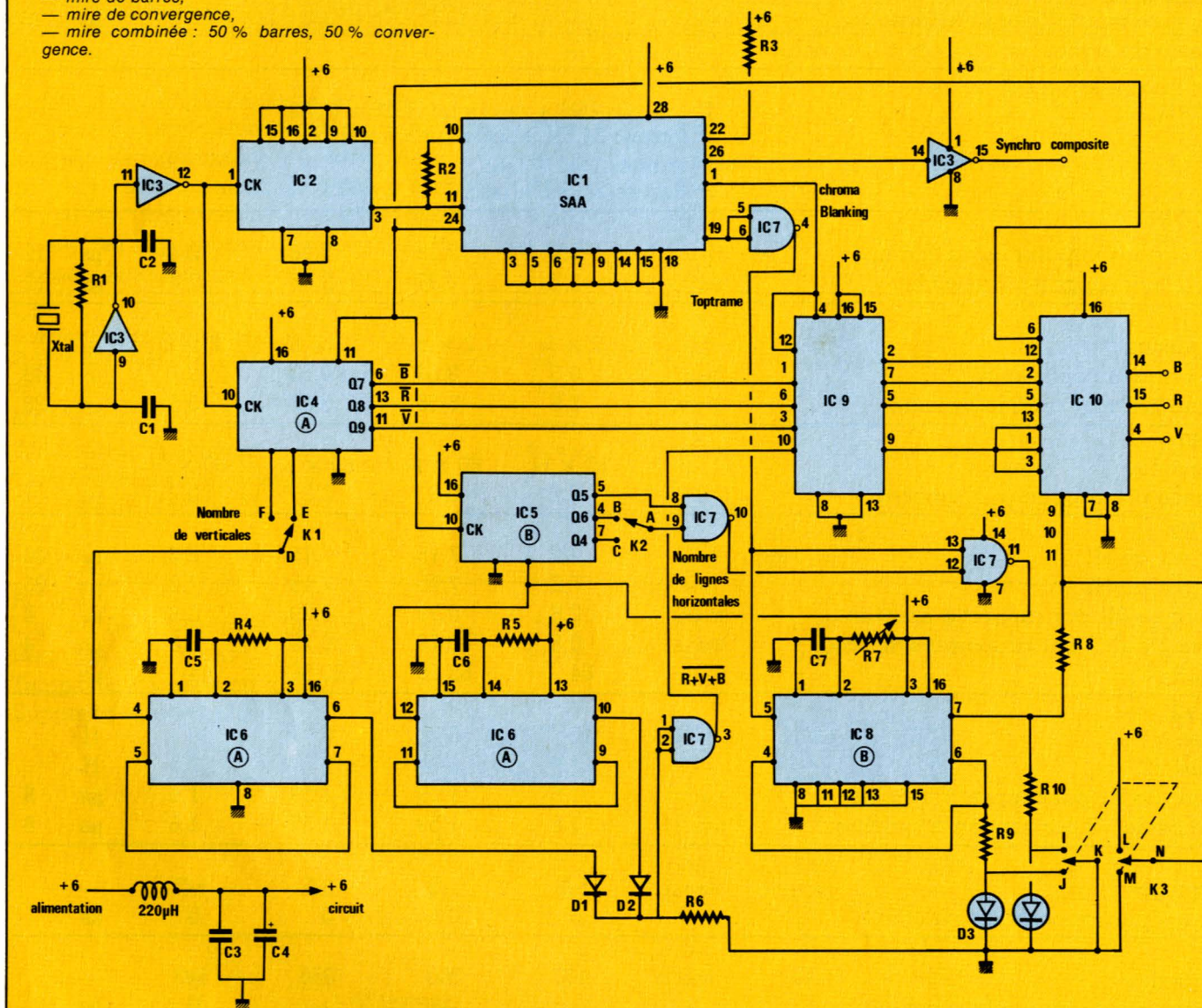

Cette solution est particulièrement intéressante si l'on réalise un générateur mixte PAL/SECAM.

Nous avons vu que les applications d'un circuit comme le SAA 1043 sont multiples, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Nous connaissons suffisamment les divers signaux fournis par le SAA 1043 pour attaquer la réalisation du générateur de mire de barres et mire de convergence.

Le schéma du générateur de mires

Le schéma du générateur de mires est représenté à la figure 10. Le schéma est, grâce aux divers signaux fournis par le SAA 1043, très simple. On trouve un oscillateur à quartz fonctionnant à 10 MHz. Le cir-

cuit CMOS IC 3 devra impérativement être du type HEF, donc issu de RTC. En effet les divers essais que nous avons effectués montrent que seuls ces circuits sont capables d'osciller convenablement même alimentés sous une faible tension d'alimentation : 6 V. Le signal à 10 MHz est envoyé simultanément sur deux diviseurs, le premier un HEF 4518 est sous-employé puisqu'il n'est utilisé que comme diviseur par 2. On peut employer un autre circuit, 4020 par exemple, à condition que celui-ci soit capable de fonctionner correctement à 10 MHz. Le signal résultant de la division par 2 à 5 MHz est envoyé au SAA 1043, qui délivre les divers signaux de synchronisation.

Dans cette application nous avons employé quatre signaux particuliers :

- le signal de synchronisation composite à la broche 26 ;
- le signal d'effacement chroma-chroma blanking à la broche 1 ;
- un des deux signaux à la fréquence ligne H₂ à la broche 24 ;
- un des deux signaux à la fréquence trame V₁ à la broche 19.

Ces quatre signaux suffisent pour générer les trois mires suivantes : mire de barres normalisée, mire de convergence, mire mixte barres et convergence.

Le cas de la mire de barres

Pour une mire de barres normalisée on doit générer, en plus du signal de synchronisation composite, trois signaux R, V, B, définis de la manière suivante : pendant le temps d'image réellement utile, durant ap-

L'ELECTRONIQUE VA VITE PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE AVEC EURELEC



La radio-communication, c'est une passion pour certains, cela peut devenir un métier. **L'électronique industrielle**, qui permet de réaliser tous les contrôles et les mesures, **l'électrotechnique**, dont les applications vont de l'éclairage aux centrales électriques, sont aussi des domaines passionnants et surtout pleins d'avenir. Vous que la **TV couleur**, **l'électronique digitale** et même les **micro-ordinateurs** intéressent au point de vouloir en faire un métier, vous allez en suivant nos cours, confronter en permanence vos connaissances théoriques avec l'utilisation d'un matériel que vous réaliserez vous même, au fur et à mesure de nos envois. Ainsi, si vous choisissez la TV couleur, nous vous fournirons de quoi construire un récepteur couleur PAL-SECAM, un oscilloscope et un voltmètre électronique. Si vous préférez vous orienter vers l'électronique digitale et les micro-ordinateurs, la réalisation d'un ordinateur "Elettra Computer System®" avec son extension de mémoire Eprom, fait partie de notre enseignement. Quel que soit votre niveau de connaissance actuel, nos cours et nos professeurs vous prendront en charge pour vous amener progressivement au stade professionnel, en suivant un rythme choisi par vous. Et pour parfaire encore cet enseignement, avant de vous lancer dans votre nouvelle activité, Eurelec vous offre un **stage gratuit** dans ses laboratoires dès la fin des études. Mettez toutes les chances de votre côté, avec nous, vous avez le temps d'apprendre.



eurelec
institut privé d'enseignement à distance

Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON
Tél. (80) 66.51.34

BON POUR UN EXAMEN GRATUIT

A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON.

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant). Il vous suffit de compléter ce bon et de le poster aujourd'hui même.

Je soussigné : Nom _____ Prénom _____

DATE ET SIGNATURE
(Pour les enfants signature des parents)

Adresse : _____ Tél. _____

Ville _____ Code postal _____

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons et matériel de :

- ☐ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS
- ☐ ELECTROTECHNIQUE
- ☐ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

- ☐ INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS
- ☐ ELECTRONIQUE DIGITALE ET MICRO-ORDINATEUR
- ☐ TELEVISION NOIR ET BLANC ET COULEURS


• Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit.

• Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.

proximativement 52 μ s pour chaque ligne, le signal B pour bleu doit prendre les états suivants : 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0; pour le signal R rouge la séquence est : 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 et pour le signal V vert on a 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Il apparaît clairement que ces signaux sont liés entre eux par division successive par deux.

Dans de précédents articles nous avons employé un PLL verrouillé sur 10 MHz et les signaux R,V,B étaient obtenus par division successive par deux. Il existe une solution plus sim-

la broche 1 du SAA 1043. On dispose alors bien des signaux R,V et B aux broches 7, 5 et 2 de IC₉ correspondant à une mire de barres à luminance décroissante de gauche à droite. En outre les signaux de chrominance ne sont présents en sortie que pendant le temps réglementaire, grâce à l'information chroma blanking. Les signaux sont ensuite transmis à un triple inverseur qui sélectionne les informations R,V,B correspondant à une mire de barres ou une mire de convergence.

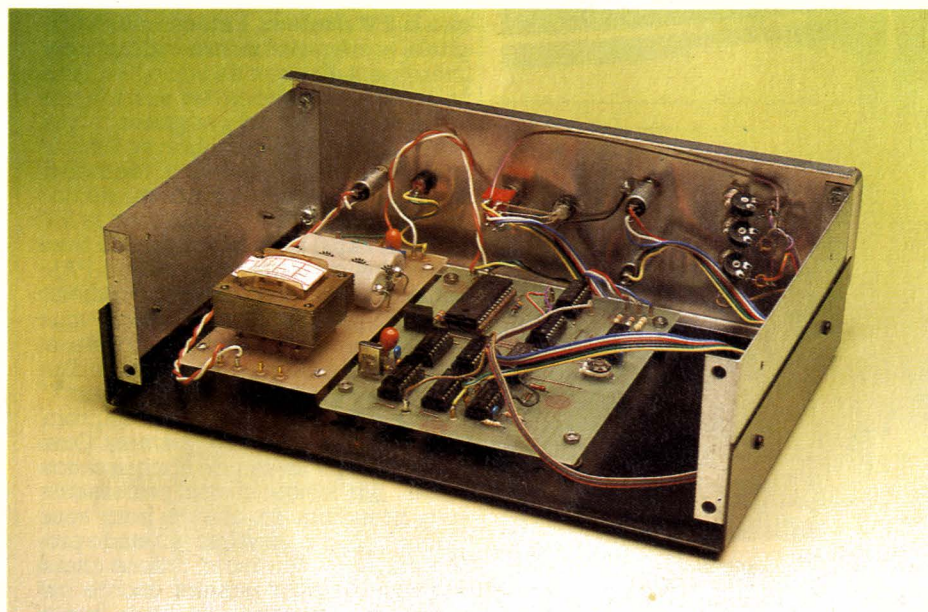

ple qui permet de se passer du PLL et du diviseur par 10 qui lui était associé. C'est bien sûr cette solution que nous avons employée et qui est représentée sur le schéma de la figure 10.

Le signal à 10 MHz est envoyé sur un compteur périodiquement remis à zéro par les impulsions à la fréquence ligne H₂ fournies par le SAA 1043. On récupère sur les sorties Q₇, Q₈ et Q₉ de ce compteur des signaux aux fréquences respectives suivantes, 78 125 Hz, 39 062,5 Hz et 19 531,25 Hz. Ces signaux sont en phase avec le signal de synchronisation et il peuvent être employés pour générer respectivement B,R, et V.

A la sortie des compteurs on ne dispose pas directement de R,V,B mais leur complémentaire, trois inverseurs sont alors nécessaires pour obtenir une mire de barres à luminance décroissante de gauche à droite. Les inverseurs ne sont pas nécessaires si l'on se contente d'une mire de barres à luminance croissante. Sur le schéma de la figure 10 les inverseurs sont combinés avec le signal d'effacement chroma issu de

Le cas de la mire de convergence

Une mire de convergence se compose de barres verticales et horizontales blanches sur fond noir. Cette mire est intéressante pour régler la convergence du tube; les défauts, si défauts il y a, se manifestent le plus visiblement aux quatre coins de l'écran. En cas de mauvais réglage ou de dérèglement, les trois faisceaux rouge, vert et bleu ont tendance à prendre des directions différentes.

Le réglage est donc effectué à l'œil de manière à obtenir des lignes parfaitement blanches sur tout leur trajet.

La mire étant du type noir et blanc, les signaux R,V,B seront soit tous à zéro, luminance 0 donc noir, soit tous au niveau 1, donc luminance 100 %. Pour générer une telle mire la solution consiste à scinder le problème en deux parties : la génération des barres verticales, et la génération des barres horizontales.


Les barres verticales


Supposons que l'on veuille générer n barres verticales, ceci revient à placer sur chaque ligne de chaque trame n blancs régulièrement espacés. A partir du schéma du générateur de barres, le problème est facilement résolu puisque l'on dispose d'un compteur remis à zéro par les impulsions ligne. Le nombre de verticales est alors fonction du rapport du diviseur. L'inverseur K₁ sélectionne les sorties Q₅ et Q₆ de IC₄ donnant respectivement 16 ou 8 barres verticales. La largeur de chaque ligne doit finalement être fixée et on a recours au monostable IC₆. La mire de convergence est obtenue en additionnant aux barres verticales, les barres horizontales.

Les barres horizontales

Pour la génération des barres horizontales le problème est similaire et tout aussi simple. On utilise un compteur recevant un signal à la fréquence ligne. Le compteur doit être périodiquement remis à zéro par une impulsion de synchro trame. Comme précédemment le nombre de lignes horizontales est fonction du temps séparant deux remises à zéro. Sur le schéma de la figure 10, la génération des horizontales est confiée au compteur IC₅, celui-ci est périodiquement remis à zéro : à chaque impulsion trame et toutes les X lignes. Le nombre X est fonction de la position de l'inverseur K₂. Cet inverseur sélectionne les sorties Q₆ ou Q₄. La remise à zéro s'effectue donc respectivement toutes les 96 lignes ou 48 lignes. Ce qui donnera 6 ou 12 horizontales. Ne pas oublier qu'il y a deux trames entrelacées !

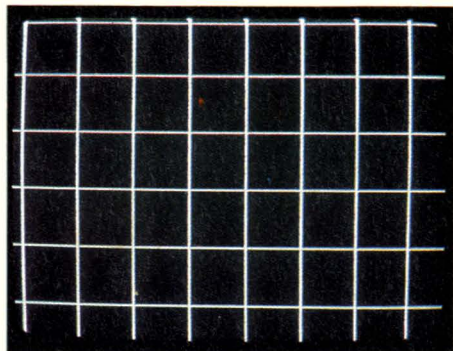Dernier problème qui n'en est pas un véritablement : calibrer la longueur de chaque ligne. Le rôle est assigné à un monostable IC₆. Ici la précision n'a que très peu d'importance. Il suffit simplement que le temps pendant lequel le signal est présent à la broche 10 de IC₆ soit su-






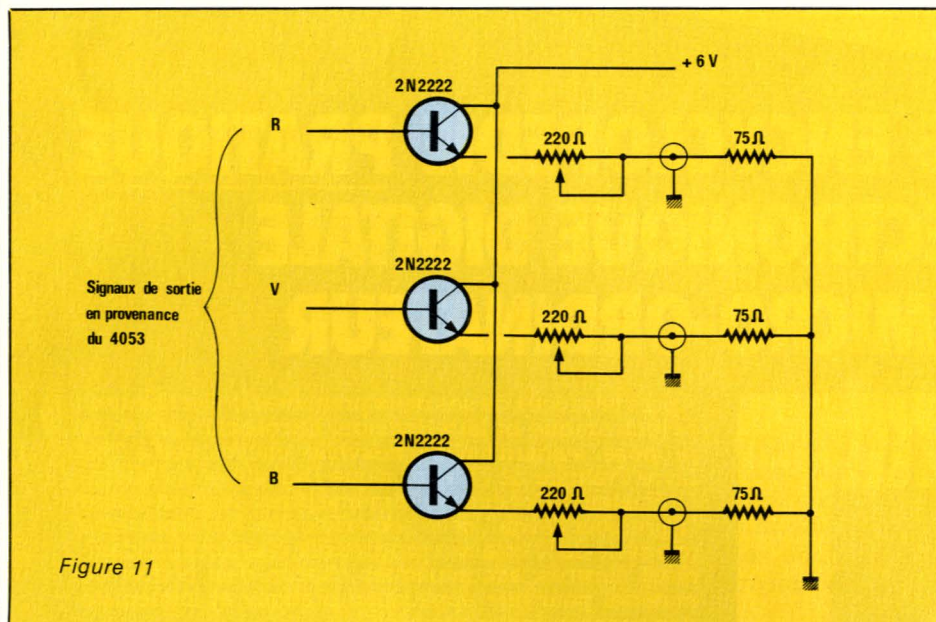


périeur ou égal à la durée utile du signal vidéo : $52 \mu\text{s}$. Le signal d'effacement chroma ramènera la durée du signal au temps utile de ligne.

Finalement les diodes D_1 et D_2 additionne les verticales et les horizontales et on dispose aux bornes de R_6 du signal vidéo qui peut être appliqué simultanément sur les entrées R, V, B. (Z entrée $> 10 \text{ k}\Omega$, VCC 90 par exemple.)


Le système de commutation

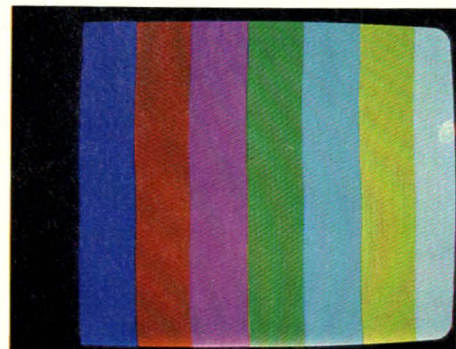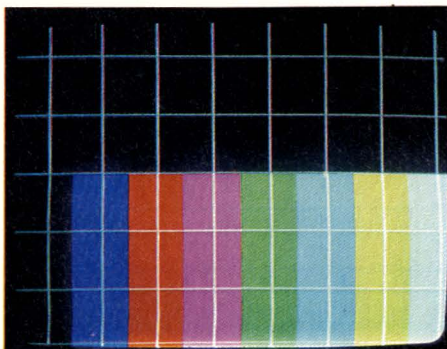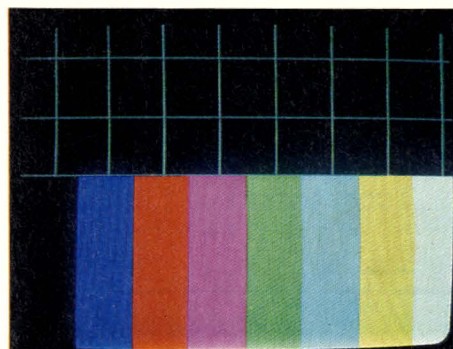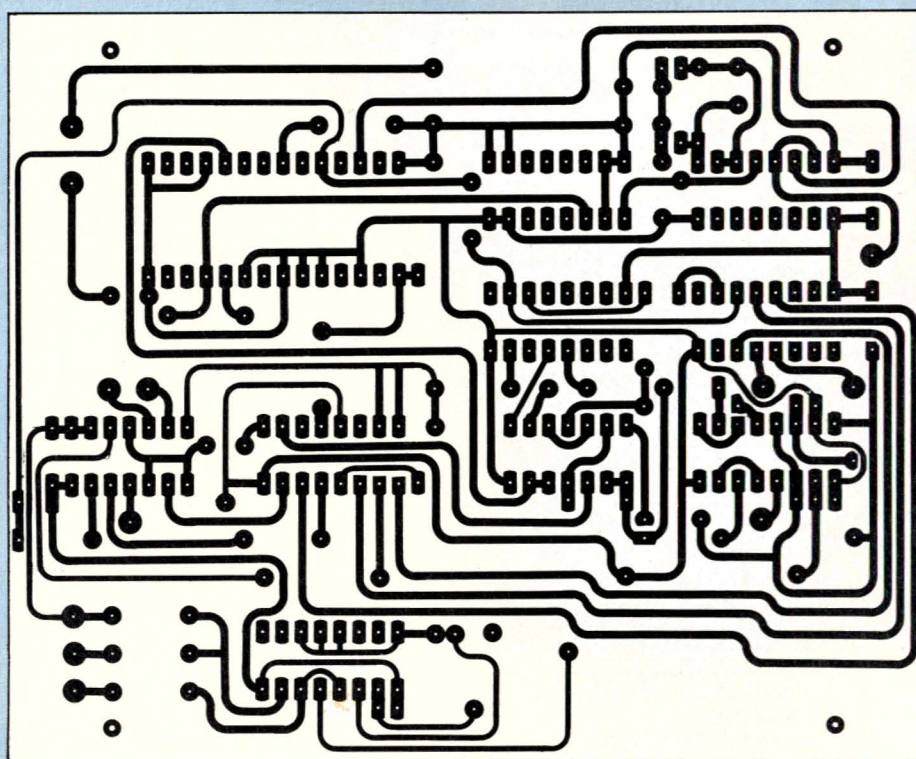Le triple inverseur IC_{10} HEF 4053 reçoit les signaux correspondant à une mire de barres ou une mire de convergence. L'inverseur K_3 envoie une information sur les entrées de commande du 4053. Si les broches 9, 10 et 11 du 4053 sont au zéro logique, on sélectionne la mire de barres, au



NOUVEAU

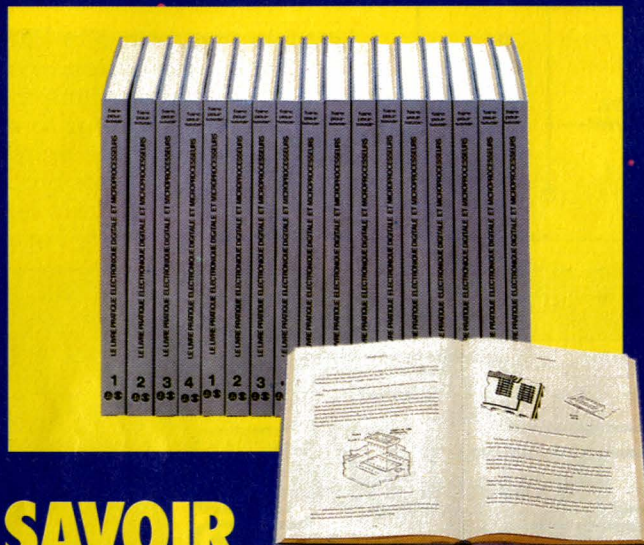LA PREMIERE ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE DIGITALE ET DU MICRO-ORDINATEUR



SAVOIR

Un ensemble de 16 volumes, divisé en trois parties :

Les quatre premiers volumes, consacrés aux bases fondamentales de l'Electronique, ont pour objectif de rendre cette matière accessible à tous, sans autres connaissances préalables.

Les cinq volumes suivants traitent de la technique des micro-circuits intégrés et digitaux.

Dans les sept derniers volumes sont étudiés en détail, le fonctionnement des microprocesseurs et leurs applications dans les systèmes de micro-informatique.

En fonction de votre niveau, ces trois parties peuvent s'acquérir séparément.



eurotechnique
FAIRE POUR SAVOIR
rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon


Après le succès de ses deux premières collections sur l'électronique et la télévision, Eurotechnique vous propose aujourd'hui sa nouvelle encyclopédie "Le Livre Pratique de l'Electronique Digitale et du Micro-Ordinateur". Conçue sur le même principe, c'est-à-dire "Faire pour Savoir", cette nouvelle collection représente une série de 16 volumes progressifs, clairs et abondamment illustrés, accompagnés chacun d'un coffret de matériel pour une application pratique et immédiate des connaissances acquises.

Cette encyclopédie représente, pour vous, l'occasion unique de pénétrer l'univers transitionnel de la micro-informatique et de faire partie de ses "initiés". C'est aussi un moyen progressif d'évolution technique et d'enrichissement culturel, aussi bien pour les professionnels que pour les passionnés d'électronique. C'est enfin un ouvrage de référence auquel les uns comme les autres pourront se reporter à tout moment.

FAIRE

16 coffrets de matériel vous permettront, après de nombreuses expériences et manipulations, de passer progressivement au montage de différents appareils. Pour finir, vous réaliserez vous-même votre micro-ordinateur "ELETTRA COMPUTER SYSTEM", basé sur le Z80, avec son extension de programmation de mémoire EPROM.

ELETTRA COMPUTER SYSTEM®

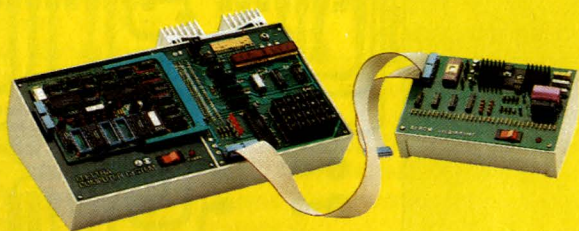

Connaître l'ordinateur et dialoguer avec lui.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

à compléter et à renvoyer aujourd'hui à EUROTECHNIQUE rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon
Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation
sur le Livre Pratique de l'Electronique Digitale et du Micro-Ordinateur

NOM _____ PRÉNOM _____
ADRESSE _____ CODE POSTAL _____

23160

l logique, la mire de convergence. En position médiane ces mêmes entrées reçoivent le signal issu du monostable IC8. Le monostable est déclenché par le top trame et délivre en sortie un créneau négatif. Si la durée de ce créneau est inférieure à 20 ms - en pratique on prendra approximativement 10 ms - on obtient une mire mixte, haut de l'image mire de barres, bas de l'image mire de convergence.

Il est facile d'inverser cette disposition en connectant R8 non plus à la sortie Q du monostable broche 7 mais à la sortie Q broche 6.

On ajoute finalement une diode électroluminescente D3 - tout à fait facultative - bicolore rouge-verte.

La signalisation est la suivante :

- rouge, mire de barres ;
- vert, mire de convergence ;
- jaune, mire mixte.

Les signaux présents sur les broches 14, 15 et 4 du 4053 peuvent être directement appliqués sur les entrées R,V,B du VCC 90 ayant une impédance d'entrée voisine de 10 k Ω .

Pour débiter sur des charges de 75 Ω on intercalera un interface à transistor représenté à la figure 11.

Il n'existe aucun réglage, la maquette doit fonctionner sans problème. R7 sera simplement positionné de manière à scinder la mire mixte en deux parties dont les proportions sont fonction des besoins de

chacun. Le tracé des pistes du circuit imprimé est représenté à la figure 12 et l'implantation des composants à la figure 13.

La consommation du montage est extrêmement faible, si l'on débite sur des charges de 10 k Ω et que l'on omet la diode D3, l'alimentation peut être assurée par quatre piles 1,5 V ou cinq accus Cd Ni 1,2 V. Pour débiter sur des charges 75 Ω il est préférable de passer en alimentation secteur. On doit délivrer 1 V sous 75 Ω pour les trois entrées R,V,B donc approximativement 40 mW. L'alimentation dont le schéma de principe est représenté à la figure 14 donne entière satisfaction et peut délivrer le courant nécessaire à une version débitant sur des charges de

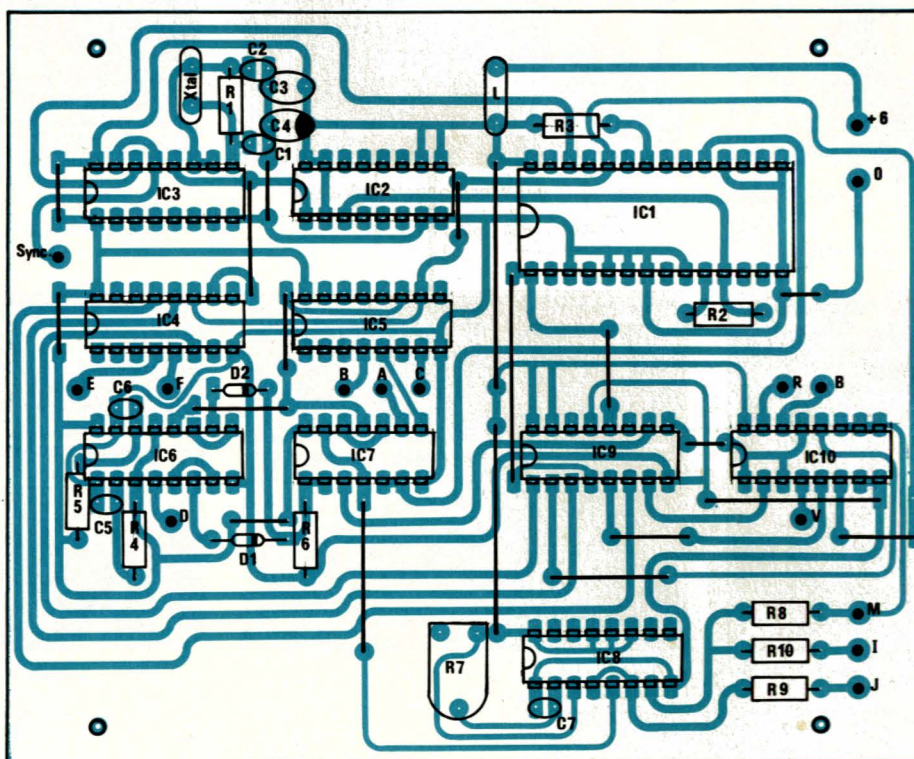


Figure 13



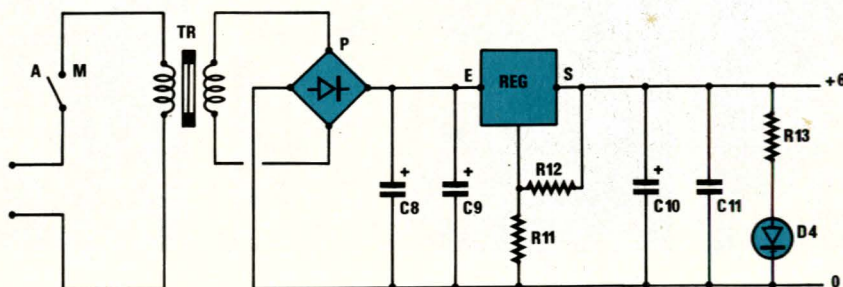



Figure 14

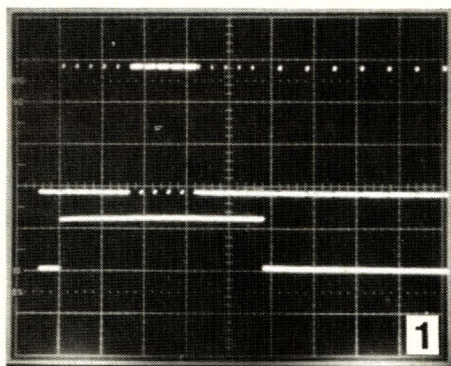

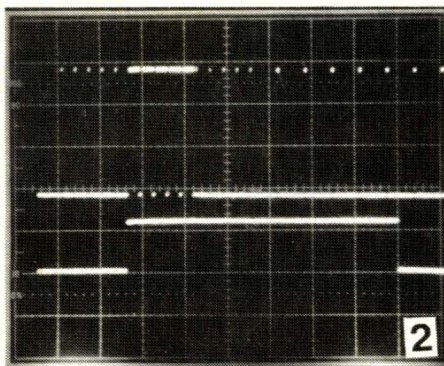
1 Trace supérieure synchro composite 2 V, 100 μ s/div.
Trace inférieure pin 20 5 V



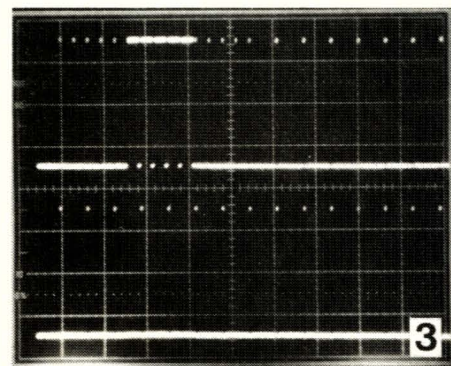
2 Trace supérieure synchro composite 2 V, 100 μ s/div.
Trace inférieure pin 19 5 V



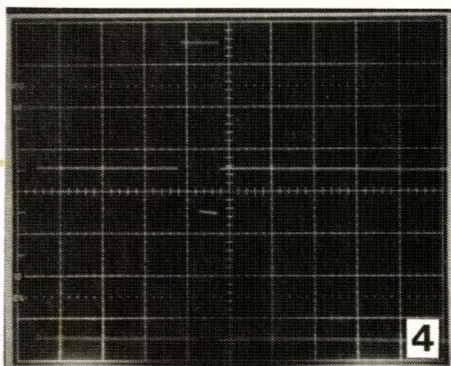
3 Trace supérieure synchro composite 2 V, 100 μ s/div.
Trace inférieure pin 21 CLP 2 V



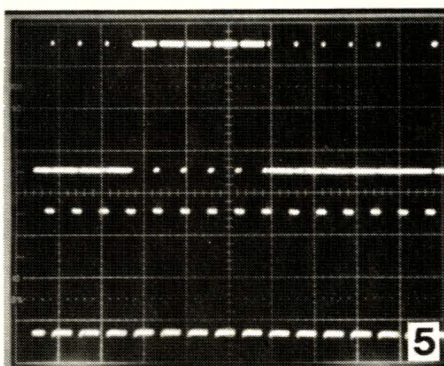
4 Trace supérieure synchro composite 2 V, 5 μ s/div.
Trace inférieure CLP 2 V



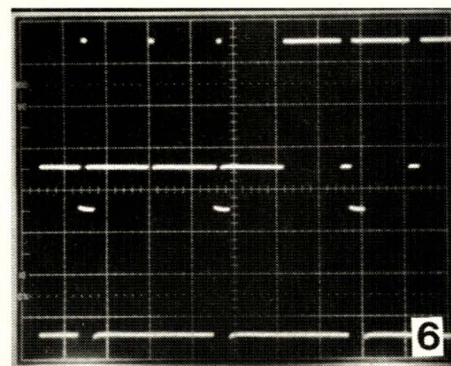
5 Trace supérieure synchro composite 2 V, 50 μ s/div.
Trace inférieure DL pin 22 2 V



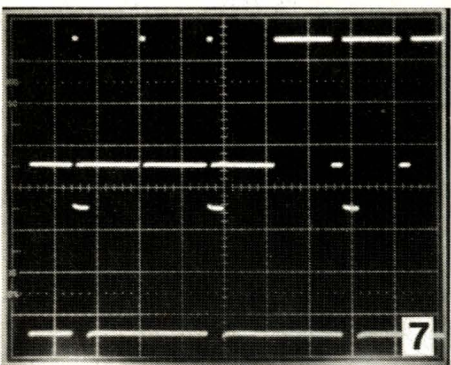
6 Trace supérieure synchro composite 2 V, 20 μ s/div.
Trace inférieure H1 pin 23 2 V



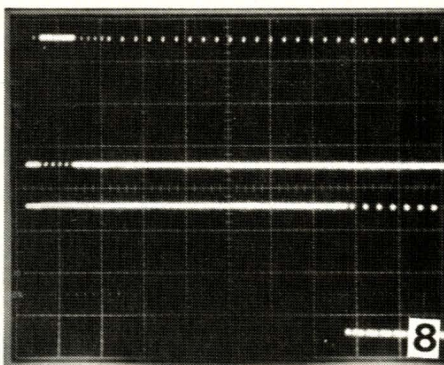
7 Trace supérieure synchro composite 2 V, 20 μ s/div.
Trace inférieure H2 pin 24 2 V



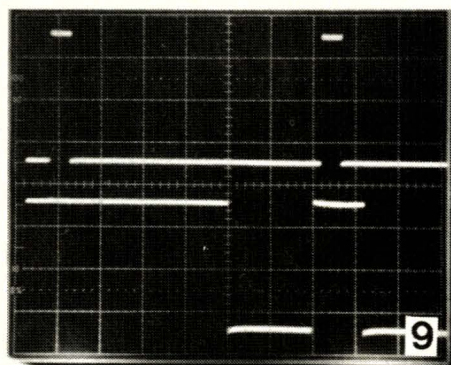
8 Trace supérieure synchro composite 2 V, 200 μ s/div.
Trace inférieure pin 25 CB 2 V



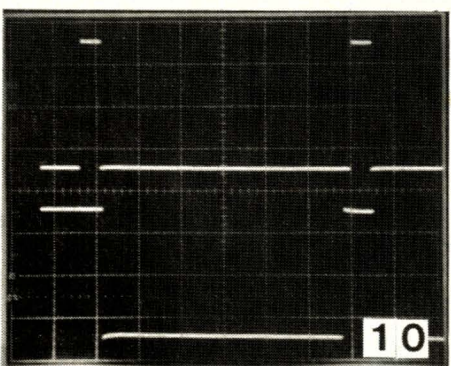
9 Trace supérieure synchro composite 2 V, 10 μ s/div.
Trace inférieure pin 25 CB 2 V



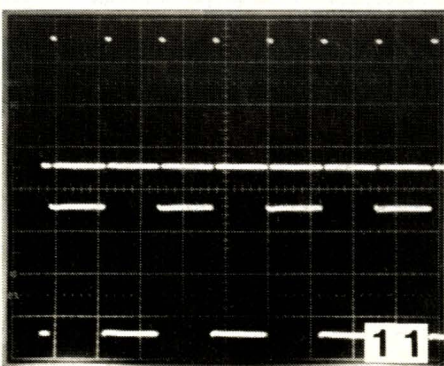10 Trace supérieure synchro composite 2 V, 10 μ s/div.
Trace inférieure pin 1 BC 2 V



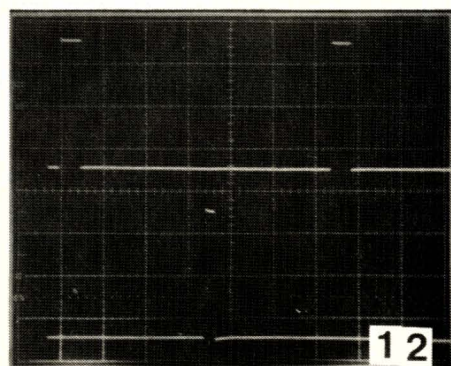11 Trace supérieure synchro composite 2 V, 50 μ s/div.
Trace inférieure pin 2 FH 2 V



12 Trace supérieure synchro composite 2 V, 10 μ s/div.
Trace inférieure pin 17 WMP 2 V

Figure 15


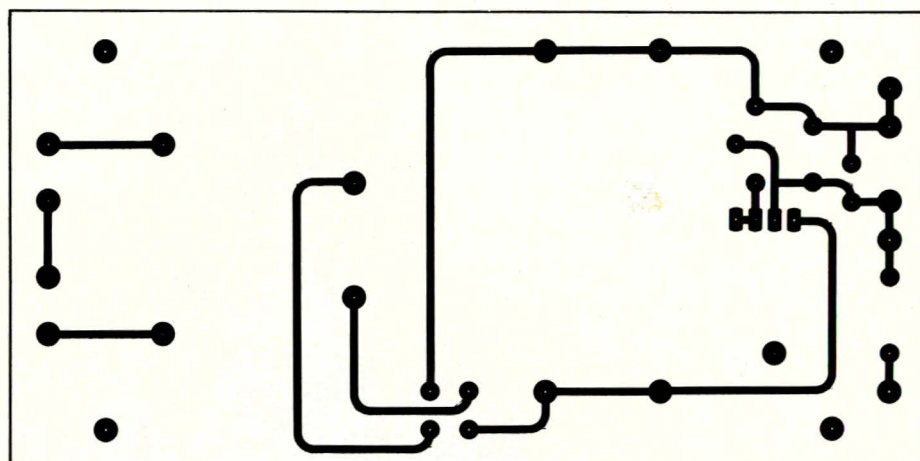


Figure 16

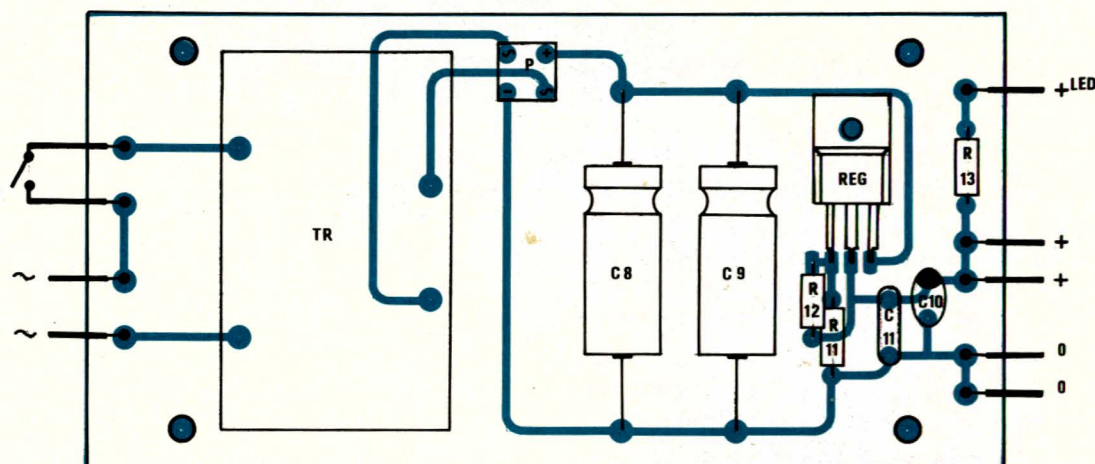

75 Ω équipée des LED. Le tracé des pistes de l'alimentation est représenté à la figure 15 et l'implantation des composants correspondants à la figure 16.

Avant de connecter alimentation et carte générateur, on s'assurera pour éviter la destruction des circuits MOS et surtout du SAA 1043, que la tension d'alimentation ne dépasse pas 6 V.

Le schéma de principe de la figure 10 peut être facilement modifié pour donner un générateur de barres seul - 4 circuits CMOS suffisent ou un générateur de mire de convergence seul - 6 circuits - le SAA 1043 est un circuit très performant, souple, d'emploi facile dès que l'on a acquis une bonne connaissance des divers signaux qu'il peut fournir. Nous aurons probablement l'occasion de réutiliser ce circuit dans d'autres applications vidéo.

François de DIEULEVEULT

Nomenclature

Circuits intégrés

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| IC ₁ : SAA 1043 | |
| IC ₂ : HEF 4518 | } uniquement HEF RTC |
| IC ₃ : HEF 4049 | |
| IC ₄ : HEF 4020 | |
| IC ₅ : 4020 | |
| IC ₆ : 4528 | |
| IC ₇ : 4011 | |
| IC ₈ : 4528 ou 4538 | |
| IC ₉ : 4502 | |
| IC ₁₀ : 4053 | |

Résistances

| | |
|---|----------------------------------|
| R ₁ : 47 M Ω | R ₉ : 220 Ω |
| R ₂ : 10 M Ω | R ₁₀ : 390 k Ω |
| R ₃ : 3 k Ω | R ₁₁ : 1 k Ω |
| R ₄ : 330 Ω | R ₁₂ : 220 Ω |
| R ₅ : 33 k Ω | R ₁₃ : 1 k Ω |
| R ₆ : 10 k Ω | |
| R ₇ : 220 k Ω ajustable | |
| R ₈ : 3,3 k Ω | |

Condensateurs

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| C ₁ : 15 pF | C ₇ : 0,1 μ F |
| C ₂ : 15 pF | C ₈ : 100 μ F 25 V |
| C ₃ : 0,1 μ F | C ₉ : 100 μ F 25 V |
| C ₄ : 47 μ F/10 V | C ₁₀ : 47 μ F/10 V |
| C ₅ : 22 pF | C ₁₁ : 0,1 μ F |
| C ₆ : 4,7 nF | |

Diodes

| |
|---|
| D ₁ : 1N 4148 |
| D ₂ : 1N 4148 |
| D ₃ : LED bicolore \varnothing 5 |
| D ₄ : LED rouge \varnothing 5 |

Divers

| | |
|--|--------------------------------|
| K ₁ : } | inverseur unipolaire miniature |
| K ₂ : } | |
| K ₃ : inverseur bipolaire miniature à point milieu 3 positions stables. | |

L : 220 μ H

| LOCALI- SATION | DATE DE MISE EN SERVICE | IDENTIFICATION | ORIGINES | FRÉQUENCES EN GHZ | | | | | | | | | | | P.I.R.E. dBW | OBSERVATIONS |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|--------------|--|--------------|
| | | | | <1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | >15 | | | | |
| 1 | 77 | INTELSAT 4F8 | — INTELSAT — ETR (E-U) | | X | X | X | | | | | | | > 20 | — TELECOM — TV : 2 répéteurs | |
| 4 | P* | TELECOM 1C | — FRANCE — DGT — CSG (F) | | X | | | X | | | X | | X | voir T A1 | — TELECOM — TV VIDEOCOMMUNICATION TRAFIC MILITAIRE * de réserve au sol | |
| 5 ↑ 10 | 78 | OTS | ASE ↓ EUTELSAT | X | | | | | X | | | X | | 40 | — TELECOM — TRAFIC UER/CEPT Conférence Européenne des Postes et Télécommunications | |
| 7 | 86/87 | TELE X (NORD SAT) | — SUEDE — CSG | | | | | | | X | | | | ≅ 65 | — TVDS : 5 répéteurs | |
| 7 | P* | GDL 3 Grand Duché du Luxembourg | — LUXEMBOURG — SLS | | X | X | X | | | X | | X | | 43 ≅ 65 | — TELECOM./AFFAIRES — TVDS * incertain | |
| 7 | P* | ECS 3 ↓ EUTELSAT 1F3 | ASE ↓ EUTELSAT | | | | | | | | X | X | | 43 maxi | * de réserve | |
| 7* ↑ 10 | 84 | ECS 2 ↓ EUTELSAT 1F2 | ASE ↓ EUTELSAT — CSG (F) | | | | | | | | X | X | | 43 maxi | — TELECOM/TV : 9 répéteurs AFFAIRES-VIDEOCOMMUNI- CATION UER-CEPT * Fin 84 : 7° Est | |
| 13 | 83 | EUTELSAF 1F1 (ex. ECS 1) | — EUTELSAT — CSG | | | | | | | | X | X | | 43 maxi | — TV : 8 programmes — TRAFIC UER*/LEPT * Union Européenne des radiocommunications | |

Sigles :
— BAI : Baïkonour
— ASE/ ESA : Agence Spatiale Européenne
— CSG : Centre Spatial Guyannais
— ETR : Eastern Test Range (États-Unis)
— nd : non défini

— X n° du canal
— P : prévision
— INTELSAT : Organisation Internationale des télécommunications par Satellite
— F : France
— E-U : États-Unis

Signes :
 — BAI : Baïkonour
 — ASE/ ESA : Agence Spatiale Européenne
 — CSG : Centre Spatial Guyannais
 — ETR : Eastern Test Range (Etats-Unis)
 — nd : non défini

— X n° du canal
 — P : prévision
 — INTELSAT : Organisation Internationale des télécommunications par Satellite
 — F : France
 — E-U : États-Unis

suite de la page 34

plitude à l'intérieur de chaque octave par rapport aux autres. Ainsi de 500 à 1 000 Hz et de 8 000 à 16 000 Hz par exemple.

Un bruit blanc est réalisable au moyen d'une jonction semi-conducteur, mais les résultats sont assez variables avec l'échantillon. Pour pallier cet inconvénient, NS a sorti un générateur de bruit blanc de principe digital en technologie MOS, qui est en fait un générateur de séquences pseudo aléatoires. Le schéma interne de ce circuit, le MM 5837, est visible figure 5. Ici 2 et 1 sont à la masse, 4 au + alimentation et 3 est la sortie.

Le circuit est présenté en boîtier DIL 8 broches.

On filtrera à -3 dB/octave la sortie du MM 5837 de façon à obtenir un bruit rose superposé à une tension continue.

Le schéma de principe du FA 2

Il est donné figure 6. Chaque circuit intégré AOP est un modèle double, ce qui explique que l'on ait deux fois la même référence. Une moitié de IC₃ est montée en amplificateur de différence de façon à disposer de la classique entrée symétrique. Des essais au niveau du prototype nous ont conduit à mettre une capacité de 100 pF en parallèle sur R₄ notée C_x mais non reportée sur le schéma, nous y reviendrons. De là, nous entrons dans le filtre passe-haut inverseur dont le gain dans la bande passante est de $-0,5$, compensé par le gain de 2 de l'étage d'entrée. L'addition dans l'autre moitié de IC₄ équivaut donc à une soustraction entre le signal global et l'aigu, le tout avec une nouvelle inversion. Enfin, P₁ et P₂ règlent les volumes aigus et graves et IC₅ en booster permet une sortie à basse impédance. Maintenant IC₆ délivre le bruit blanc filtré par un réseau assez compliqué de résistances et capacités pour avoir le bruit rose. Un simple réseau RC filtre à -6 dB/octave . Pour avoir -3 dB/octave , il faut employer une astuce consistant à annuler partiellement par les zéros les pôles d'un filtre passe-bas complexe. Notons que le résultat est une « parfaite » ($\pm 1/4\text{ dB}$) réponse de 10 Hz à 40 kHz et le générateur délivre un bruit rose à distribution spectrale plate de 20 Hz à 20 kHz. La dernière moitié de IC₃ sert d'adaptateur d'impédance et supprime en grande partie la com-

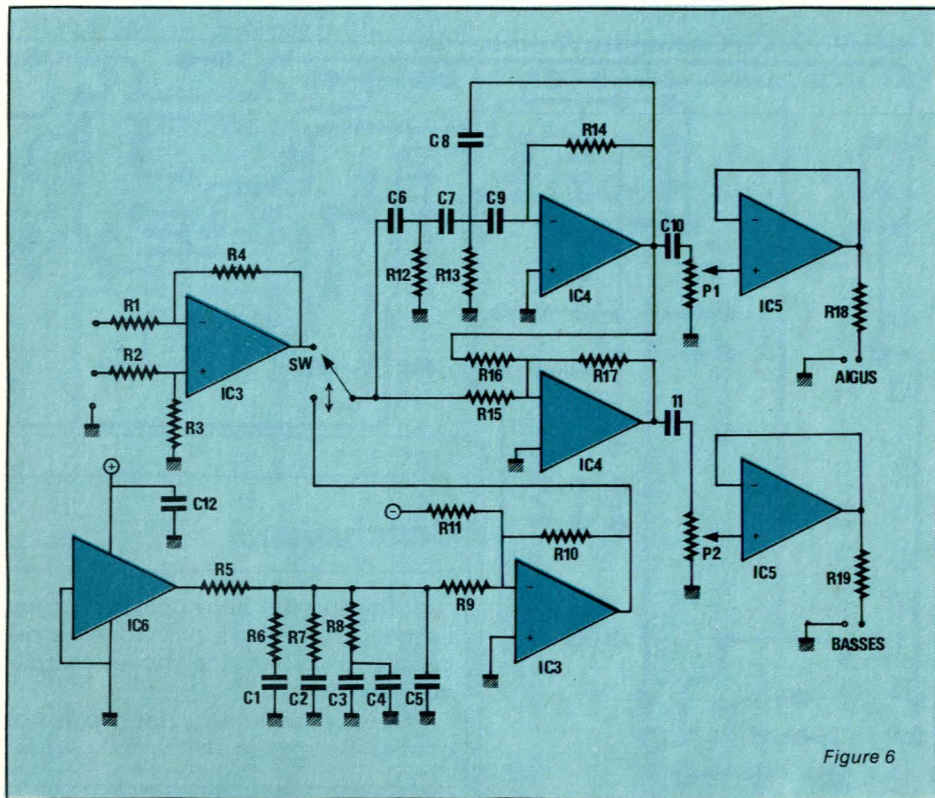


Figure 6

posante continue de 8,5 volts à sa sortie, grâce à R₁₀ connectée au $-$ alimentation. Une résistance R₂₀, non indiquée sur le schéma, est connectée à la sortie de ce IC₃ pour y relier une prise délivrant le bruit rose à l'extérieur.

Quant à l'alimentation, un transfo $2 \times 15\text{ volts } 3\text{ VA}$, 1 pont de diode, un filtrage par les capacités C_F et C_d et deux régulateurs $+15\text{ volts}$ et -15 volts , IC₁ et IC₂ et le tour est joué, rien que du très classique. Le fusible sera un modèle 200 mA retardé (voir figure 7).

Réalisation

Le FA 2 ne pose aucun problème de réalisation ni de mise au point.

Figures 8 et 9 nous avons circuit imprimé et implantation. Attention à bien mettre les 3 straps. Pour notre prototype, nous avons utilisé un petit coffret avec façades en plastique, ce n'est pas très cher, mais en branchant des jacks la façade s'enfonce un peu compte-tenu du matériau utilisé. Un mot sur le condensateur C_x de 100 pF céramique, il sera relié aux bornes de R₄ et supprimera une oscillation de l'étage d'entrée symétriseur, oscillation remarquée lors des essais. Donc ne pas oublier C_x en parallèle sur R₄, la HF ne s'entend pas mais gare aux amplis qui eux encaissent. On choisira pour les AOP des TL 082 ou TL 072, les NE 5532 sont encore mieux mais beaucoup plus chers, quant aux doubles 741 style 1458, leur slew rate est trop juste !


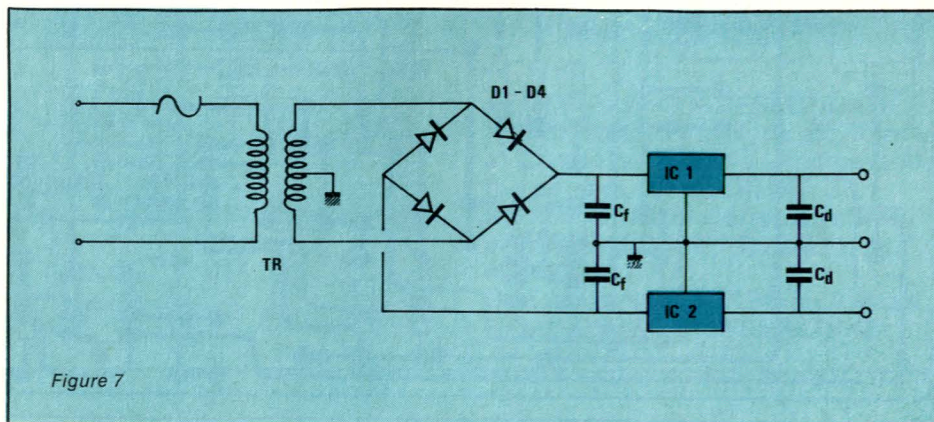


Figure 8

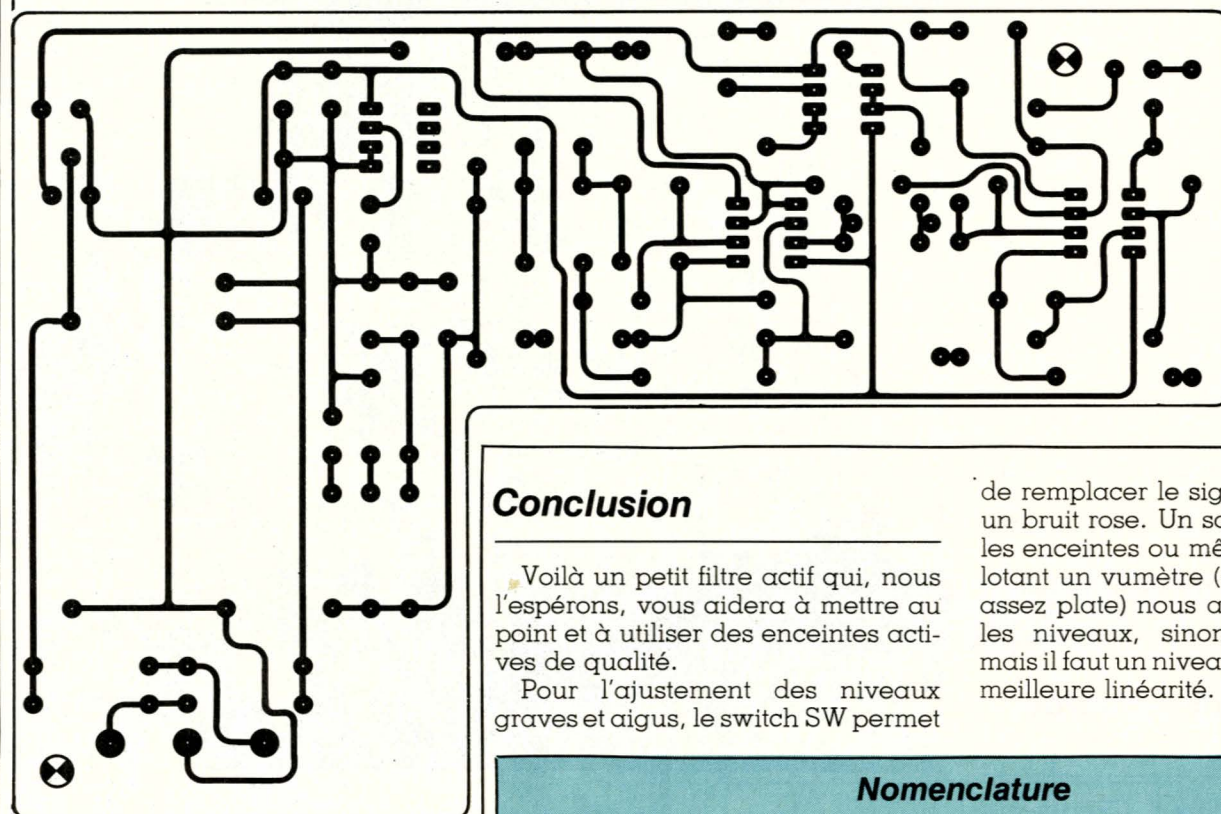

Conclusion

Voilà un petit filtre actif qui, nous l'espérons, vous aidera à mettre au point et à utiliser des enceintes actives de qualité.

Pour l'ajustement des niveaux graves et aigus, le switch SW permet

de remplacer le signal d'entrée par un bruit rose. Un sonomètre devant les enceintes ou même un micro pilotant un vumètre (micro à réponse assez plate) nous aidera à égaliser les niveaux, sinon, l'oreille suffit mais il faut un niveau élevé pour une meilleure linéarité. Bonne chance.

G. GINTER

Nomenclature

Résistances

| | |
|------------|-------------------------|
| R1: 22 kΩ | R12: 6,2 kΩ |
| R2: 22 kΩ | R13: 6,8 kΩ |
| R3: 47 kΩ | R14: 50 kΩ (2 × 100 kΩ) |
| R4: 47 kΩ | R15: 100 kΩ |
| R5: 6,8 kΩ | R16: 47 kΩ |
| R6: 3 kΩ | R17: 47 kΩ |
| R7: 1 kΩ | R18: 220 Ω |
| R8: 300 Ω | R19: 220 Ω |
| R9: 47 kΩ | R20: 220 Ω |
| R10: 82 kΩ | P1, P2: 22 kΩ Log |
| R11: 47 kΩ | |

| |
|------------------------------------|
| C11: 3,3 μF 25 V |
| C12: 100 μF 25 V |
| C _F : 2 × 1 000 μF 25 V |
| C _d : 2 × 10 μF 25 V |
| C _x : 100pF |

Circuits intégrés et diodes

| | |
|------------------|-------------------|
| IC1: 7815 | IC4: TL 072 |
| IC2: 7915 | IC5: TL 072 |
| D1 à D4: 1 N4002 | IC6: MN 5837 (NS) |
| IC3: TL 072 | |

Condensateurs

| | |
|---------------|------------------|
| C1: 1 μF 25 V | C6: C voir texte |
| C2: 0,27 μF | C7: C voir texte |
| C3: 47 nF | C8: C voir texte |
| C4: 47 nF | C9: C voir texte |
| C5: 33 nF | C10: 3,3 μF 25 V |

Divers

Coffret ESM Réf : EC 18/07 FP, prise, jacks, supports CI, transfo 2 × 15 volts 3 VA, fils, etc.

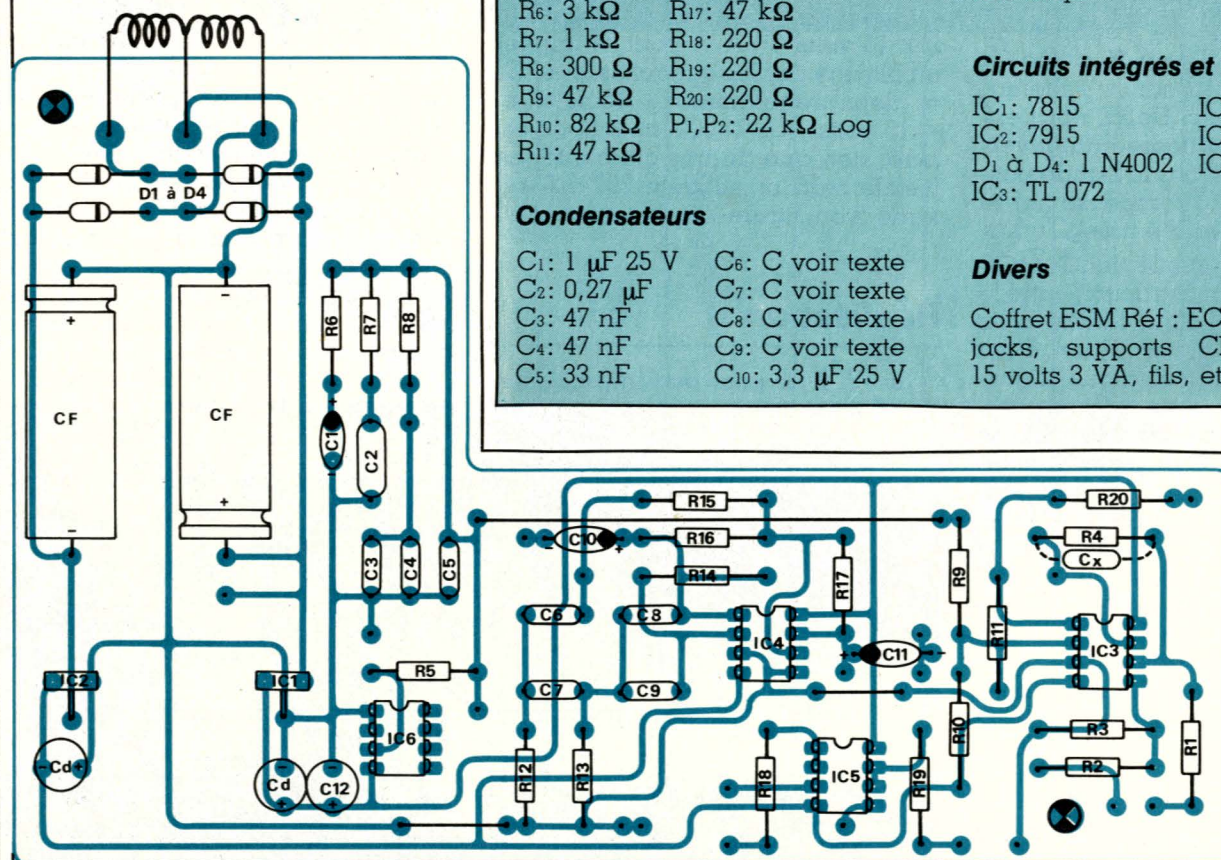


Figure 9

SYPER

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

AUREX

Panasonic

SHARP

Technics

ITT

PIONEER

SILVER

TEN

JVC VIDEO

Sansui

SONY

TOSHIBA

SERVICE REPARATION ET PIECES DETACHEES

60 rue de Wattignies 75012 PARIS

Tél. : (1) 347 58 78 - Téléc. : 218 488

COMPOSANTS JAPONAIS SUR STOCK

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|-------|-------|---------|--------|------|--------|--------|------|--------|---------|--------|
| AN | 48.05 | 6554 | 25.40 | 131 | 188.76 | 1196 | 84.10 | 1201 | 53.75 | 51144 | 71.70 | 1206 | 118.50 | 2005 | 142.05 | SG | 7120 | 34.90 | TDA | 180.80 |
| 202 | 48.05 | 6552 | 13.75 | 134 | 110.30 | 1197 | 71.70 | 1222 | 44.10 | 5115 | 84.30 | 1208 | 172.75 | 2006 | 53.75 | 2903 | 7122 | 23.20 | 552C945 | 138.15 |
| 203 | 40.80 | 6633 | 190.40 | 136 | 133.65 | 12002 | 40.85 | 1231 | 53.30 | 5135 | 95.15 | 1400P | 207.85 | 2007 | 86.20 | 4533 | 7130 | 47.40 | 552C981 | 295.10 |
| 205 | 48.50 | 6635 | 123.25 | 137 | 133.65 | 12006 | 82.05 | 1235 | 53.30 | 5138 | 85.15 | 1400R | 123.25 | 2009 | 61.70 | 51 | 7136 | 27.55 | 552C989 | 533.65 |
| 210 | 34.80 | 6636 | 122.45 | 138 | 133.65 | 12006 | 118.50 | 1240 | 88.55 | 51381 | 34.90 | 1400R2 | 161.15 | 2010 | 118.50 | 125 | 7139 | 23.20 | 552C995 | 385.05 |
| 213 | 53.85 | 6675 | 142.20 | 139 | 110.30 | 1201 | 28.25 | 1245 | 61.00 | 51521 | 88.55 | 1400S1 | 311.25 | 3001 | 88.95 | 122950 | 7140 | 14.45 | 552C109 | 190.00 |
| 217 | 68.90 | 6676 | 122.85 | 141 | 133.65 | 12010 | 79.95 | 1353 | 53.30 | 51542 | 73.75 | 1400M | 180.25 | 3002 | 138.60 | 76115 | 7200 | 366.00 | 552C114 | 172.75 |
| 222 | 42.50 | 6677 | 106.95 | 143 | 133.65 | 12016 | 47.40 | 2101 | 98.00 | 5156 | 85.00 | 1406R18 | 138.30 | 3003 | 228.95 | 76115 | 7202 | 111.00 | 552C124 | 211.15 |
| 234 | 115.15 | 6870 | 208.80 | 145 | 133.65 | 12019 | 88.95 | 2110 | 71.70 | 51641 | 95.85 | 1406V | 200.65 | 3004 | 53.75 | STK | 7206 | 19.00 | 552C137 | 188.80 |
| 236 | 86.75 | 7060 | 24.95 | 157 | 61.00 | 1202 | 23.20 | 2122 | 26.10 | 51725 | 34.90 | 1406VKA | 185.15 | 3005 | 212.35 | 0029 | 7207 | 47.40 | 552C138 | 345.65 |
| 240 | 37.45 | 7145 | 93.50 | 161 | 47.40 | 1203 | 23.20 | 3160 | 14.45 | 51729 | 34.90 | 1406VM | 200.65 | 3006 | 138.60 | 0040 | 7210 | 61.00 | 552C141 | 74.30 |
| 241 | 44.20 | 7146 | 84.10 | 162 | 95.85 | 12036 | 30.35 | 3201 | 68.55 | 5187 | 99.20 | 1406VW | 178.80 | 3007 | 67.50 | 0050 | 7212 | 135.00 | 552C144 | 191.70 |
| 245 | 78.15 | 7150 | 28.90 | 168 | 110.30 | 12039 | 95.15 | 3210 | 83.40 | 5213 | 24.80 | 1435 | 158.40 | 4001 | 62.70 | 0177 | 7222 | 135.00 | 552C145 | 191.70 |
| 247 | 63.50 | 7150 | 50.85 | 174 | 110.30 | 1318 | 93.05 | 3350 | 80.85 | 5214 | 28.25 | 1435 | 112.40 | 4002 | 108.85 | 022 | 7223 | 23.20 | 552C146 | 191.70 |
| 248 | 63.50 | 7150 | 50.85 | 175 | 110.30 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 522 | 22.70 | 1455 | 388.95 | 4004 | 76.85 | 022 | 7229 | 121.00 | 552C147 | 191.70 |
| 252 | 63.50 | 7222 | 44.20 | 178 | 78.40 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 5218 | 25.10 | 1455 | 388.95 | 4005 | 86.15 | 027 | 7232 | 70.50 | 552C148 | 191.70 |
| 264 | 46.10 | 7256 | 49.95 | 182 | 61.00 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5001 | 33.05 | 078 | 7236 | 108.35 | 552C149 | 191.70 |
| 301 | 158.30 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C150 | 191.70 |
| 302 | 158.30 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C151 | 191.70 |
| 303 | 107.30 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C152 | 191.70 |
| 305 | 82.95 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C153 | 191.70 |
| 318 | 122.95 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C154 | 191.70 |
| 321 | 38.70 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C155 | 191.70 |
| 322 | 85.20 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C156 | 191.70 |
| 331 | 84.95 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C157 | 191.70 |
| 345 | 83.95 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C158 | 191.70 |
| 362 | 83.95 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C159 | 191.70 |
| 364 | 46.10 | 7340 | 34.90 | 186 | 107.75 | 1319 | 71.70 | 3361 | 47.50 | 53217 | 29.75 | 1455 | 388.95 | 5002 | 67.55 | 080 | 7240 | 77.90 | 552C160 | 191.70 |
| 5250 | 80.85 | 532 | 42.75 | 891 | 34.90 | 1389 | 93.05 | 1389 | 93.05 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C161 | 191.70 |
| 5435 | 82.50 | 532 | 42.75 | 891 | 34.90 | 1389 | 93.05 | 1389 | 93.05 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C162 | 191.70 |
| 5610 | 43.75 | 6109 | 55.85 | 819 | 14.75 | 1389 | 93.05 | 1389 | 93.05 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C163 | 191.70 |
| 5630 | 84.90 | 6124 | 42.70 | 819 | 14.75 | 1389 | 93.05 | 1389 | 93.05 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C164 | 191.70 |
| 5701 | 22.90 | 6208 | 11.95 | 819 | 14.75 | 1389 | 93.05 | 1389 | 93.05 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C165 | 191.70 |
| 5703 | 25.90 | 6301 | 33.80 | 7915 | 46.05 | 1452 | 47.50 | 1405 | 48.05 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C166 | 191.70 |
| 5750 | 36.45 | 6302 | 44.20 | 7915 | 46.05 | 1452 | 47.50 | 1405 | 48.05 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C167 | 191.70 |
| 5900 | 31.05 | 6303 | 33.80 | 7915 | 46.05 | 1452 | 47.50 | 1405 | 48.05 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C168 | 191.70 |
| 6022 | 81.75 | 658 | 93.05 | 11107 | 48.35 | 1405 | 47.40 | 1405 | 47.40 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C169 | 191.70 |
| 6045 | 131.75 | 7200 | 128.35 | 11211 | 110.30 | 1405 | 47.40 | 1405 | 47.40 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C170 | 191.70 |
| 6136 | 19.85 | 841 | 38.20 | 11211 | 110.30 | 1405 | 47.40 | 1405 | 47.40 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C171 | 191.70 |
| 620 | 130.30 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C172 | 191.70 |
| 6249 | 44.80 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C173 | 191.70 |
| 6251 | 114.45 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C174 | 191.70 |
| 6270 | 69.45 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C175 | 191.70 |
| 630 | 134.20 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C176 | 191.70 |
| 6310 | 85.75 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C177 | 191.70 |
| 6320 | 94.30 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C178 | 191.70 |
| 6340 | 185.15 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C179 | 191.70 |
| 6341 | 126.80 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C180 | 191.70 |
| 6342 | 11.10 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C181 | 191.70 |
| 6344 | 154.40 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C182 | 191.70 |
| 6345 | 84.70 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C183 | 191.70 |
| 6350 | 147.95 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C184 | 191.70 |
| 6357 | 95.85 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C185 | 191.70 |
| 6360 | 90.05 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C186 | 191.70 |
| 6362 | 105.85 | 843 | 74.80 | 11223 | 95.85 | 7432 | 19.85 | 7257 | 278.55 | 54532 | 21.80 | 1435 | 158.40 | 6001 | 162.75 | 441 | 7240 | 77.90 | 552C187 | 191. |

quart d'heure, après une réception à 450 km.

Les responsables de Hobbyscoop sont toujours heureux de recevoir des nouvelles d'auditeurs éloignés ayant pu charger correctement les programmes diffusés. Ils répondent également très vite à toute demande de renseignements formulée en anglais ou néerlandais, au sujet de l'achat de programmes sur cassette et du manuel. Voici l'adresse :

HOBBYSCOOP P.O. Box 1200
HILVERSUM Pays-Bas

Nous souhaitons bonne chance en France à BASICODE, tant au niveau des échanges de logiciels entre amateurs que sur les ondes : la France abrite depuis quelque temps des centaines et des centaines de radios privées, dites « libres ».

Pourquoi ne s'associeraient-elles pas les premières à ce mouvement appelé à gagner le monde entier ?

Le coût de l'opération est à peu près nul, et il est toujours bon d'innover.

Nous serons toujours heureux d'être tenus au courant de telles expériences, réussies ou encore à l'état de projet.

Patrick GUEULLE

**Dernière minute :
horaires d'hiver
HOBBYSCOOP !**


Nous apprenons en dernière minute qu'à partir de la remise en vigueur de l'heure d'hiver, l'émission HOBBYSCOOP et sa rubrique BASICODE HILVERSUM


2/747 kHz pour être désormais diffusée par HILVERSUM 5/1008 kHz (toujours en PO). Donc ceci annule nos assertions précédentes quant à la réception.

Le jour et l'heure changent également : HOBBYSCOOP sera programmé le Vendredi au lieu du Dimanche, et la rubrique BASICODE passera entre 20 h 10 et 20 h 15 heure française.

Puissance et situation de l'émetteur sont identiques, aussi espérons nous que ces modifications iront dans le sens d'une amélioration de la réception à longue distance (les interférences nocturnes devenaient préoccupantes sur 401 Mètres).

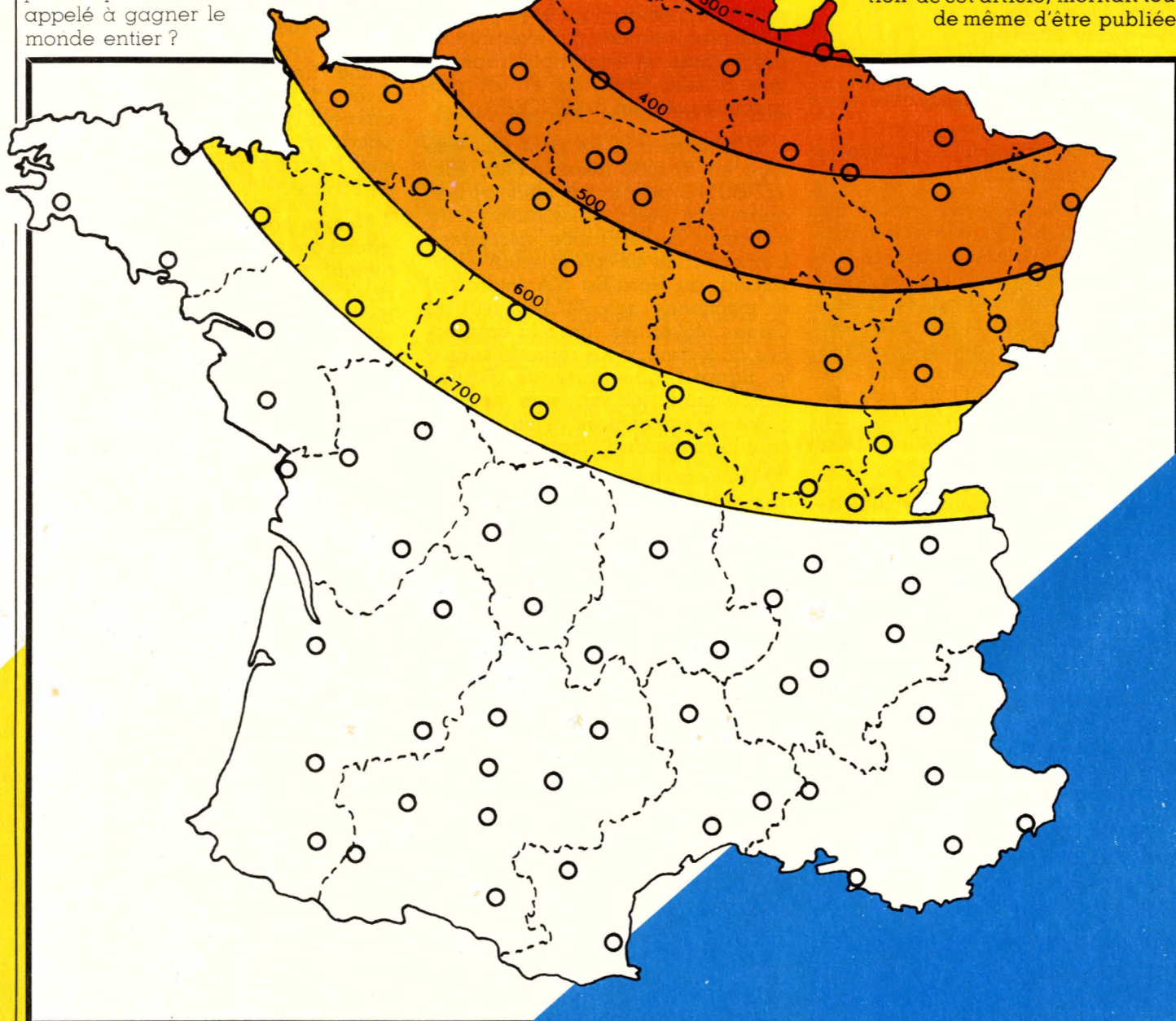Nos lecteurs comprendront aisément que cette information capitale, arrivée trop tard pour que nous puissions modifier la présentation de cet article, méritait tout de même d'être publiée.



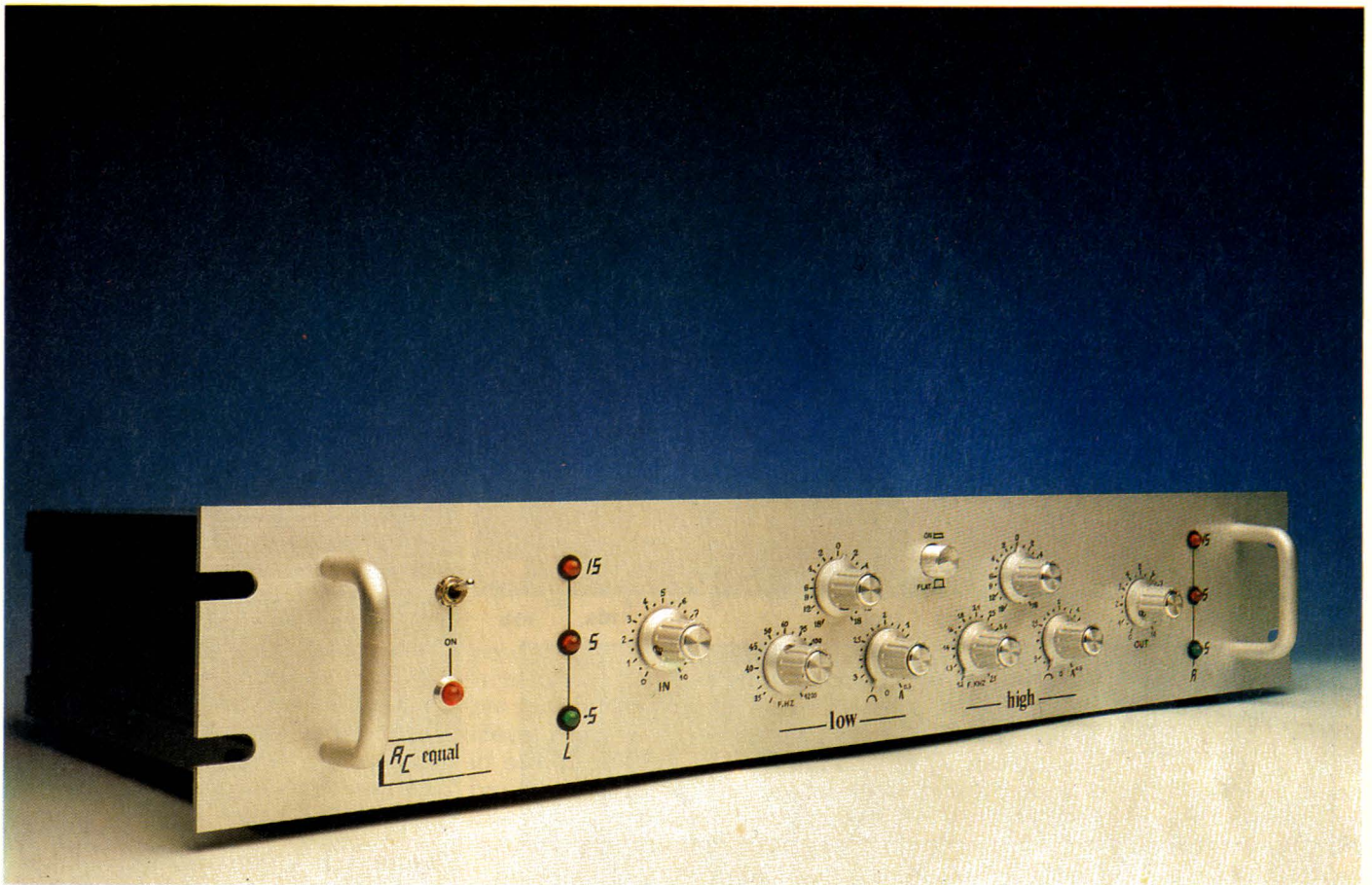

Faisant suite au AC Disco décrit dans les numéros de août et septembre, voici son complément direct : le AC PARAM. Correcteur de tonalité acceptant les plus hauts niveaux d'entrée, stéréo, agissant à la fois sur l'amplitude et la sélectivité des fréquences choisies, cet appareil, suivant son mode de construction, pourra servir à compenser les défauts acoustiques d'une salle ou d'un salon, ou à créer un climat particulier par délinéarisation, ou enfin à combattre l'effet Larsen dans les prestations en direct.

un égaliseur paramétrique

Bien qu'ayant été spécialement étudiée pour les possesseurs du AC Disco, la réalisation que nous vous proposons ici est entièrement autonome. Ainsi sera-t-il possible de l'utiliser dans tous les cas de figure où il s'avère nécessaire d'effectuer une correction en fréquence et ce, avec une souplesse qui ravira tous ceux d'entre vous qui en entreprendront la construction.

Présentation

Le terme « EQUALISEUR » est maintenant bien connu du grand-public, ne serait-ce que par l'apparition sur le marché des multiples accessoires destinés à sonoriser les véhicules. Toutefois, il semble utile de préciser qu'il existe trois types d'égaliseurs : 1° les multibandes, 2° les semi-paramétriques, 3° les pa-

ramétriques (comme se caractérise le AC PARAM).

— **Les multibandes** : Il s'agit d'appareils constitués d'une série de filtres affectés chacun à une fréquence particulière (répartis par octave ou tiers d'octave), et dont la sélectivité est définie une fois pour toutes à la construction. Ainsi, chaque potentiomètre permet de relever ou d'affaiblir une « bande » de fréquences, plus ou moins vaste, et

AC PARAM



dont la fréquence centrale est celle qui est indiquée sous la commande de réglage. Ce type de matériel est spécifiquement utilisé pour les corrections dites fixes : un professionnel égalise un endroit donné et on ne touche plus aux réglages. La firme ALTEC propose d'ailleurs ses égaliseurs avec un panneau avant qui interdit tout accès intempestif aux réglages. Une exception pourtant : les sonorisateurs itinérants qui refont

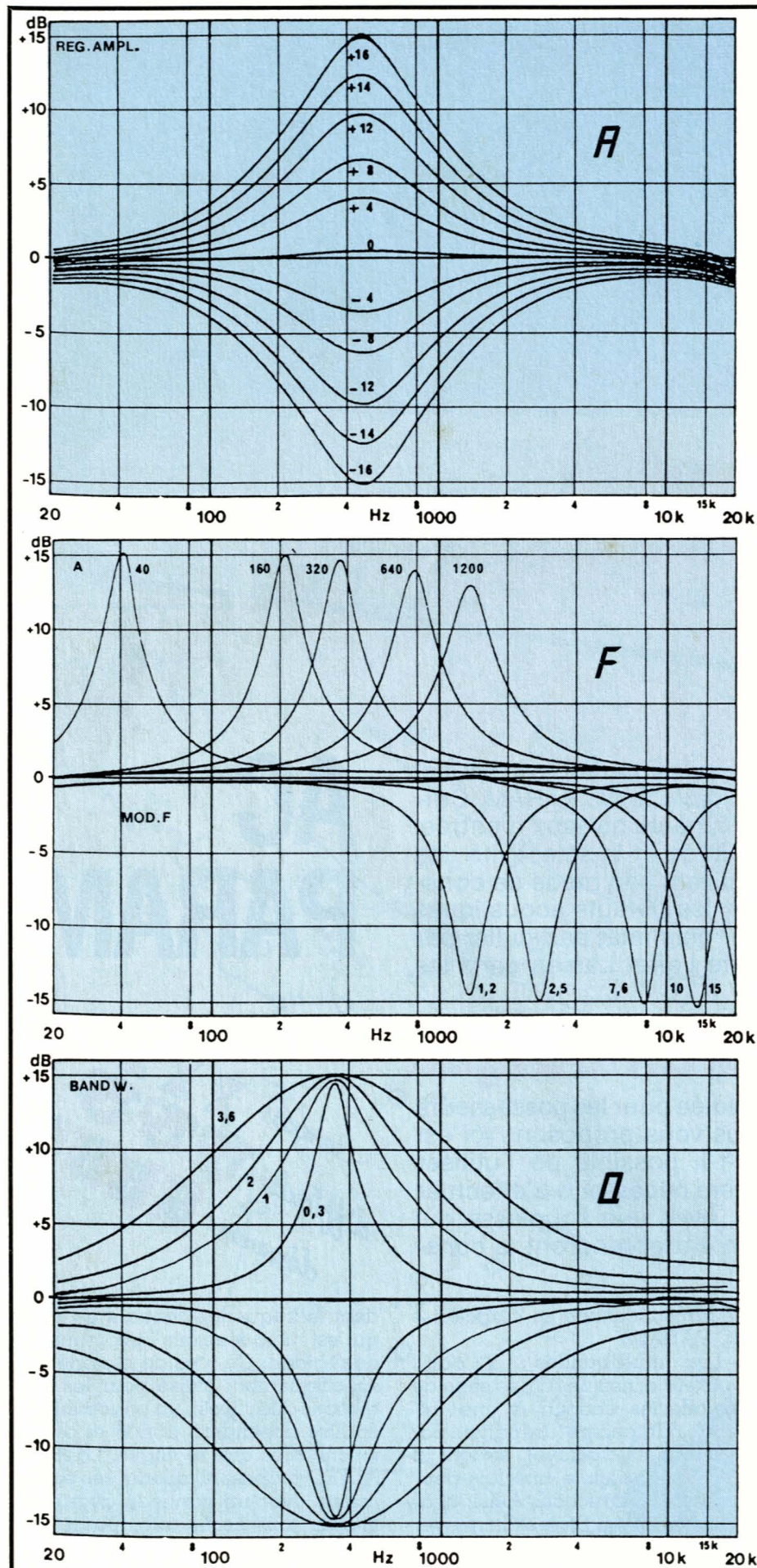


Figure 1 - Courbes mettant en évidence les variations des trois paramètres.

Figure 1 a - Variation de l'amplitude à une fréquence fixe (ici 500 Hz). Les tracés s'arrêtent à $(\pm) 16$ dB mais il faut noter que la réalisation permet d'obtenir $(\pm) 18$ dB.

Figure 1 b - Déplacement en fréquence. Les tracés positifs concernent la cellule grave, les tracés négatifs la cellule aigue. Bien entendu toutes les positions intermédiaires sont possibles.

Figure 1 c - Variation de la sélectivité du filtre (Q). Le troisième paramètre est plus rarement modifiable que les deux précédents.


les réglages dans chaque salle de concert. L'auteur se rappelle avoir vu « équaliser » la sono de retours sous chapiteau pour un spectacle d'Eddy Mitchell, le sonorisateur y passa quatre heures de solitaire et fastidieux travail, mais le résultat paya : le « son », pas un seul semblant d'accrochage, et un confort évident pour les musiciens et Eddy. Un vrai spectacle ne s'improvise pas !

— **Les semi-paramétriques** : Très vite on s'est rendu compte qu'il était parfois ridicule d'utiliser un correcteur 24 bandes là où une correction de - 6 dB à 775 Hz s'avérait suffisante. Et de cette constatation est né le semi-paramétrique : un potentiomètre d'efficacité, et un second permettant de faire varier la fréquence centrale du filtre. Ainsi est-il possible de centrer ce filtre sur la fréquence exacte que l'on veut corriger, sans se trouver confronté au cruel dilemme du choix entre un point inférieur et un supérieur. Ce type de correcteur est très souvent affecté aux consoles de mixage, où il se trouve réservé aux médiums. Ceci est un net progrès par rapport aux réglages FIXES : quoi de plus ridicule qu'un arbitraire « médium » à 1000 Hz ?

Pour rendre à César ce qui lui appartient, signalons que c'est la firme française FREEVOX qui construisit le premier « paramétrique », à la demande de Monsieur Henry Salvador.

Les musiciens exécutants commencent à découvrir ce genre de correcteur sur leurs amplis, et les marques les plus prestigieuses ont des schémas qui s'approchent beaucoup du notre mais... il leur manque un paramètre !

— **Le « vrai » paramétrique** : Il se comporte pour l'essentiel comme son petit frère : réglage d'efficacité, choix de la fréquence centrale, mais en plus il s'ajoute un réglage de sélectivité, ou largeur de bande. La figure 1 illustre bien ses trois actions. En figure 1 a on reconnaît l'influence du réglage d'efficacité, figure 1 b on peut voir les variations possibles des fréquences centrales des filtres. Il est à noter que les bandes « graves » et « aigues » sont séparées et que ce sont deux filtres qui se répartissent, l'un de 35 à 1200 Hz, l'autre de 1200 Hz à 20 kHz, la bande audio totale. Notons aussi que les courbes tracées ont une sélectivité constante d'à peu près un tiers d'octave. Enfin en figure 1 c, on découvre le dernier

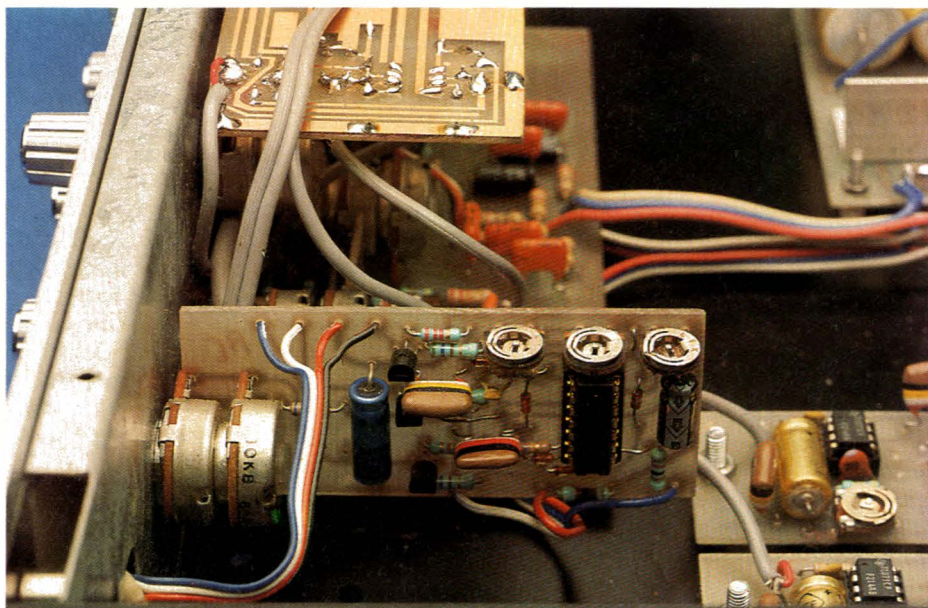

paramètre qui est justement la sélectivité (Q). Elle a été rendue variable de 0,3 à 3,6 octave. Pour fixer les idées, rappelons que 0,3 représente la sélectivité d'un correcteur multibande de qualité (24 fréquences), et que 3,6 approche les caractéristiques d'un Baxandall classique.


Si on imagine un instant toutes les combinaisons possibles provenant de la variation de ces trois paramètres il y a de quoi broyer du noir sur un coin de table... traçante.

Danger

Il est rarissime que RADIO PLANS propose dans ses colonnes des réalisations présentant un réel danger, mais il est de notre devoir d'avertir en toute conscience le lecteur du risque qu'il encourt à dépasser la dose

prescrite de la potion dont nous allons divulguer la formule ! L'oreille humaine est un organe merveilleux (il entend plus d'octaves que l'œil n'en voit), mais FRAGILE. Chaque overdose est tragiquement « sans retour » intégralement s'entend : à la sortie d'une discothèque bruyante un individu perd 80 % de sa perception auditive. Au bout de quelques jours il aura récupéré, mais en perdant DEFINITIVEMENT 5 % de ses capacités précédant son exposition au bruit. L'auteur a des amis musiciens qui deviennent progressivement sourds et qui, en ayant pris conscience tard, sauvent les « meubles » en montant sur scène les oreilles bourrées de coton...

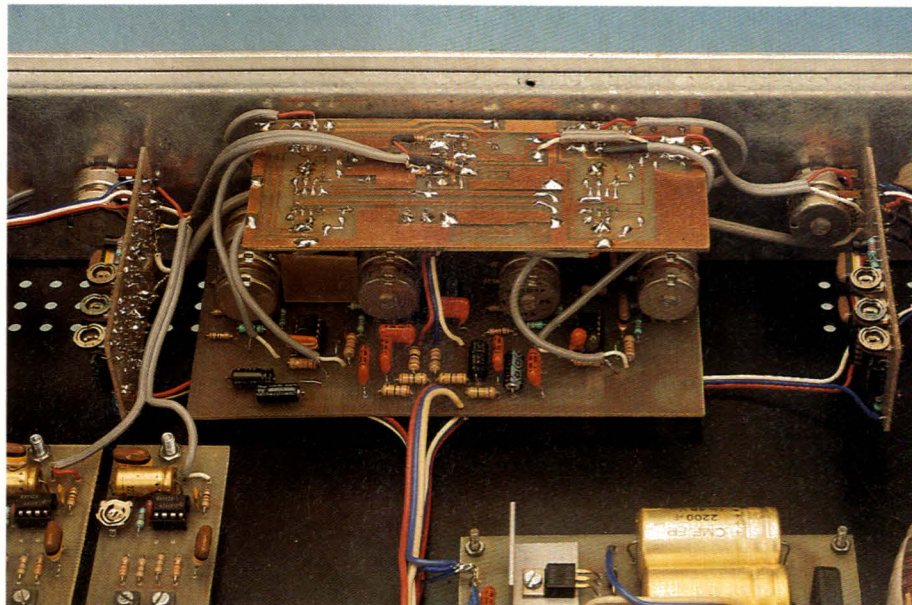Tout ceci n'est pas très drôle, mais il faut le dire... fort. Un égaliseur mal utilisé peut déformer une oreille inconsciente (surtout si la pression



acoustique s'en mêle). L'excès en tout est un danger, et un homme averti doit être prudent !

Le schéma

Pour arriver à nos fins, il nous faut un filtre sélectif variable en fréquence et en sélectivité, agissant en réaction ou en contre-réaction sur un amplificateur qui, à l'état neutre, sera de gain unité.

Cet amplificateur, nous l'appellerons cellule de correction, est représenté **figure 2**. Il s'agit tout simplement d'un ampli sommateur, inverseur, et de gain unité. Le signal à corriger est isolé du continu par C_1 et traverse R_1 avant d'aborder l'entrée

négative de IC_1 . Le même signal sera disponible à la sortie de C_3 si $R_1 = R_3$. Ce qui est le cas. C_2 ne sert qu'à stabiliser IC_1 et ne doit pas intervenir dans la bande audio.

Dès à présent une remarque d'importance s'impose : IC_1 étant inverseur, il faudra impérativement un nombre pair de cellules si on veut respecter la phase du signal (très important si on effectue une comparaison linéaire corrigée). Notre réalisation en comporte deux, donc pas de problème, mais avis aux extensionnistes !

La **figure 2** indique un potentiomètre P_1 pontant R_1 et R_3 . Un filtre passe-bande branché sur son curseur, verra suivant que celui-ci s'approche de C_1 ou de la sortie de IC_1 , son signal d'entrée en phase ou en opposition de phase par rapport à E . Si on ré-injecte sur le sommateur (en R_2) la sortie de ce filtre - à la condition qu'il soit non inverseur - on cumulera ou soustraira les portions de bande déterminées par le filtre. La structure ainsi exposée, on constate que P_1 sera le régulateur d'efficacité. Il ne reste à résoudre que le problème du filtre, et celui-ci est détaillé **figure 3**.

Tout d'abord il a été retenu pour principe d'utiliser une self simulée. L'accord est très pointu et l'amortissement facile à obtenir. La **figure 3 a** détaille un tel type de self, associée au condensateur C_5 , afin de s'accorder sur une fréquence déterminée par R_5 , R_6 , C_4 et C_5 . Ce montage de base a évolué dans un premier temps, comme le montre la **figure 3 b**.

Tout d'abord R_5 et R_6 ont été rendues variables afin de choisir la fréquence du filtre, puis la self a été amortie en reliant C_5 au curseur de P_2 . Ainsi, l'amortissement créé par réaction devenait réglable. Toutefois, si l'ensemble marchait, présentait-il de nombreux défauts. Tout d'abord le point de prélèvement de C_5 sur P_2 était incorrect, un étage suiveur constitué par IC_3 a résolu le problème. Mais il en restait d'autres : en effet, la variation d'amortissement créait une variation de gain du filtre. Ceci était impensable, car seul P_1 était habilité à cette fonction. Il a donc été nécessaire d'introduire une compensation (P_3), et le résultat final apparaît **figure 3 c**. Pour déterminer une efficacité de ± 18 dB, et une régularité d'amplitude du signal en fonction de la variation de la sélectivité, il a fallu ajuster P_2 et P_3 , grâce à $R_7 \dots R_{12}$. Ainsi à t-il été possible, conjointement à une cellule de correction (**figure 2**), de créer une cellule de filtrage dont l'efficacité soit réglable par P_1 , la fréquence par R_5 et R_6 couplées, et la sélectivité par P_2 et P_3 couplées.

Comme nous l'avons déjà dit, en mettant deux cellules complètes de ce type en série, le signal retrouve sa phase, et en faisant varier à l'intérieur de ces cellules C_4 et C_5 , on pouvait obtenir une correction spécifique aux fréquences basses et une autre aux fréquences élevées. De là à passer au schéma général de la **figure 4**, il n'y avait qu'un pas, franchissons le donc ensemble.

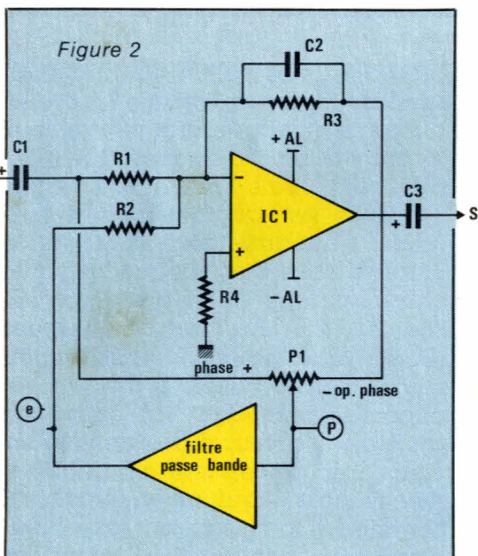


Figure 2

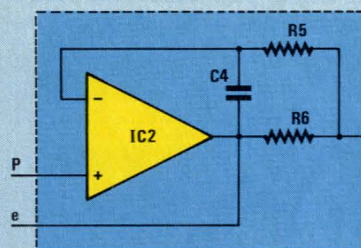


Figure 3 a

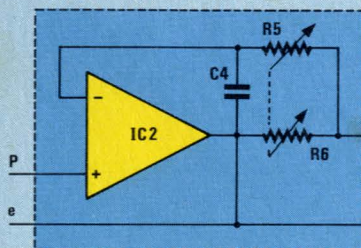


Figure 3 b



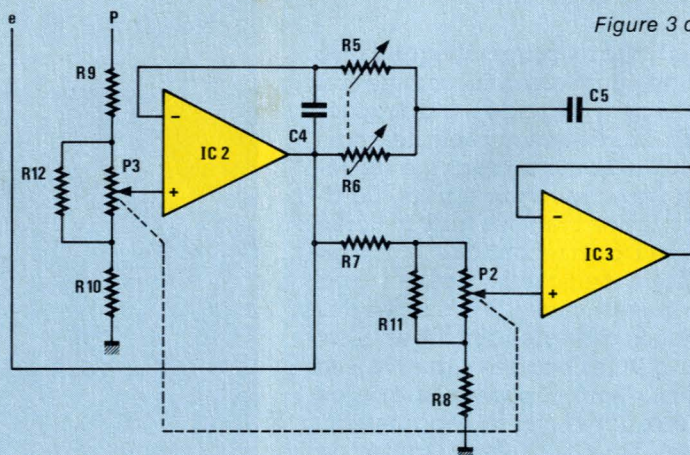


Figure 3 c

Figure 4

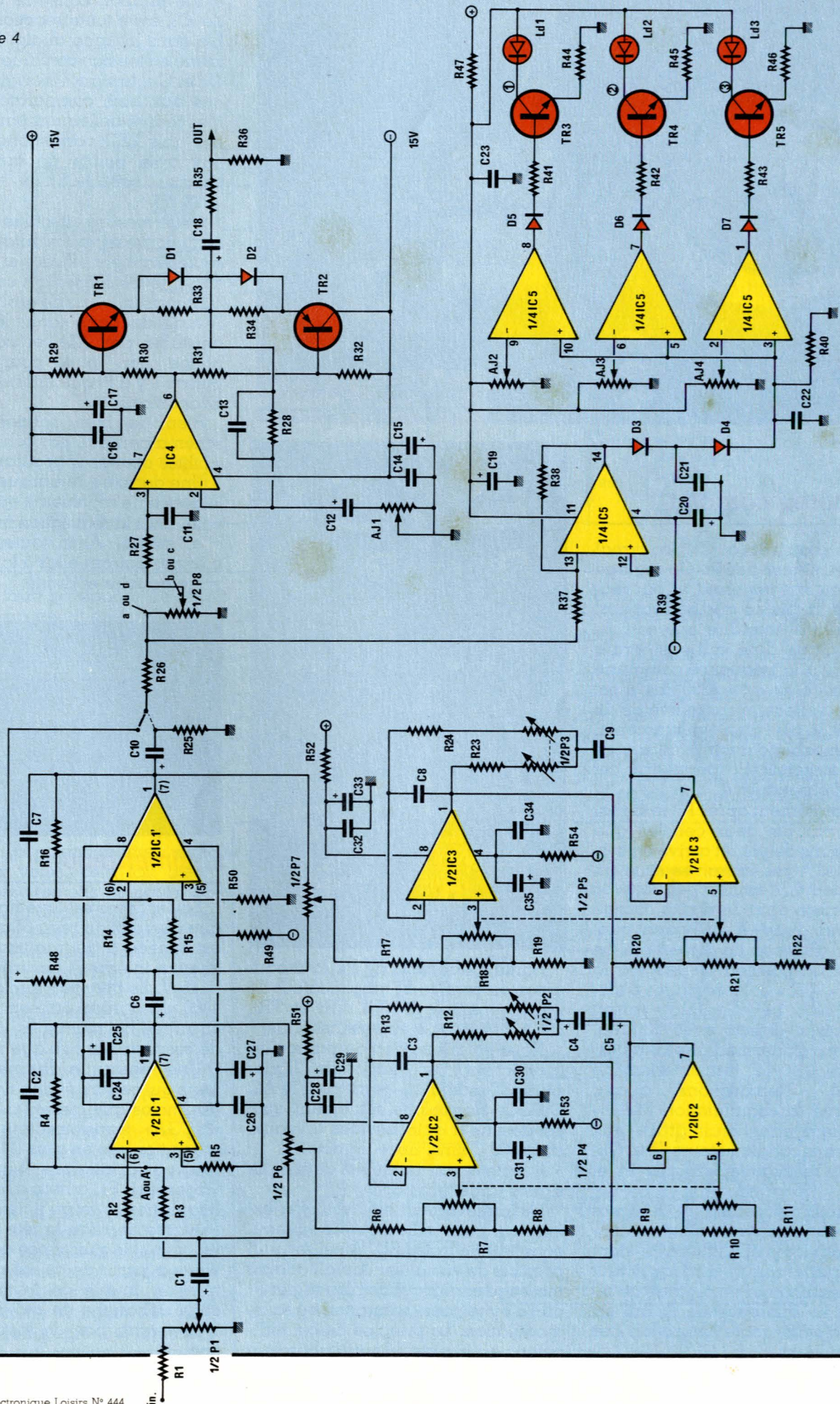

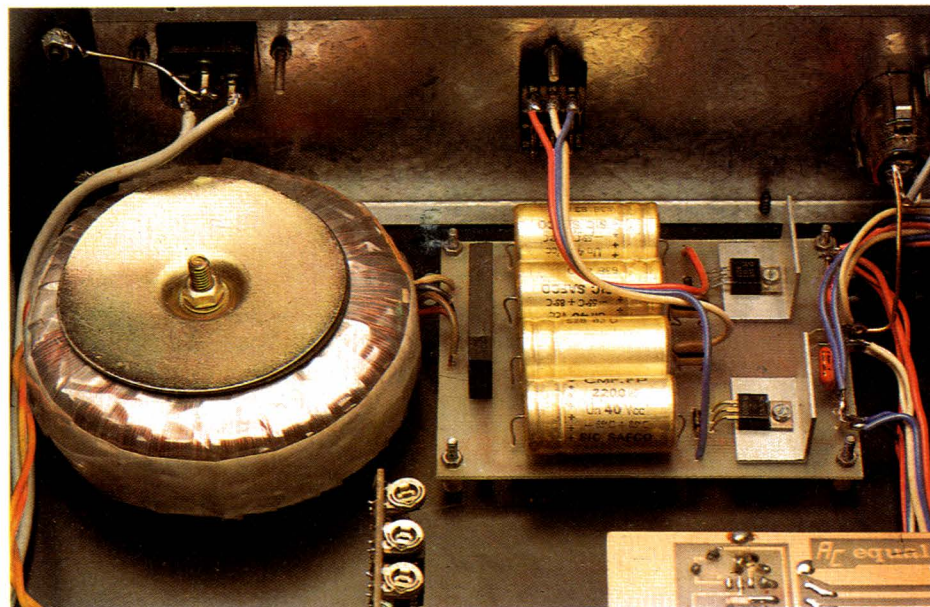


Le schéma complet

Avant d'arriver à C_1 , le signal d'entrée est dosé par P_1 . Ce réglage de niveau est impératif si on veut obtenir à la fois un très bon rapport signal/bruit et interdire une saturation des filtres. Il ne faut pas perdre de vue qu'à la fréquence commune aux deux cellules (≈ 1200 Hz), il est possible d'effectuer un relevé de $18 + 18$, soit 36 dB ! Bien évidemment il est impensable d'avoir à utiliser ce cumul, toutefois P_1 permettra cet éventuel cas extrême.

Immédiatement après P_1 , le signal transite par les deux cellules que nous venons de voir et arrive en sortie de C_{10} . A cet endroit se situe un interrupteur I_1 , destiné à permettre la comparaison entre le signal corrigé et le signal direct. Il est évident que, en cas d'absence de correction, on préférera la position « FLAT » à la position « ON » et les réglages d'efficacité à zéro, pour la simple raison de la liaison directe avec l'entrée. Moins il y a d'intermédiaires inutiles, meilleure est la transmission de l'original ! Remarquons quand même que la commutation FLAT - ON se fera sans bruit grâce aux charges des condensateurs C_1 et C_{10} , réalisées respectivement par P_1 et R_{25} .

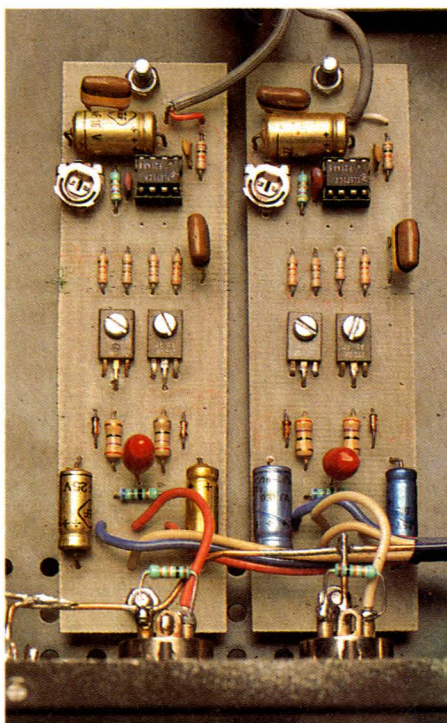Continuant son chemin, le signal corrigé est à nouveau dosé en amplitude par le potentiomètre P_2 - dont nous reparlerons -, mais qu'il faut considérer comme un réglage de niveau (à la différence de P_1 qui est chargé d'éviter toute saturation des filtres).



Sortie du curseur de P_2 , la modulation est confiée à l'amplificateur de ligne constitué de IC_4 , TR_1 et TR_2 , ainsi que leurs éléments associés.

Nous ne dirons rien de particulier concernant cet ampli de ligne, puisqu'il a déjà été décrit pour le AC DISCO. Rappelons seulement qu'il est destiné à autoriser des niveaux, sous 600 Ohms, de + 18 dB.

Il reste à voir ce qu'est devenu le signal transitant par R_{37} ?


Ce prélèvement est destiné à exciter un petit indicateur de niveau, constitué de trois LED. Ainsi sera-t-il possible de visualiser l'amplitude du message corrigé, et de bien régler P_1 afin d'éviter toute saturation ou sous-modulation. Le principe de cet indicateur est simple : Tout d'abord un

étage tampon constitué d'un quart de IC_5 , évite toute réaction indésirable dans la ligne audio. Puis transformé en tension continue par D_3 , D_4 , C_{21} et C_{22} , le signal d'origine est soumis aux trois comparateurs réglables individuellement par $AJ_{2,3}$, et 4. Les trois LED correspondront donc aux trois points de comparaison choisis, soit - 5 dB, + 5 dB et + 15 dB.

Cette mesure effectuée après correction, présente l'avantage d'être la seule vraiment efficace si on est certain que les étages qui suivent vont « encaisser ». Pas de problème pour l'ampli de ligne (dont le gain est ajustable par AJ_1), et pas de problème non plus pour la suite puisqu'il y a P_2 qui autorise toutes les adaptations.

Rien de bien sorcier pour ce schéma général, par contre les possibilités offertes sont sataniques...

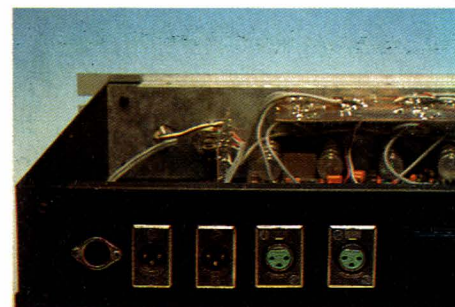Une dernière remarque toutefois : le dessin ne représente qu'une seule voie, mais la réalisation pratique est, elle, stéréo. Ainsi toutes les commandes agiront-elles à la fois sur les voies gauche et droite.




L'alimentation

Son schéma est livré figure 5. Rien que du vu et du revu ! La régulation est confiée à de traditionnels régulateurs intégrés, assurant + 15 et - 15 V. Le filtrage musclé (deux fois 4400 μF) garanti l'absence de 50 Hz et autres harmoniques, à condition de respecter le câblage préconisé.

Une remarque destinée aux lecteurs qui se sont évanouis en voyant les photos qui laissent découvrir un « MEGA » transformateur d'alimentation (torique en plus !) : un 120 VA n'est pas nécessaire et un 40 suffira largement. Si l'auteur a fait une telle acquisition, c'est qu'il a la petite idée suivante derrière la tête : alimenter un ampli de puissance de quelques watts à partir de ce même transformateur. Inutile de le suivre dans cette débauche de moyens si vous n'envisagez pas de surconsommation.

Figure 5

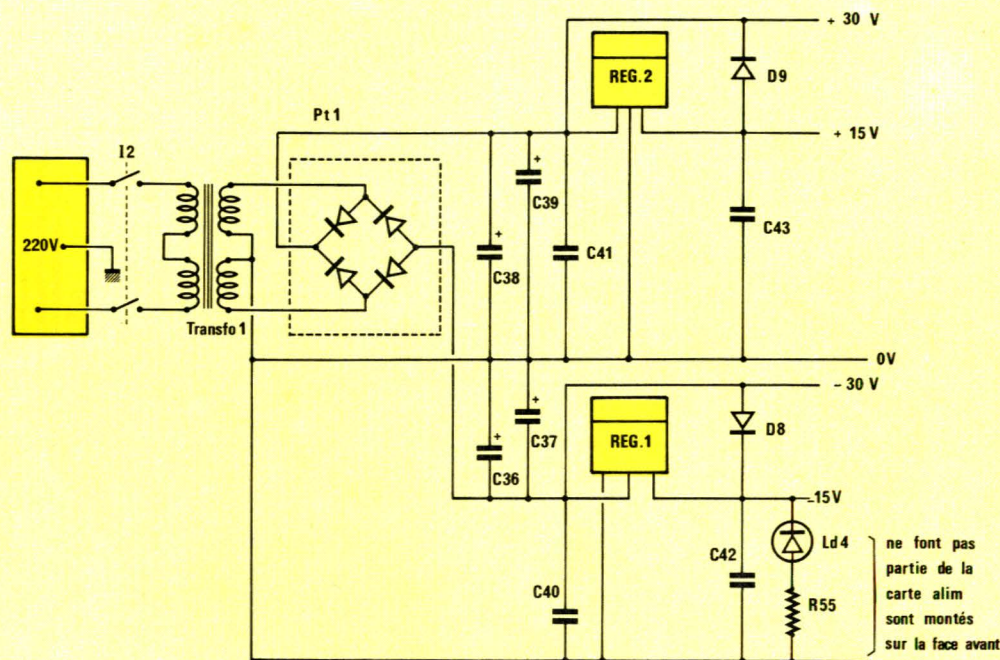

Pour nous faire pardonner de ces frayeurs, il sera décrit en fin de paragraphe **REALISATION** une version super-économique, réservée aux lecteurs qui ont déjà réalisé le AC DISCO.

Réalisation pratique

Elle commence par la création des pièces particulières que sont les potentiomètres quadruples, destinés aux réglages de fréquence et de sélectivité. Deux potentiomètres par voie et deux voies, cela fait bien quatre ! N'essayez pas de poser la question sur leur disponibilité à votre fournisseur habituel : il s'effondrera ou deviendra tout rouge. Non, même si ces produits ont été fournis à des marques comme BOUYER, l'amateur devra se les bricoler. Qu'à cela ne tienne, nous en avons déjà vu d'autres !


La figure 6 donne le mode opératoire. Recette : Pour se fabriquer un potentiomètre quadruple et récupérer deux potentiomètres simples, se procurer trois potentiomètres doubles. Redresser les griffes enserrant l'axe et le canon fileté du premier (A). Faire de même pour ce qui concerne la coupelle arrière du deuxième (B). Le troisième sera dépouillé de la même façon de sa partie centrale (C). Assembler A, B et C comme le montre la figure : le potentiomètre quadruple est réalisé. Avec ce qui reste, recomposer deux

modèles simples comme l'indique le dessin. Mettre tout dans un petit sac et le montrer à votre revendeur, sans en profiter pour lui tirer la langue... N'aurait-il pas été dommage de se priver d'un tel composant si facile à réaliser ? Un point très important tout de même : ce type d'assemblage n'est possible qu'avec les éléments de marque RADIOHM ou MATERA, faire attention au moment de l'ap-

provisionnement. (RADIOHM vient de déposer son bilan mais il reste des stocks).

La réalisation et le câblage des circuits imprimés ne doit pas poser de problème. Pour rendre la disposition des commandes rationnelle, nous nous sommes trouvé dans l'obligation de séparer en deux la partie audio. La première, qui regroupe les quatre cellules inverseu-

Figure 6

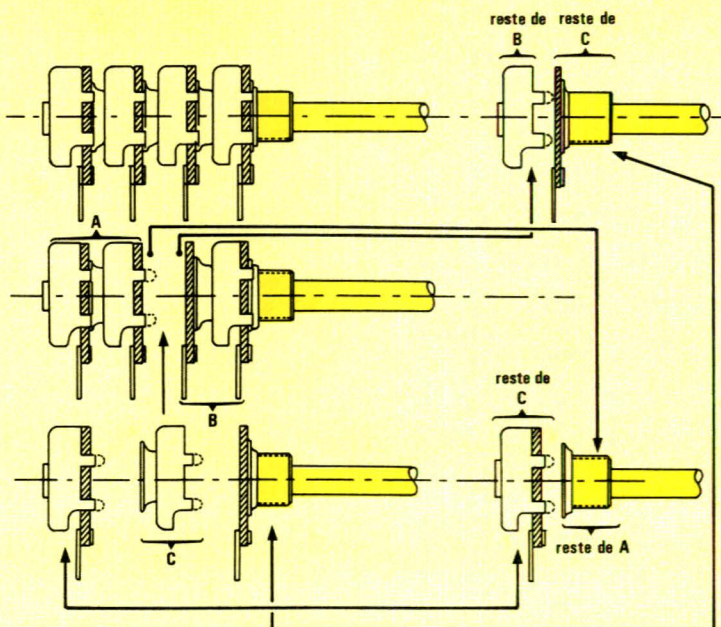

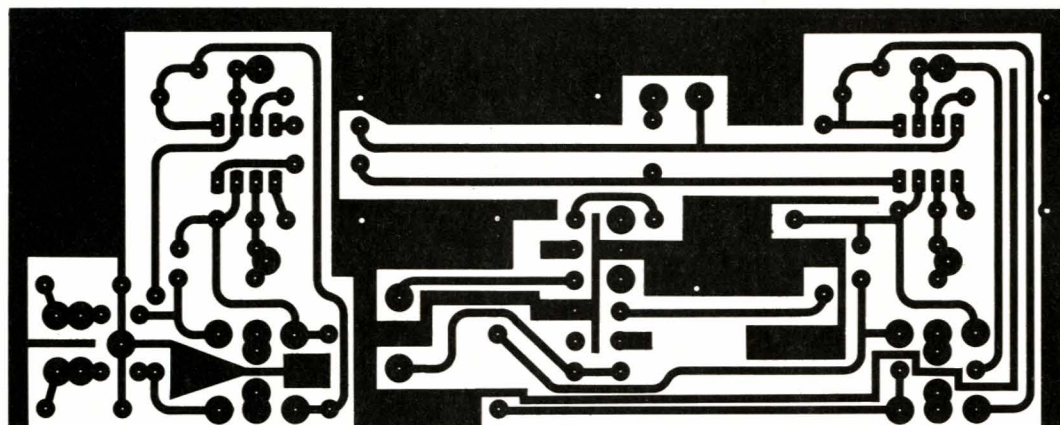


Figure 7

ses, est représentée à la figure 7. Ne pas oublier les deux straps, de monter des supports pour IC_1 et IC_1' , de faire les liaisons ER, EL, à I_1 côté cuivre, et de câbler également R_{25} et R_{25}' côté cuivre.

L'alimentation est regroupée sur le circuit de la figure 8, qui n'appelle pas d'autre commentaire que la présence de deux petits refroidisseurs sous RG_1 et RG_2 . Ils peuvent être achetés tout faits ou être confectionnés dans une équerre d'aluminium de 20×20 comme le montre la maquette.

La deuxième partie audio, la plus conséquente, s'assemble sur le CI figure 9. C'est sur cette carte que sont implantés les potentiomètres quadruples, mais ne pas oublier de câbler les résistances qui sont dessous, avant de les souder ! Comme pour son complément, prévoir des supports pour les intégrés. Un petit

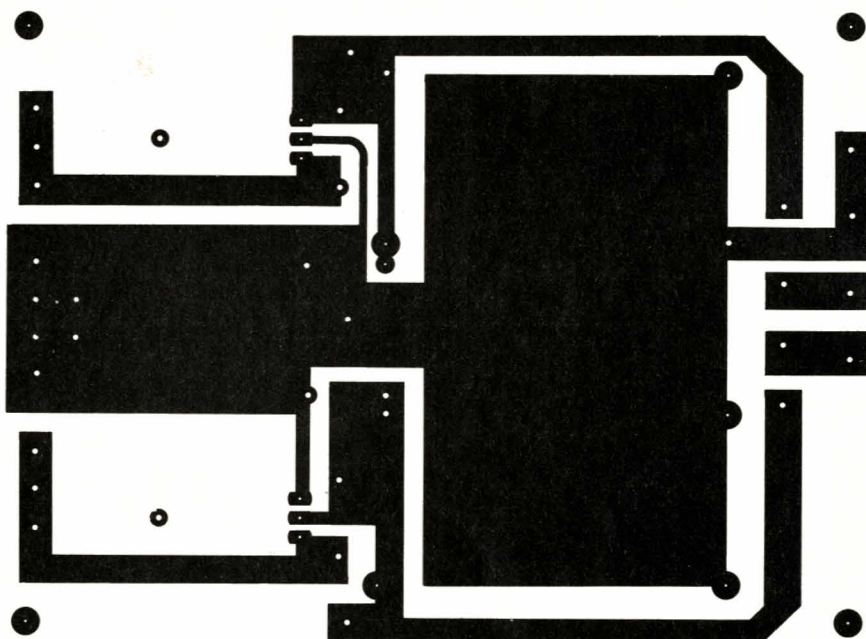


Figure 8

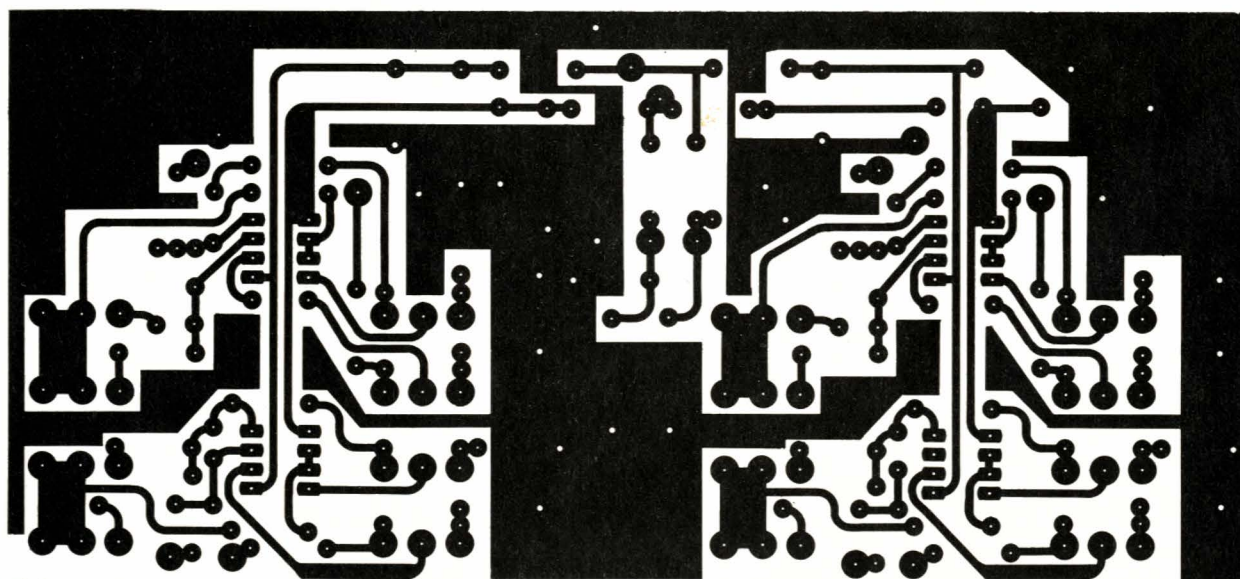


Figure 9

Figure 7

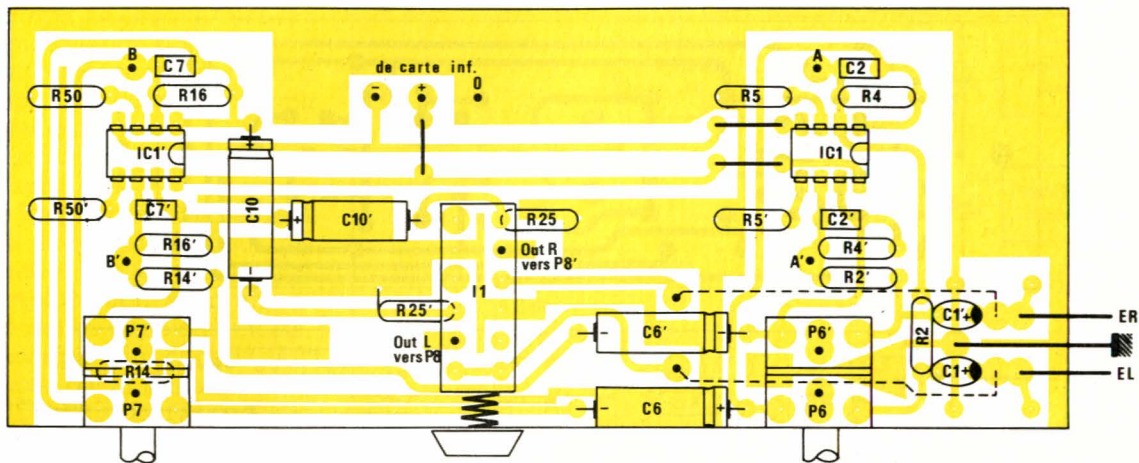


Figure 8


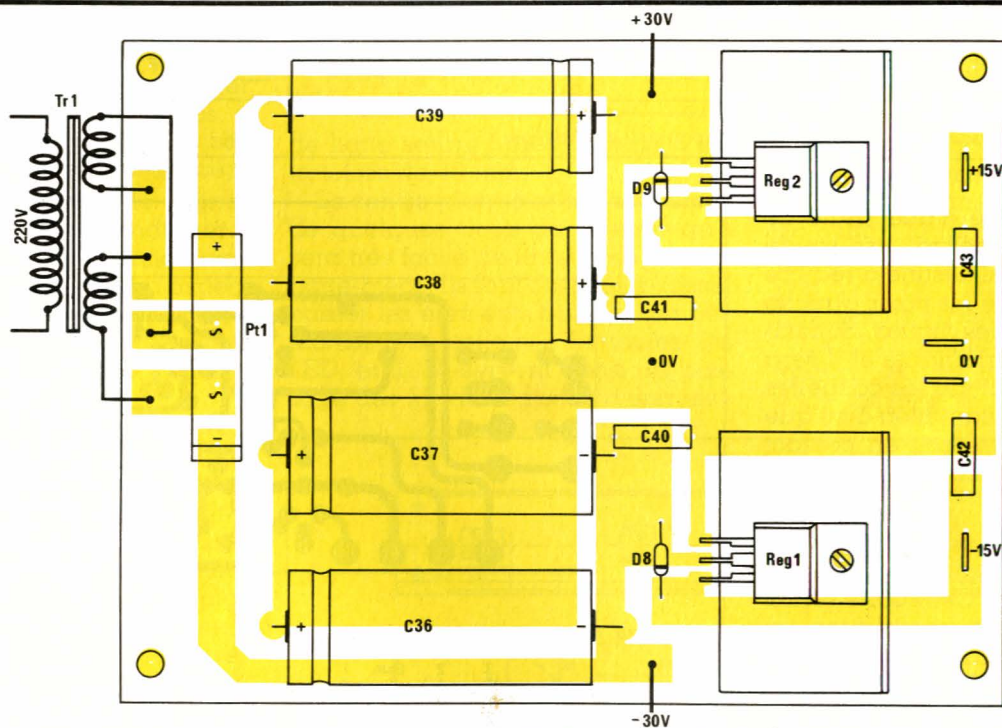


Figure 9

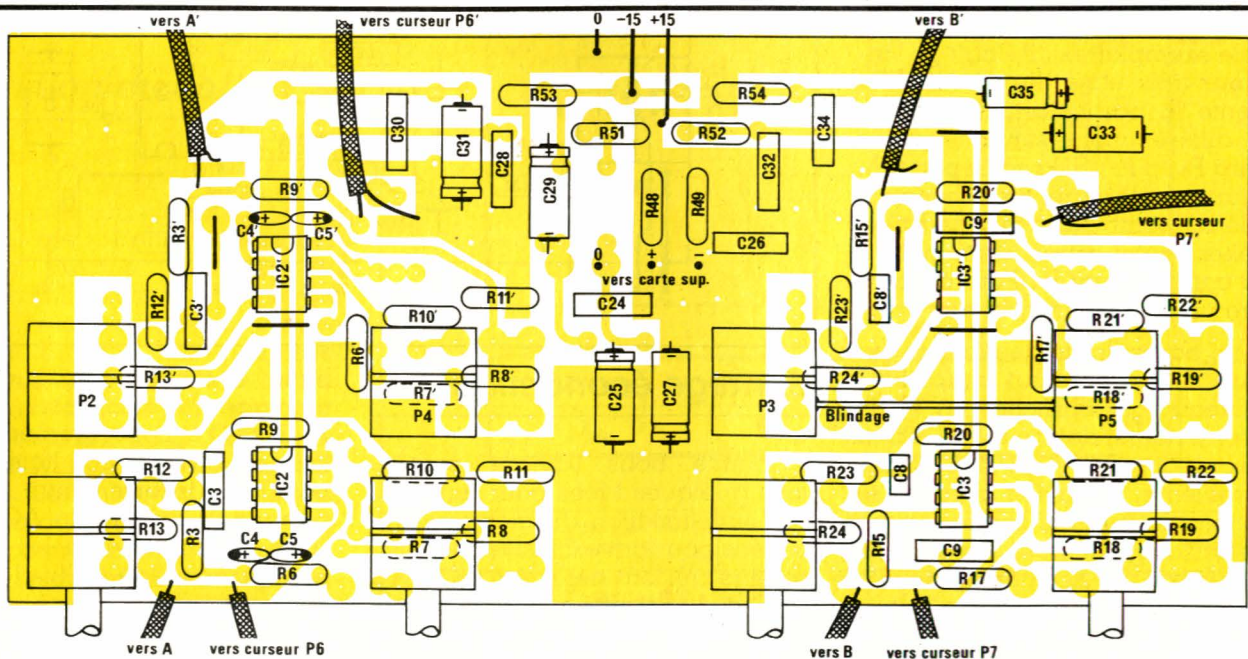

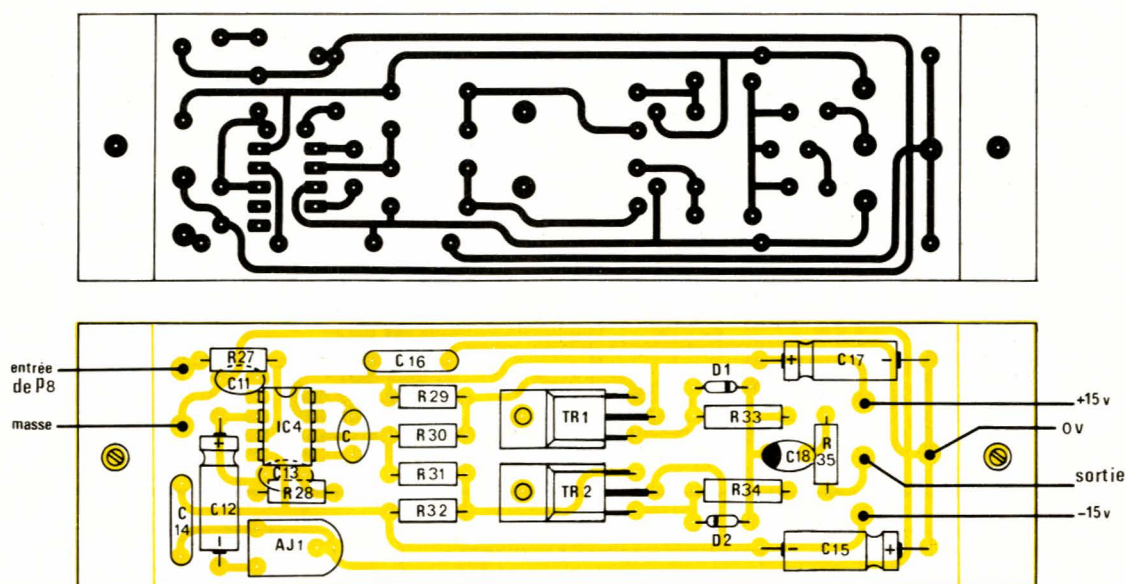


Figure 10 l'amplificateur de ligne. CI et implantation (prévoir 2 exemplaires).

blindage, constitué d'une chute de circuit imprimé vierge, est soudé entre P₃ et P₅, il est destiné à réduire la diaphonie entre les voies gauche et droite des cellules aigues. Son importance est déterminante et il sera soudé directement sur les coupelles de P₃ et P₅, en veillant bien à ce que sa partie inférieure soit en contact avec le plan non cuivré du CI des filtres.

La figure 10 reproduit la même implantation d'ampli de ligne que pour le AC DISCO. Cette carte sera à reproduire en deux exemplaires, un pour la voie gauche et un pour la voie droite. Prévoir aussi des supports pour IC₄.

Une autre carte est à prévoir en double exemplaires : il s'agit de l'indicateur trois états (figure 11). Elle présente la particularité d'être câblée différemment suivant qu'elle portera P₈ ou P₁ : Si la carte porte P₁, il ne faut pas de strap. Brancher un fil blindé au point y (au bout de R₃₇) et en relier l'autre extrémité au point x de la carte portant P₈. Pour celle-ci, mettre un strap entre y et d.

Cette particularité de câblage est due au fait que les deux indicateurs de niveau sont branchés en sortie des correcteurs, donc sur P₈. Pour la carte qui est portée par P₈ il n'y a pas de problème, la liaison avec R₃₇ se fait « sur place ». Par contre, l'autre carte doit aller chercher son point de prélèvement par fil extérieur sur P₈. Ainsi l'indicateur de droite est à droite de la face avant et l'indicateur de gauche est à gauche.

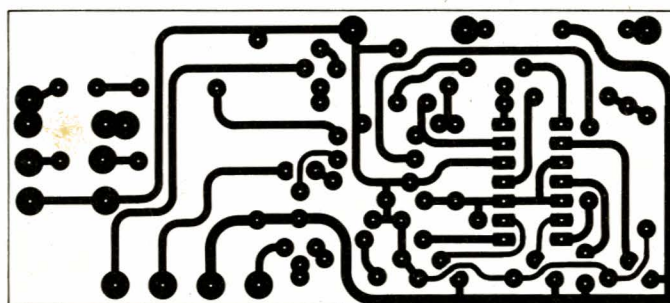


Figure 11

Montage économique

Comme nous l'avons promis, voici quelques idées pour autoriser une simplification du montage, réservées pourtant exclusivement aux lecteurs qui ont déjà réalisé le AC DISCO. A la partie supérieure de la figure 12, on retrouve le diagramme de celui-ci : préampli PU, ampli de

ligne, et ampli de casque. Dans le montage qui était décrit, les points A, B, et C étaient communément reliés. En ouvrant ces liaisons, il est possible d'insérer entre A et B les cellules de filtrage du AC PARAM. Ainsi économise-t-on les deux amplis de ligne de celui-ci. Il suffira d'effectuer les liaisons AA et BB comme le montre la figure 12. En ce qui concerne le point C, il est possi-

ble de le relier soit à A, soit à B : si il est en A, l'ampli de casque recevra toujours la modulation non corrigée (prélèvement avant correcteurs). Si il est en B, il profitera comme l'ampli de ligne, des corrections. A condition toutefois que le commutateur I1 ne soit pas sur FLAT !

Pour faire les liaisons externes (AA et BB), qu'il faut assurer pour les voies gauche et droite, il avait été prévu un emplacement pour une fiche DIN 5 broches supplémentaire, dans le descriptif du châssis AC DISCO (à côté de la fiche DIN TC CONSOLE). RADIO PLANS ne laisse rien au hasard !

Une possibilité d'économie consisterait à alimenter le AC PA RAM par le AC DISCO (ou inverse). Bien que cette formule ne soit pas très rationnelle, on peut l'envisager au moins dans un premier temps, à condition de laisser à chacun ses propres régulateurs et d'avoir déjà économisé les amplis de ligne, comme nous venons de l'indiquer.

Aucune de ces modifications n'entraîne un changement d'aspect des faces avant des deux appareils ; le lecteur pourra prendre sa décision sans avoir à repenser toute l'organisation décrite.

Une dernière remarque : le AC DISCO est destiné à des usages professionnels. Il en est de même pour le AC PARAM. Ainsi faut-il prévoir une éventualité de défaillance pour celui-ci. Il serait en effet intolérable d'immobiliser une platine pour une panne de correcteur ! La commutation FLAT assure, comme elle a été conçue, cette sécurité : exclusion pure, simple et totale des cellules de filtrage.

Préparation du coffret

Le plan de perçage est donné à la **figure 13**, uniquement pour vous porter chance au cours de cette phase délicate... L'ensemble est suffisamment détaillé pour apporter peu de commentaires. En ce qui concerne la face arrière, on trouve de gauche à droite : une prise secteur châssis, une prise UMD 12 broches (réservée à d'éventuelles liaisons extérieures), deux XLR femelles, deux XLR mâles et une DIN 5 broches. Les choix qui ont été faits ne sont pas du tout impératifs et chacun fera comme bon lui semble.

La plaque de fond sera vite préparée : 6 trous seulement puisque il y en a trois qui font déjà partie des générations. Les cartes alim. et amplis

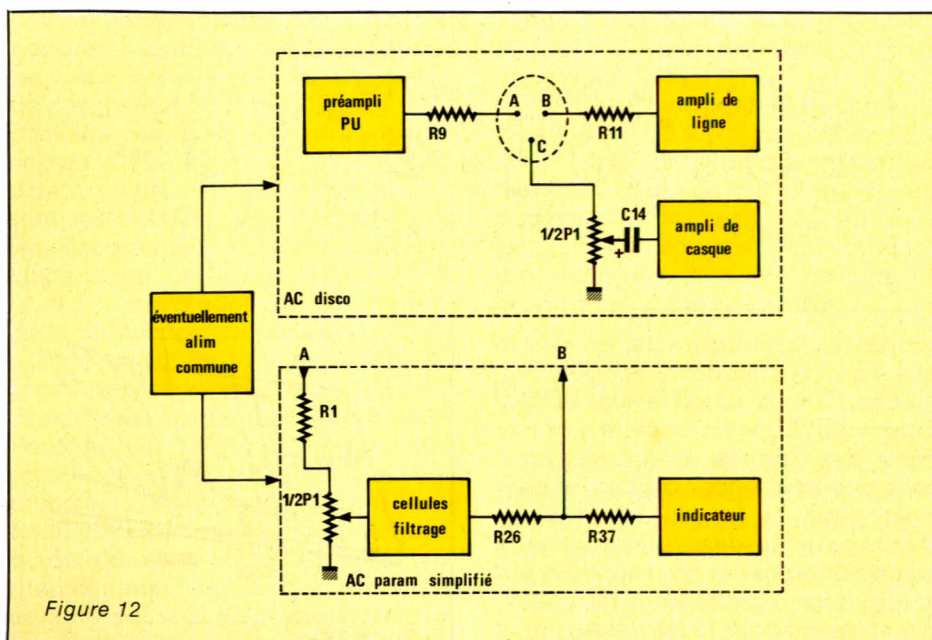


Figure 12

de ligne seront fixées à l'aide d'entretoises de 10 mm.

La contre-plaque avant est percée de quelques trous de 19 mm, qu'il sera très facile de faire avec un emporte-pièce. Ils sont destinés à laisser passer les éléments qui ne sont pas montés sur celle-ci : I₂, toutes les LED, et I₁. Ils servent aussi au passage des fils des liaisons d'entrées.

Reste la façade à préparer et décorer. Nous conseillons vivement de pointer simultanément, avec un foret de 3 mm, la façade et la contre-façade : c'est la seule façon pour ne pas avoir de mauvaise surprise au moment de l'assemblage.

Une fois soigneusement percée, il faudra décorer cette plaque. Pour vous faciliter la tâche, nous vous


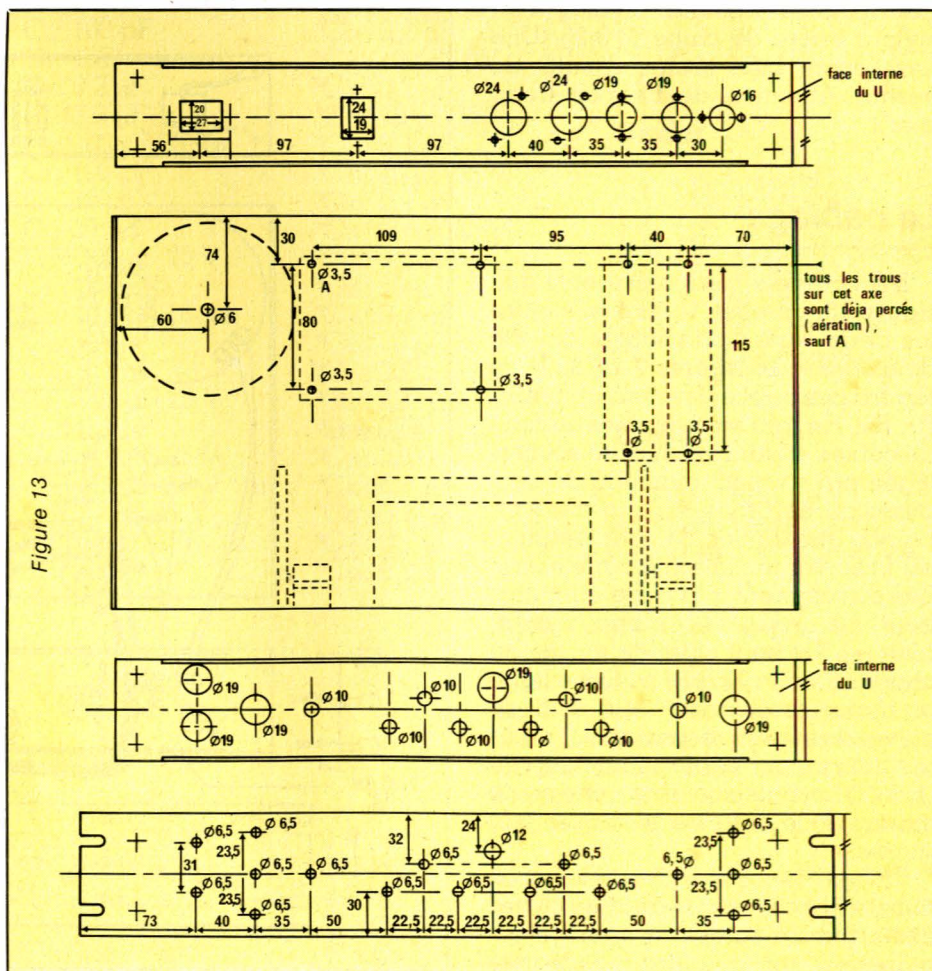


Figure 13

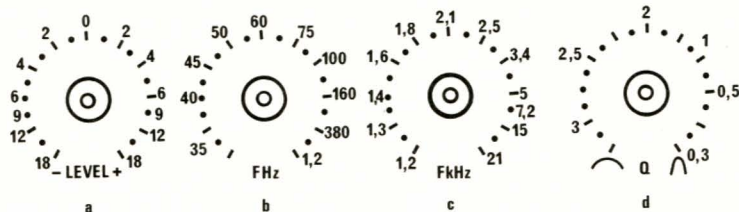

proposons à la figure 14, un dessin des 4 motifs encadrant les potentiomètres. Tout d'abord, en a, la gravure « LEVEL » en b celle pour le choix des fréquences graves, en c celle des fréquences aiguës, et en d celle pour la largeur de bande. D'autre part le dessin indique en e comment procéder pour reporter sur la face avant, des repères réguliers : Recopier sur calque les dessins a, b, c, d. Positionner gravure et trou correspondant, et immobiliser sur un côté à l'aide de ruban adhésif. Glisser une feuille de papier carbone et reporter les repères. Ainsi il sera facile de situer les indexes. Pourtant, quand l'auteur a décoré la façade de la maquette, il a eu quelques problèmes : les petites lettres transferts n'adhéraient pas sur l'aluminium brossé ! Pour tourner la difficulté, il a fait des inscriptions à la main, à l'aide d'un stylo à encre de chine Ø 0,25. Une fois l'encre bien sèche, il suffit de vernir. Attention de ne pas trembler !

Le câblage

Il est partiellement représenté à la figure 15. En effet, les liaisons entre les deux cartes principales ont été détaillées aux figures 7 et 9. Il ne faudra pas oublier les résistances R_1 , R_1' , R_{26} , R_{26}' , qui sont soudées en bout de câbles et dont la soudure est protégée par un petit morceau de souplisso ou de gaine thermo-rétractable. La distribution de l'alimentation est la suivante : chaque carte est reliée directement à la carte alim, par trois fils (rouge +, blanc masse, bleu -). Un seul point de masse au châssis : sur la XLR IN D. Cette ligne de masse sera constituée d'un fil de cuivre de section respectable. Toutes les liaisons en câble blindé répondront à la règle suivante : une seule extrémité de la tresse sera mise à la masse.

On voit bien sur le dessin les positions respectives des quatre cartes fixées par les écrous de leurs potentiomètres, sur la contre façade : les

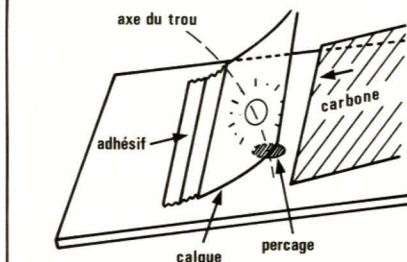



Figure 14

indicateurs sont montés verticalement, et les deux cartes principales ont leurs côtés non cuivrés qui se regardent. On effectuera les liaisons avec soin, en se référant plus au schéma général qu'au plan de câblage, celui-ci étant surtout destiné à donner une idée du système d'organisation retenu.

Mise en route et réglages

Après avoir vérifié le bon fonctionnement de l'alimentation, on procédera comme suit : I1 en position FLAT, générateur branché simultanément sur IN D et G, oscilloscope et multimètre (ou décibel-mètre) branchés en OUT G, résistances R_{36} et R'_{36} portées provisoirement à 560 ohms, P_1 à fond. Régler le générateur à 1 000 Hz, niveau - 5 dB (436 mV) et faire en sorte que les LED 1 et 1' soient au seuil d'allumage, ceci avec AJ_2 et AJ_2' . Monter le niveau à + 5 dB (1,38 V) et faire de même pour Ld_2 et Ld_2' . Monter le niveau à + 15 dB, et procéder pareil pour Ld_3 et Ld_3' avec AJ_4 et AJ_4' . Si vous ne pouvez générer les 4,35 V correspondant à + 15 dB, qu'importe, le AC PARAM le fera lui-même : Mettre I1 en position, ajuster P_2 et P_3 vers 1 000 Hz, P_4 et P_5 à mi-course. Ajuster P_6 et P_7 pour obtenir au millivoltmètre 4,35 V. Faire le réglage de Ld_3 et Ld_3' . Que s'est-il passé ? Le correcteur est tout simplement entré en action et, comme c'est son travail, il a relevé le 1 000 Hz des 10 dB qui manquaient au généra-

Figure 15

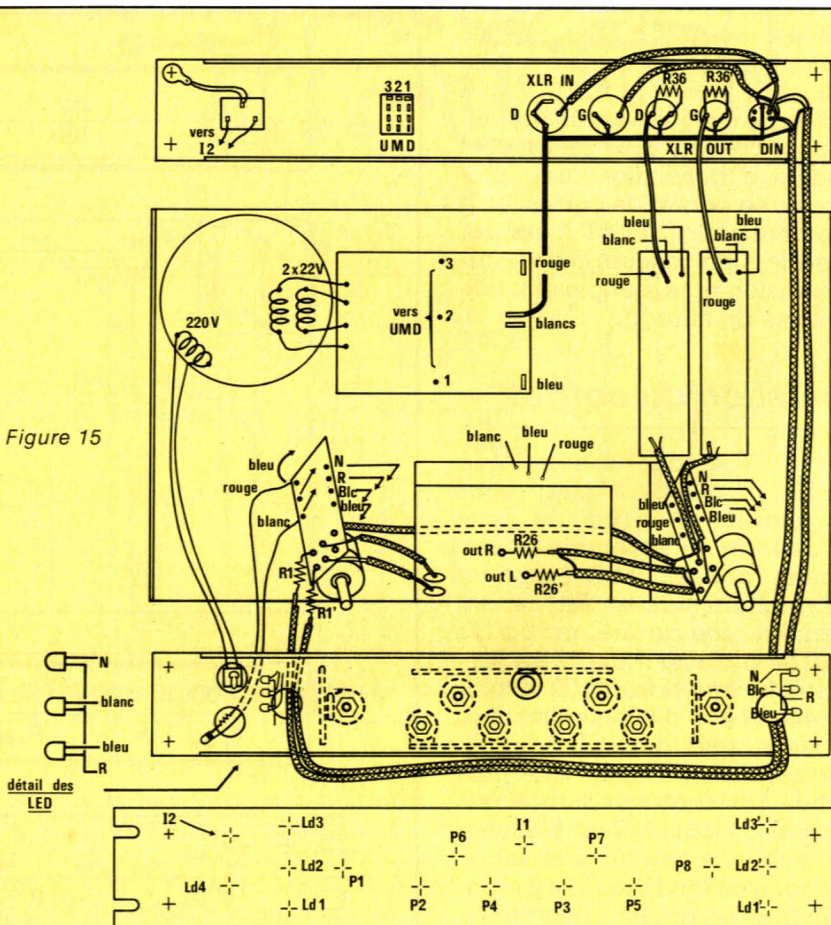

teur. Si nous vous avons proposé de régler à la fois la cellule grave et la cellule aigue, c'est uniquement pour ne pas vous donner de mauvaises habitudes... mais une seule cellule peut fort bien se charger seule de ce travail puisque le réglage va jusqu'à + 18 dB.

Pousser encore jusqu'à + 18 dB et mettez P_8 à fond. Maintenant observez l'oscilloscope : il faut obtenir + 18 dB sans déformation, à faire grâce à AJ_1 , puis passer sur OUT D et régler AJ_1' . Attention, on est à la limite des possibilités des amplis de ligne !

Voilà, c'est tout ! Il ne reste plus qu'à ouvrir grand les oreilles...

Remarques diverses

Tout d'abord, la maquette a été baptisée AC equal puis AC PARAM, mais c'est la même ! Revenons sérieux, ce paragraphe est destiné à apporter les précisions suivantes :

1°) Il faudra faire très attention pendant le câblage à bien respecter les voies droite et gauche sous peine de désagréments divers. A titre indicatif les professionnels du son ont convenu que la voie « un » était la voie gauche et pour notre part, ce sont les cellules de potentiomètres les plus près de la face avant qui sont efficaces sur cette voie.

2°) Un peu d'attention au moment de la réalisation assurera le succès.

3°) Il serait miraculeux que les gravures proposées correspondent exactement à votre maquette à vous. Pourtant, l'auteur qui utilise ce correcteur depuis plus de 5 ans, et sous diverses présentations dont il souhaite vous faire part prochainement, à réétalonné à chaque fois au fréquence-mètre ses maquettes et les écarts - dus aux dispersions des valeurs des composants - étaient négligeables. Pourquoi en serait-il autrement pour vous ?

4°) Il a été prévu un emplacement pour un condensateur de compen-

sation d'une valeur de 22 pF entre 5 et 8 de IC_4 , pour permettre l'utilisation de NE 5534.

5°) Le positionnement mécanique de I_2 est tel qu'il s'aligne avec celui du AC DISCO, pour des raisons esthétiques, dans le cas d'une superposition des deux racks. C'est aussi pour cette raison que TRA_1 est placé à gauche afin de ne pas induire de 50 Hz dans les préamplis PU.

Conclusion

Radio Plans n'ayant pas pour habitude de décrire des gadgets, c'est un vrai correcteur paramétrique que vous pourrez réaliser à moindre coût, en construisant le AC PARAM. Et si vous avez autant de plaisir à l'utiliser que l'auteur, tout le monde sera comblé.

Attention encore à vos oreilles et à vos enceintes !

J. ALARY

Nomenclature

Résistances

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| R ₁ : 1,5 kΩ | R ₂₉ : 3,3 kΩ |
| R ₂ : 22 kΩ | R ₃₀ : 180 ohms |
| R ₃ : 22 kΩ | R ₃₁ : 180 ohms |
| R ₄ : 22 kΩ | R ₃₂ : 3,3 kΩ |
| R ₅ : 2,7 kΩ | R ₃₃ : 27 ohms 1/2 W |
| R ₆ : 5,6 kΩ | R ₃₄ : 27 ohms 1/2 W |
| R ₇ : 2,7 kΩ | R ₃₅ : 68 ohms |
| R ₈ : 330 ohms | R ₃₆ : 10 kΩ |
| R ₉ : 22 kΩ | R ₃₇ : 680 kΩ |
| R ₁₀ : 1 kΩ | R ₃₈ : 470 kΩ |
| R ₁₁ : 100 ohms | R ₃₉ : 82 ohms |
| R ₁₂ : 2,7 kΩ | R ₄₀ : 3,3M Ω |
| R ₁₃ : 2,7 kΩ | R ₄₁ : 2,2 kΩ |
| R ₁₄ : 22 kΩ | R ₄₂ : 2,2 kΩ |
| R ₁₅ : 22 kΩ | R ₄₃ : 2,2 kΩ |
| R ₁₆ : 22 kΩ | R ₄₄ : 560 ohms |
| R ₁₇ : 5,6 kΩ | R ₄₅ : 560 ohms |
| R ₁₈ : 2,7 kΩ | R ₄₆ : 560 ohms |
| R ₁₉ : 330 ohms | R ₄₇ : 82 ohms |
| R ₂₀ : 22 kΩ | *R ₄₈ : 27 ohms |
| R ₂₁ : 1 kΩ | *R ₄₉ : 27 ohms |
| R ₂₂ : 100 ohms | R ₅₀ : 2,7 kΩ |
| R ₂₃ : 4,7 kΩ | *R ₅₁ : 27 ohms |
| R ₂₄ : 4,7 kΩ | *R ₅₂ : 27 ohms |
| R ₂₅ : 10 kΩ | *R ₅₃ : 27 ohms |
| R ₂₆ : 1,5 kΩ | *R ₅₄ : 27 ohms |
| R ₂₇ : 1 kΩ | R ₅₅ : 1 kΩ |
| R ₂₈ : 47 kΩ | |

Transistors

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| TR ₁ : BD 237 | TR ₄ : BC 547 B |
| TR ₂ : BD 238 | TR ₅ : BC 547 B |
| TR ₃ : BC 547 B | |

Condensateurs

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| C ₁ : 100 μF vert | C ₂₃ : 0,1 μF |
| C ₂ : 100 pF | *C ₂₄ : 0,1 μF |
| C ₃ : 1nF | *C ₂₅ : 10 μF 25 V |
| C ₄ : 3,3 μF | *C ₂₆ : 0,1 μF |
| C ₅ : 3,3 μF | *C ₂₇ : 10 μF 25 V |
| C ₆ : 100 μF 25 V | *C ₂₈ : 0,1 μF |
| C ₇ : 100 pF | *C ₂₉ : 10 μF 25 V |
| C ₈ : 39 pF | *C ₃₀ : 0,1 μF |
| C ₉ : 39 nF | *C ₃₁ : 10 μF 25 V |
| C ₁₀ : 100 μF 25 V | *C ₃₂ : 0,1 μF |
| C ₁₁ : 560 pF | *C ₃₃ : 10 μF 25 V |
| C ₁₂ : 220 μF 16 V | *C ₃₄ : 0,1 μF |
| C ₁₃ : 220 pF | *C ₃₅ : 10 μF 25 V |
| C ₁₄ : 0,1 μF | *C ₃₆ : 2200 μF 40 V |
| C ₁₅ : 100 μF 25 V | *C ₃₇ : 2200 μF 40 V |
| C ₁₆ : 0,1 μF | *C ₃₈ : 2200 μF 40 V |
| C ₁₇ : 100 μF 25 V | *C ₃₉ : 2200 μF 40 V |
| C ₁₈ : 100 μF 10 V vert | *C ₄₀ : 0,1 μF |
| C ₁₉ : 47 μF 25 V | *C ₄₁ : 0,1 μF |
| C ₂₀ : 10 μF 25V | *C ₄₂ : 0,1 μF |
| C ₂₁ : 1 nF | *C ₄₃ : 0,1 μF |
| C ₂₂ : 680 pF | |

Potentiomètres

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| *P ₁ : 2 × 10 kΩ | *P ₇ : 2 × 47 kΩ |
| *P ₂ : 4 × 100 kΩ | *P ₈ : 2 × 10 kΩ |
| *P ₃ : 4 × 100 kΩ | AJ ₁ : 100 kΩ |
| *P ₄ : 4 × 10 kΩ | AJ ₂ : 4,7 kΩ |
| *P ₅ : 4 × 10 kΩ | AJ ₃ : 22 kΩ |
| *P ₆ : 2 × 47 kΩ | AJ ₄ : 47 kΩ |

Circuits intégrés

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| IC ₁ : TL082 | IC ₅ : TL074 |
| IC ₂ : 1458 | Rg ₁ : 7915 |
| IC ₃ : 1458 | Rg ₂ : 7815 |
| IC ₄ : TL071 | |

Diodes

| |
|--|
| Ld ₁ : LED VERTE Ø 5 |
| Ld ₂ : LED ROUGE Ø 5 |
| Ld ₃ : LED ROUGE Ø 5 |
| *Ld ₄ : LED ROUGE Ø 5 |
| D ₁ à D ₇ : IN 914 |
| *D ₈ à D ₉ : IN 4002 |
| *Pt ₁ : pont B80C5000 |

Divers

| |
|--|
| I ₁ : Inter mini bipol. |
| I ₂ : Int Shadow 6 inv. |
| *TRA ₁ : torique 2 × 22 V 40 VA |

Coffret ESM rack 19 pouces deux unités, 8 boutons, câble secteur, prise secteur chassis, 2 × XLR mâles, 2 × DIN 5 broches chassis, 1 × UMD 12 broches, 8 entretoises de 10, visserie de 3, 7 clips pour LED Ø 5, 8 supports IC 8b, 2 supports IC 14 b, 2 équerres 20 × 20 × 30, 2 poignées.

NOTA : Tous les composants sont à prévoir en double sauf la rubrique DIVERS et ceux marqués d'un astérisque.



SM ELECTRONIC

20 bis, avenue des Clairions - 89000 Auxerre

Tél. : (86) 46.96.59



LE GUIDE RADIOAMATEUR 1985

Véritable
« HANDBOOK »
en français à la fois
simple et technique

TOME 1: 170 F; format: 18 x 25; + 15 de port normal ou 190 F recommandé.

TOME 1

1. RADIOAMATEURISME - Définition, Un peu d'histoire, Le code Q, Spectre des fréquences.
2. THEORIE DE L'ELECTRICITE - PRINCIPES - Courant continu, La Capacité dans les circuits C.C., Condensateurs, Inductances, Courant alternatif, Le décibel.
3. LAMPES, TUBES A VIDE - Données techniques, Types de lampes (diodes, triodes, tétrodes, pentodes), Applications, Tubes spéciaux.
4. SEMI-CONDUCTEURS - Diodes, Transistors Bi-polaires, FET, MOSFET, Thyristors, Unijonction, Les Circuits Intégrés, familles, interconnexions.
5. ALIMENTATIONS - Transformateurs, Redressement, Les multiplicateurs de tension, Tension & Intensité du secondaire alimentant un redresseur, Régulation Stabilisation, Limitation de courant et protection, Alimentation Haute-Tension, Autres systèmes d'alimentation, Régulateurs à découpage.
6. SYSTEMES DE RECEPTION H.F. - Circuits d'entrée, Etages mélangeurs (changements de fréquences), Oscillateur local, Oscillateur à verrouillage de phase (PLL), Oscillateurs à quartz, Fréquence intermédiaire, Fréquence Image, Amplification à fréquence intermédiaire et VCA, Sélectivité variable, Etouffeur de bruit (Noise-Blanker), Amplis FI pour FM à changement de fréquence, Différents modes de détection, VCA en BLU, Réalisation pratique: un récepteur HF 2 gammes.
7. RECEPTIONS VHF-UHF - Généralités, Circuits d'entrée VHF, Préamplificateurs, Figure de bruit, Les oscillateurs à Qz et multiplicateurs en VHF, Oscillateurs à verrouillage de phase, PLL en BLU, Circuits PLL à large bande, Circuits d'entrée en UHF, Choix de la fréquence intermédiaire, Les oscillateurs en UHF, Fréquence intermédiaire en UHF, Les scanners, Les convertisseurs de réception, Réalisation pratique: un récepteur moderne 144-146 MHz FM-BLU.
8. LA PROPAGATION - Les différentes propagations, les couches de l'atmosphère, intensité et polarisation de l'onde, L'onde de sol, l'onde de ciel, l'ionosphère, Influence du soleil sur la propagation, Rapport Ionisation-fréquence, Angle de départ, Rapport fréquence-angle, Comportement de l'onde, renvois, Points particuliers (direction, angle, déviation, disparition, Propagation sur les bandes décimétriques, Propagation en VHF-UHF, les différentes couches, Propagation météorique, etc. Une réalisation Amateur: la Sonde Anjou.

TOME 2 (parution début 1985)

1. MODES D'EMISSION (AM, FM, BLU, CW) - 2. AMPLIS MICROS (BLU, FM, AM)
3. EMETTEURS HF (mélanges, linéaires, transceivers) - 4. EMETTEURS VHF-UHF - 5. AMPLIS LINEAIRES VHF-UHF-SHF - 6. LES MOBILES (Equipelement, Antennes) - 7. COMMUNICATIONS SPECIALES (RTTY, ATV, SSTV) - 8. INTERFERENCES (détection et remède) - 9. ANTENNES HF - 10. ANTENNES VHF-UHF - 11. PYLONES (installation, capacité de portage, haubannage, rotors) - 12. LES RELAIS - 13. LES APPAREILS DE MESURES - 14. LA STATION

RÉCEPTION DES SATELLITES - MÉTÉOR MÉTÉOSAT - NOAA

de la parabole au téléviseur avec visualisation sur TV
par convertisseur analogique - digital à mémoires.

Intégralement décrit dans notre livre :



VHF-MÉTÉOSAT : 210 pages.

Tout un système de réception des images des satellites Météo - de la parabole au convertisseur Digital-Analogique à mémoire avec visualisation couleur/Pal (également, option Fac-similé ou tube cathodique). Avec disponibilité des kits pour réaliser les montages.

Prix : 188 F (+ 9,50 F de port)

ÉLECTRONICIENS

POUR FAIRE DES SOUDURES PRECISES ET RAPIDES
ET PROTEGER VOS SEMICONDUCTEURS
OPTEZ pour les ANTEX
70 PAYS DONT LES U.S.A. ET LE JAPON LES UTILISENT



Poste de soudure
TCSU1 à tempé-
rature contrôlée et
prise de terre anti-
statique.

Fers: CSTC 30W ou XSTC
40W à thermocouple incorporé.

XS 25 W
230V - 115V
24V - 12V


Support **ST4** pour
tous les fers
ANTEX



C 15 W
24V - 115V
220V

CS 17 W
230V
115V
24V
12V

MLXS 25 W 12V
Ce branchement sur
accu

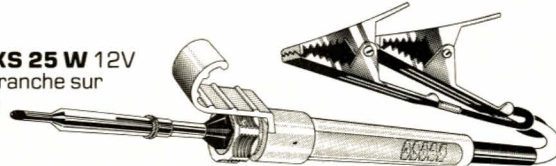

Grande variété de pannes
longue durée
Tout les fers secteur ont
une prise de terre

ANTEX

AGENTS GENERAUX POUR LA FRANCE
ETS V. KLIATCHKO

6 bis, Rue Auguste Vitu - 75015 PARIS
Tél: 577.84.46

demande de documentation RP
FIRME ou NOM
ADRESSE



Amplificateur de mesure et millivoltmètre

temps: ⏰ ⏰ ⏰

difficulté: 🧩 🧩 🧩

dépense: 💰 💰

Le sous-ensemble amplificateur

On en trouvera le schéma à la figure 1. A quelques détails près, la configuration de l'étage d'entrée, construit autour du transistor à effet de champ T_1 , rappelle celle de beaucoup d'amplificateurs pour oscilloscopes.

La résistance R_3 impose, lorsqu'on ouvre l'interrupteur K_1 , une impédance d'entrée normalisée à $1\text{ M}\Omega$, et qui conviendra pour nombre d'applications. Toutefois, certaines mesures s'accommodent mieux d'une impédance de $50\text{ }\Omega$ (impédance itérative de câbles coaxiaux, et impédance de sortie de tous les générateurs de qualité). On ferme alors l'interrupteur K_1 , ce qui met en service le groupement parallèle des résistances R_1 et R_2 , de $100\text{ }\Omega$ chacune (la valeur $50\text{ }\Omega$ n'appartient pas aux séries normalisées).

La composante continue éventuellement comprise dans le signal d'entrée, se trouve volontairement éliminée dès l'entrée, grâce à une liaison par condensateur. Celui-ci, pour autoriser la transmission des fréquences faibles, doit offrir une capacité élevée, ce qui impose le choix d'un modèle électrolytique, donc polarisé, le montage en série

Au laboratoire, les appareils de mesure, suivant en cela l'évolution rapide des techniques électroniques, offrent des performances toujours plus grandes : les constructeurs en bénéficient, qui proposent régulièrement des modèles nouveaux.

Pour d'évidentes raisons financières, l'amateur ne peut guère réactualiser son matériel au même rythme. Heureusement pour lui, certains accessoires de faible coût, et faciles à construire, élargissent à peu de frais les possibilités d'appareils existants. Le montage amplificateur que nous proposons ici, s'inscrit dans cette optique. Il rassemble, en fait, deux parties complémentaires : un sous-ensemble amplificateur linéaire à large bande passante (de 10 Hz à 3 MHz environ) ; un sous-ensemble détecteur fortement contre-réactionné, qui permet de transformer tout multimètre (ou galvanomètre) en millivoltmètre BF.

de C_1 et de C_2 permet de ne pas se soucier du signe de la tension appliquée, qui ne devra naturellement pas dépasser la tension de service des condensateurs. On remarquera enfin qu'en fermant K_1 , on diminue la constante de temps des circuits d'entrée, ce qui élève à 20 Hz environ la limite inférieure de la bande passante à -3 dB . On n'oubliera pas d'en tenir compte, et nous le rappelons d'ailleurs sur la façade.

Les diodes D_1 et D_2 , associées à R_4 , protègent le FET contre des surtensions accidentelles, grâce à leur seuil de 600 mV environ. Il faut alors compenser leurs capacités parasites, et celle de la porte de T_1 : c'est le rôle du condensateur C_1 . Enfin, R_5 interdit les oscillations à haute fréquence que pourrait provoquer

l'impédance d'entrée négative de T_1 , en HF.

Le FET travaille en drain commun, et on recueille les signaux à faible impédance, sur sa source. La diode zener DZ_1 , découplée par C_4 et polarisée à travers R_{13} , stabilise à $8,2\text{ volts}$ la tension d'alimentation des deux premiers étages.

On confie à T_2 , utilisé en émetteur commun, mais avec contre-réaction par la résistance R_{12} non découplée, le soin d'une première amplification de tension. Compte tenu de l'atténuation qu'introduit T_1 (gain voisin de $0,8$), et du choix des valeurs de R_{11} et de R_{12} , le gain global de l'ensemble T_1, T_2 s'établit à 10 .

La liaison de T_1 vers T_2 s'effectuant à travers le condensateur C_5 , une polarisation continue du deuxième

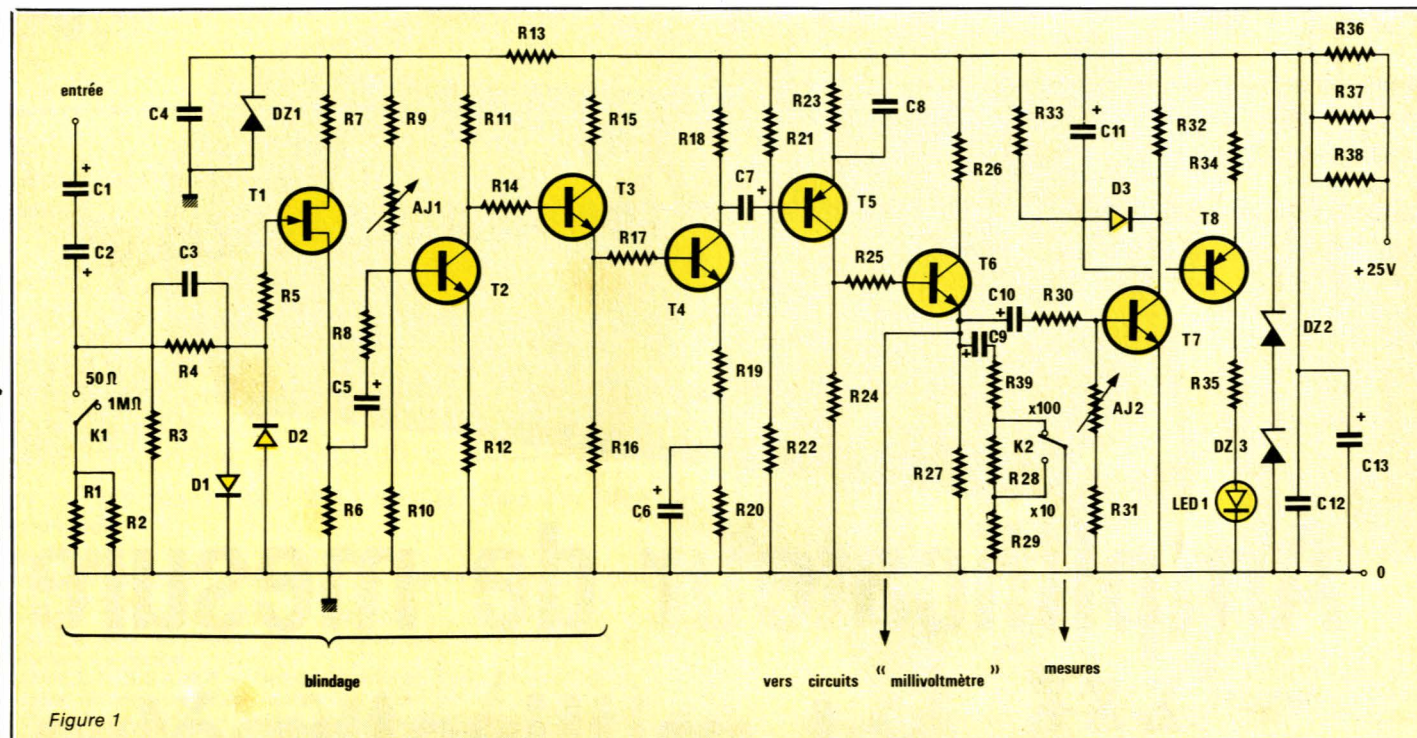


Figure 1

transistor s'impose. Elle est obtenue par un pont de base, et se règle par la résistance ajustable AJ1.

Une bande passante relativement grande, jointe à un gain suffisant, oblige à minimiser la capacité qui charge le collecteur de T2. Cet impératif justifie l'interposition de l'étage en collecteur commun T3, attaqué par une liaison directe, et qui délivre à son tour les signaux sous faible impédance, pour la commande du deuxième amplificateur de tension T4. Là encore, le découplage partiel de la résistance d'émetteur (C6 en parallèle sur R20) introduit une contre-réaction par R19, et linéarise le fonctionnement.

Les décalages successifs de la polarisation continue, et le souci de ne pas multiplier en cascade les diverses dérives thermique, conduisent à opter pour une liaison capacitive (condensateur C7) vers le dernier étage amplificateur de cette partie du montage, construit autour du PNP T5. Un petit condensateur C8, dans le circuit d'émetteur, apporte un découplage de R23 pour les fréquences élevées seulement, et élargit donc la bande passante. On sort finalement à basse impédance, sur l'émetteur de T6.

Avec les différentes valeurs de résistances choisies, l'ensemble des circuits englobant les transistors T1 à T6 procure un gain en tension de 300. Cette valeur, un peu bizarre, résulte de la recherche d'un signal d'amplitude maximale pour la commande des circuits du milli-voltmètre,

à partir de l'émetteur de T8. Elle peut être appréciée, également, lorsqu'on utilise ce sous-ensemble en préamplificateur linéaire, pour augmenter la sensibilité d'un oscilloscope par exemple. Dans ce cas, la sortie « mesures » sera prise directement sur l'armature négative de C9. Le commutateur K2, associé au diviseur R28 et R29, sélectionnera respectivement des gains de 300 ou de 30.

Notre habitude du système décimal rend plus commode, toutefois, l'utilisation de facteurs multiplicatifs 10 et 100. Ceux qui, pour le préamplificateur, préfèrent sélectionner ces deux valeurs de gain, ajouteront simplement la résistance R39, qui introduit une atténuation supplémentaire de rapport 3. Dans le cas contraire, un strap remplacera R39 sur le circuit imprimé.

Les circuits de préamplification s'alimentent sous une tension de 10 volts, imposée par l'ensemble des zener DZ2 et DZ3 (plus stables en température qu'une unique diode de 10 volts). La résistance de polarisation, qui doit dissiper sans échauffement environ 1/2 watt, résulte de la mise en parallèle de R36, R37 et R38, raccordées au + 25 volts de l'alimentation générale.

Indicateur de surcharge


Revenons à l'hypothèse de l'utilisation du préamplificateur de mesu-

res aux fins d'augmenter la sensibilité d'un oscilloscope : on applique le signal testé sur l'entrée de l'appareil, et on examine sa forme sur l'écran. Le préamplificateur n'offrant d'utilité que pour des signaux de très faible amplitude, ces derniers, n'excédant pas quelques millivolts, voire quelques centaines de microvolts, ne peuvent être visualisés directement. Il faut donc faire toute confiance au traitement subi dans le préamplificateur, et s'assurer que celui-ci n'introduit pas ses propres déformations. Or, de tels incidents risquent de se produire lorsqu'on sature les derniers étages, ce qui n'est directement pas contrôlable.

Pour lever pareille incertitude, nous avons prévu un indicateur de surcharge, qui met en œuvre les transistors T7 et T8. Sa base, en continu, n'étant reliée qu'à la masse, à travers R31 et AJ2, T7 reste normalement bloqué, et aucun courant ne traverse son collecteur.

Toutefois, les tensions alternatives de l'émetteur de T6 parviennent à la base de T7, par le condensateur C1. Elles subissent une atténuation réglable dans le pont R30, R31 et AJ2. Lorsque, au point commun à R30 et R31, les crêtes atteignent environ 600 mV, T7 entre en conduction, et charge le condensateur C11 via la diode D3. La différence de potentiel aux bornes de C11 provoque à son tour la conduction du PNP T8, donc l'allumage de la diode électroluminescente LED1, qui signale la surcharge. La résistance R33 assure la

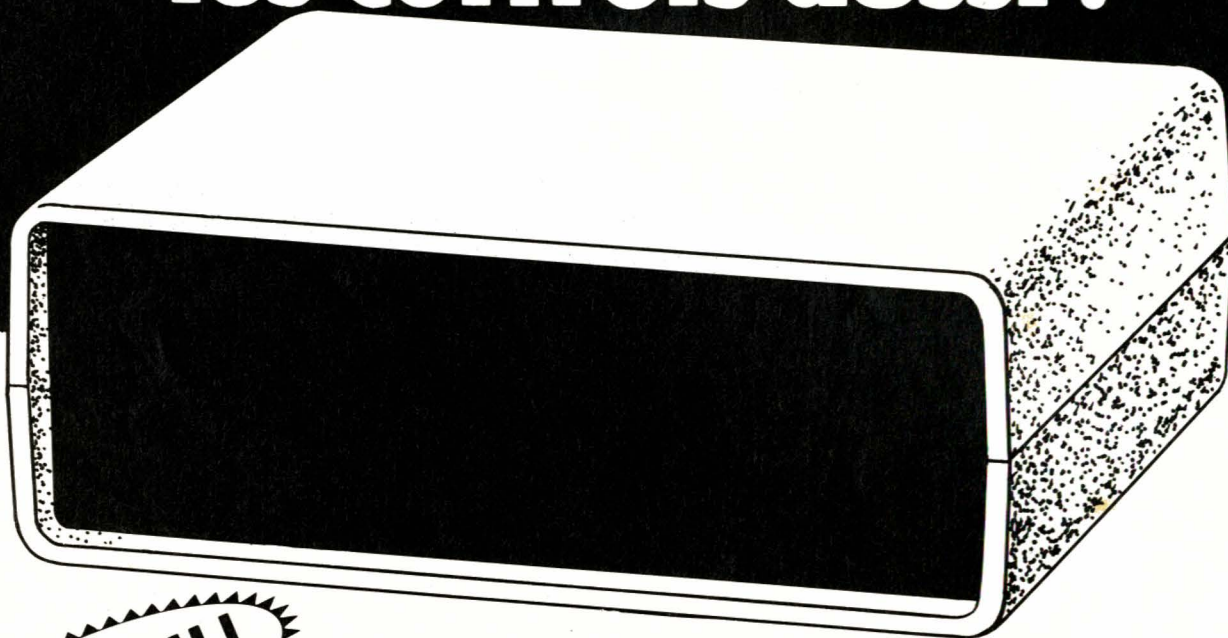Les besoins changent les coffrets aussi !



NOUVEAU !

hobbybox®

Coffrets en thermoplastique anti-choc, robustes et légers, avec faces avant et arrière en plastique 2 mm • Assemblage par deux vis • Pieds pour fixation de circuits imprimés • Prix compétitifs. Jugez plutôt ! Livrables également avec faces avant et arrière en aluminium. Emballage individuel sous blister.

6 MODELES DEJA DISPONIBLES

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| AC 11P | 120x60x80 | 17 F |
| AC 12P | 120x90x80 | 20 F |
| AC 22P | 120x120x80 | 24 F |
| AL 11P | 120x60x140 | 22 F |
| AL 12P | 120x90x140 | 36 F |
| AL 22P | 120x120x140 | 38 F |

En vente chez tous les spécialistes

Distributeur exclusif pour la France


FRANCLAIR-ELECTRONIQUE - BP 42 - 92133 Issy-les-Moulineaux

Tous les mois dans la revue technique «LE MONITEUR DE L'ELECTRICITE»

2 à 12, rue de Bellevue 75019 Paris — Tél.: 200-33-05

ne manquez pas de consulter
la sélection des
APPELS D'OFFRES
des marchés publics et privés
comportant un lot «électricité»

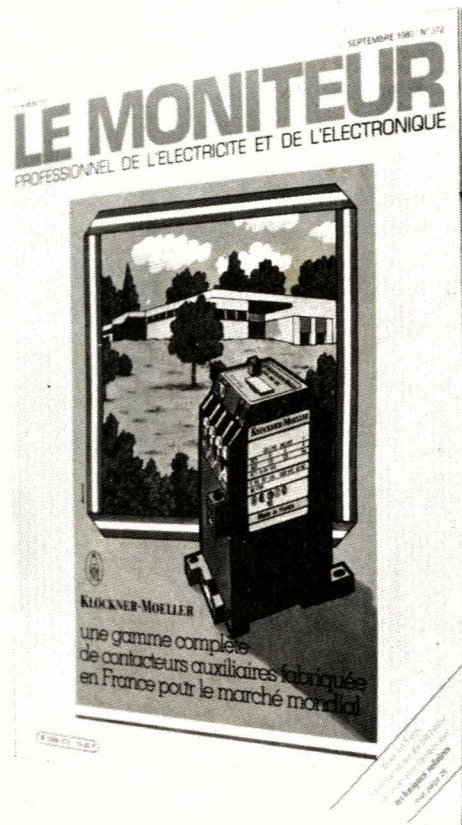et le barème actualisé des prix moyens
des travaux d'installations électriques courantes



Bon pour un exemplaire gratuit
à retourner à : PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD
Service Diffusion Abonnement 2 à 12 rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19
Il est indispensable de nous indiquer 2 fois vos nom et adresse

LE MONITEUR PROFESSIONNEL DE L'ELECTRICITE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nom | Nom |
| Prénom | Prénom |
| N° Rue | N° Rue |
| Code postal Ville | Code postal Ville |


Selectronic

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE - Tél. (20) 55.98.98

• Paiement à la commande : Ajouter 20 F pour frais de port, et emballage. Franco à partir de 500 F • Contre-remboursement : Frais d'emballage et de port en sus
Magasin de vente, ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, du mardi au samedi soir. Le lundi après-midi de 15 h à 19 h. Tél. (20) 55.98.98. Telex 820939 F.

MOTRON 1

UN KIT
SENSATIONNEL !

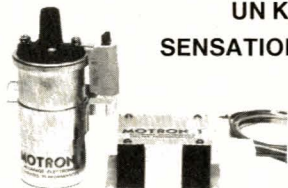

LE PLUS MODERNE DES ALLUMAGES
ELECTRONIQUES

Notre système utilise les circuits les plus récents développés par les américains en électronique automobile. Son principal avantage réside dans l'exploitation maximale des possibilités de la bobine d'allumage. Energie constante et "DWEEL" ajusté automatiquement à tous les régimes.

- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue
- Réduction de consommation - Boîtier compact - Idéal pour auto-moto-bateau, etc...
Documentation détaillée sur simple demande.
Le kit complet, fourni avec bobine d'allumage spéciale "MOTRON" réf. 15.31.6010 **520,00 F**

THERMOMETRE DIGITAL AUTONOME

INDISPENSABLE !
ECONOMIQUE




Près de 6 mois de fonctionnement ininterrompu sur une pile de 9 v. !
- 55 à +150 °C
(Résolution : 0,1 °C)

LE KIT (1 sonde) réf. 15.29.0521 **275,00 F**

LE KIT (2 sondes
+ commut.) réf. 15.29.0524 **320,00 F**

SALON DE LA MESURE EN KIT

- CAPACIMETRE DIGITAL EN KIT

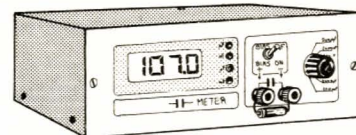


Permet de mesurer les condensateurs de tous types ainsi que les diodes VARICAP, de 0,5 pF à 20.000 F. Affichage LCD.
Le kit complet avec coffret spécial
et face avant gravée réf. 15.29.0681 **695,00 F**

- GENERATEUR D'IMPULSIONS EN KIT

Impulsions de 100 ns à 1 s. Intervalle variable de 100 ns à 1 s.
Sortie variable de 2 à 15 V et TTL.

Le kit complet avec coffret
et face avant gravée réf. 15.29.0702 **750,00 F**

GENERATEUR DE FONCTIONS

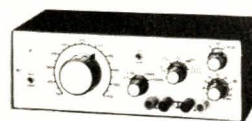

Caractéristiques
principales :

- gammes de fréquences :
de 10 Hz à 220 kHz en
8 gammes (échelle linéaire)
- signaux délivrés : sinus,
carré, triangle, dents de scie
et impulsions.

- Tension de sortie : ajustable de 0 à 1 V. eff. en 3 gammes, plus
une sortie TTL - Distorsion en sinus : 0,5 %.

Notre kit est livré complet avec circuit imprimé sérigraphié,
coffret spécial peint, face avant percée et gravée, boutons,
notice et accessoires au

PRIX SPECIAL de réf. 15.29.0011 **475,00 F**

L'OUVRAGE DE REFERENCE ! CATALOGUE SELECTRONIC 84-85

Retournez le bon de réservation ci-contre à :
SELECTRONIC : 11, rue de la Clef, 59800 LILLE

Je désire recevoir le catalogue SELECTRONIC 84-85. Ci-joint 12 F en
timbres postes.

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

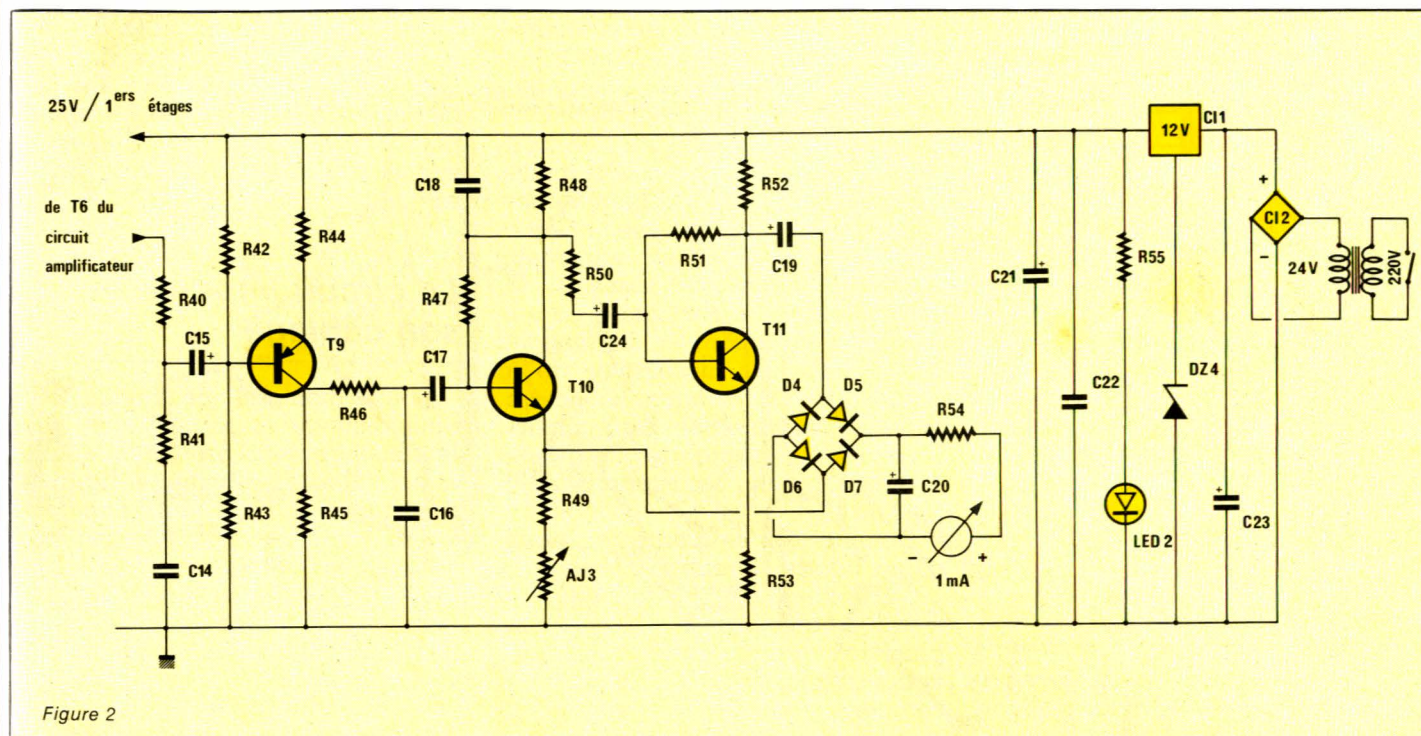


Figure 2

décharge de C_{11} , pour qu'une brève surcharge n'entraîne pas un allumage trop prolongé de la LED : on a choisi une constante de temps voisine de 1,5 seconde.

Au moment de la mise au point, on réglera le seuil d'indication par l'intermédiaire de la résistance ajustable AJ_2 ; nous reviendrons, plus loin, sur cette opération.

La section millivoltmètre

On connaît les difficultés inhérentes à la mesure des très faibles tensions alternatives, par le biais d'un galvanomètre. Cette mesure, qui nécessite un redressement préalable, se heurte au seuil de détection des diodes : 0,6 volt pour le silicium, et 0,3 volt pour le germanium. Une simple amplification préalable ne résout pas le problème, car elle n'élimine pas le seuil, et ne compense pas le manque de linéarité de la caractéristique.

La solution depuis longtemps classique, consiste à englober le détecteur, et l'appareil de mesure, dans une boucle de contre-réaction établie sur l'amplificateur. Nous avons d'ailleurs, dans ces colonnes, déjà proposé un montage de ce genre. Mais l'appareil cité, voulu très simple, souffrait encore d'un manque de linéarité dont se sont plaints quelques lecteurs.

Ici, le problème trouve sa solution dans la présence, en amont du millivoltmètre, du préamplificateur de

mesures qui apporte déjà un gain de 300. L'amplitude du signal qu'il délivre permet d'appliquer, au millivoltmètre proprement dit, un taux de contre-réaction très élevé. On atteint alors une linéarité meilleure que 2 % dès que sont franchies les premières divisions de l'échelle (5 % de la déviation totale), et meilleure que 1 % en fin d'échelle. Nous espérons, par ces performances, satisfaire les plus exigeants. Ajoutons, pour eux, que la bande passante à -1 dB, s'étend au-delà de 50 kHz, et suffit donc très largement au besoins de la basse fréquence.

Le schéma de la section millivoltmètre est proposé en figure 2. À partir de l'émetteur de T_6 , les signaux préamplifiés parviennent sur R_{40} , puis, à travers le condensateur C_{15} , sur la base du PNP T_9 , que polarise le pont R_{42} , R_{43} . On peut s'interroger sur l'utilité de T_9 qui, chargé par des résistances égales dans son émetteur et dans son collecteur, ne fournit aucun gain en tension. Pourquoi, alors, n'avoir pas utilisé un traditionnel étage en collecteur commun ?

Le principal écueil auquel se heurte la conception d'un appareil comme celui que nous décrivons, réside dans la coexistence de gains élevés (près de 100 000 en boucle ouverte pour l'ensemble de la chaîne), de déphasages successifs dus à la multiplicité des étages, et d'inévitables tensions de bruit, ne serait-ce qu'à cause de l'alimentation. T_9 fait partie des éléments destinés à lutter contre l'entrée en oscilla-

tions : l'espace base-collecteur y joue le rôle d'un tampon contre les tensions de bruit.

On notera d'ailleurs l'abondance des précautions prises à cette fin : C_{14} , C_{16} et C_{18} entrent dans la composition de filtres successifs qui éliminent les fréquences élevées (d'où limitation de la bande passante), et, par leurs déphasages propres, compensent ceux des circuits amplificateurs.

Les techniques de polarisation de T_{10} et de T_{11} paraîtront familières à ceux qui ont connu les transistors à leurs débuts. Les résistances R_{47} et R_{51} commandent les bases en courant, mais à partir de chaque collecteur. On cumule ainsi une stabilisation du point de fonctionnement, et une réaction négative vis-à-vis des signaux alternatifs.

Le redressement à double alternance par les diodes D_4 à D_7 , et la lecture par le galvanomètre G (1 mA à pleine déviation), s'insèrent dans la boucle de contre-réaction établie entre le collecteur de T_{11} et l'émetteur de T_{10} . En réglant le taux de cette contre-réaction, l'ajustable AJ_3 dose la sensibilité.

L'alimentation générale, très classique, comprend un redresseur en pont (CI_2), un filtrage par C_{22} , et une stabilisation par régulateur intégré (CI_1). L'expérience nous a montré que trop de revendeurs ne tenaient pas en stock les régulateurs de 24 volts. Pour éviter les difficultés d'approvisionnement, nous avons alors choisi un régulateur 12 volts,

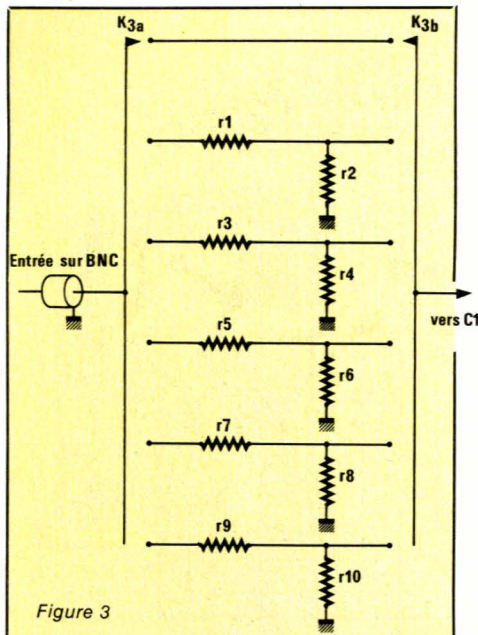


Figure 3

dont la tension de sortie est élevée à 24 ou 25 volts grâce à la diode zener DZ_4 .

La diode électroluminescente LED_2 , polarisée par R_{55} , sert de témoin de mise sous tension.

Le problème de l'atténuateur d'entrée

Nous distinguerons, pour discuter ce problème, les différentes utilisations possibles : préamplificateur pour oscilloscope, millivoltmètre BF à haute impédance d'entrée, et millivoltmètre AF à basse impédance d'entrée.

Aucun oscilloscope moderne n'offre, sur son entrée verticale, une sensibilité inférieure à 30 millivolts crête à crête par division, et la majorité d'entre eux descendent à 10 millivolts crête-à-crête. À partir de signaux présentant cette amplitude, et à fortiori des amplitudes plus élevées, l'usage du préamplificateur devient sans intérêt, et on attaquera directement l'oscilloscope.

Pour des signaux de moins de 10 millivolts crête-à-crête, le préamplificateur, d'un gain maximal de 300, délivre des signaux de sortie de 3 volts d'amplitude, sans atteindre encore l'écrêtage par saturation des derniers étages. Il apparaît donc inutile de prévoir un atténuateur d'entrée, de type obligatoirement compensé en fréquence, donc de réalisation délicate. Remarquons que dans la position « $\times 30$ » (ou $\times 10$ si on a choisi cette option), les signaux d'entrée ne dépassent pas 100 mV crête-à-crête : ils restent très

au dessous de l'écrêtage de sécurité introduit par les diodes D_1 et D_2 , qui n'entre en action qu'au delà d'une amplitude de 1 volt crête-à-crête.

Dans le cas de l'utilisation en millivoltmètre BF, différentes sensibilités à pleine échelle deviennent nécessaires, on pourra choisir soit l'échelonnement 1, 2, 5, 10, etc, soit, mieux encore, l'échelonnement 1, 3, 10 etc., qui nécessite moins de cellules d'atténuation, et correspond aux sensibilités successives de la plupart des multimètres. La lecture, sur ces derniers, en sera facilitée, puisqu'elle ne demande plus qu'une conversion dans des rapports multiples de 10.

Comme on se contente, alors, d'une bande passante inférieure à 100 kHz à -3 dB (environ 50 kHz à -1 dB), l'atténuateur ne présente plus les mêmes exigences : on pourra se dispenser des capacités de compensation. Sa structure devient alors celle de la figure 3. Les valeurs des diverses résistances tiennent compte de deux facteurs :

- La résistance d'entrée de 1 M Ω (R_3 du schéma de la figure 1) de l'amplificateur.

- La nécessité de conserver, sur toutes les gammes, une impédance d'entrée constante, elle-même fixée à 1 M Ω , en amont de l'atténuateur.

Les valeurs de r_1 à r_{10} qui satisfont ces conditions, sont données dans la nomenclature. À chaque fois, nous avons donné la valeur exacte obtenue par le calcul, pour une tolérance de 1 %, puis la valeur approchée de la série à 5 %, qui nous semble largement suffisante. Dans certains cas, et toujours pour une précision de 5 %, il sera nécessaire d'effectuer des groupements de résistances : nous les avons signalés.

Compte-tenu de la bande passante traitée, un commutateur double de qualité courante suffit pour K_{3a} et K_{3b} . Il s'agit d'un modèle à six positions, et deux circuits, grâce auquel on obtient (en valeurs efficaces pour des tensions sinusoïdales) les sensibilités suivantes à pleine échelle : 3 mV, 10 mV, 30 mV, 100 mV, 300 mV et 1 V (valeurs efficaces).

Les faibles tensions véhiculées nécessitent des précautions de blindage. On effectuera l'entrée sur une prise BNC. La liaison entre BNC et K_{3a} , puis entre K_{3b} et le circuit imprimé, se fait par de courts morceaux de câble coaxial. Toutes les masses seront ramenées sur le point de masse d'entrée du circuit imprimé (voir les figures 4 et 5).

Reste enfin le cas de l'entrée à

basse impédance, sur 50 Ω . Il aurait fallu, pour elle, un autre atténuateur. Mais, dans la pratique, l'emploi de cette impédance réduite ne s'applique qu'aux faibles tensions et, là encore, on pourra se passer d'atténuateur.

Le circuit imprimé et son câblage

Tout le montage : pramplificateur, millivoltmètre et alimentation (sauf le transformateur) prend place sur le circuit imprimé dessiné en figure 4. Il est impératif, si on veut éviter de se battre avec des accrochages persistants, de respecter scrupuleusement ce dessin, en conservant notamment la largeur des pistes, et en particulier de la piste de masse. Cette dernière n'entoure pas complètement le circuit : dans l'hypothèse contraire, elle formerait une boucle avide de tous les rayonnements électromagnétiques voisins.

La bande de cuivre perpendiculaire à la piste de masse, et qui sépare les premiers étages du reste du montage, constitue un blindage plan, lui aussi indispensable.

La figure 5, et nos photographies, guideront la mise en place des composants. Ne pas oublier que les condensateurs C_1 et C_2 sont montés en opposition. Précisons, enfin, qu'une réalisation où, comme nous le voyons trop souvent, les composants s'avachissent dans les positions les plus invraisemblables, serait irrémédiablement vouée à l'échec. Le soin apporté au câblage est un facteur essentiel de réussite, quand on joue avec les gains élevés, et les signaux faibles.

Le montage final

La maquette a été installée dans un coffret ESM, de référence EC 20/08 FA (façade en aluminium). Pour éliminer tout problème de reproductibilité, nous conseillons vivement de respecter ce choix, et d'adopter, pour l'emplacement des composants de la façade, la disposition de la maquette originale.

Le circuit imprimé prend place sur le fond du boîtier, où il est maintenu par quatre vis, et des entretoises de 8 mm de hauteur. On fixera le transformateur d'alimentation contre la face arrière, tout à fait sur la droite, pour l'éloigner des étages d'entrée.

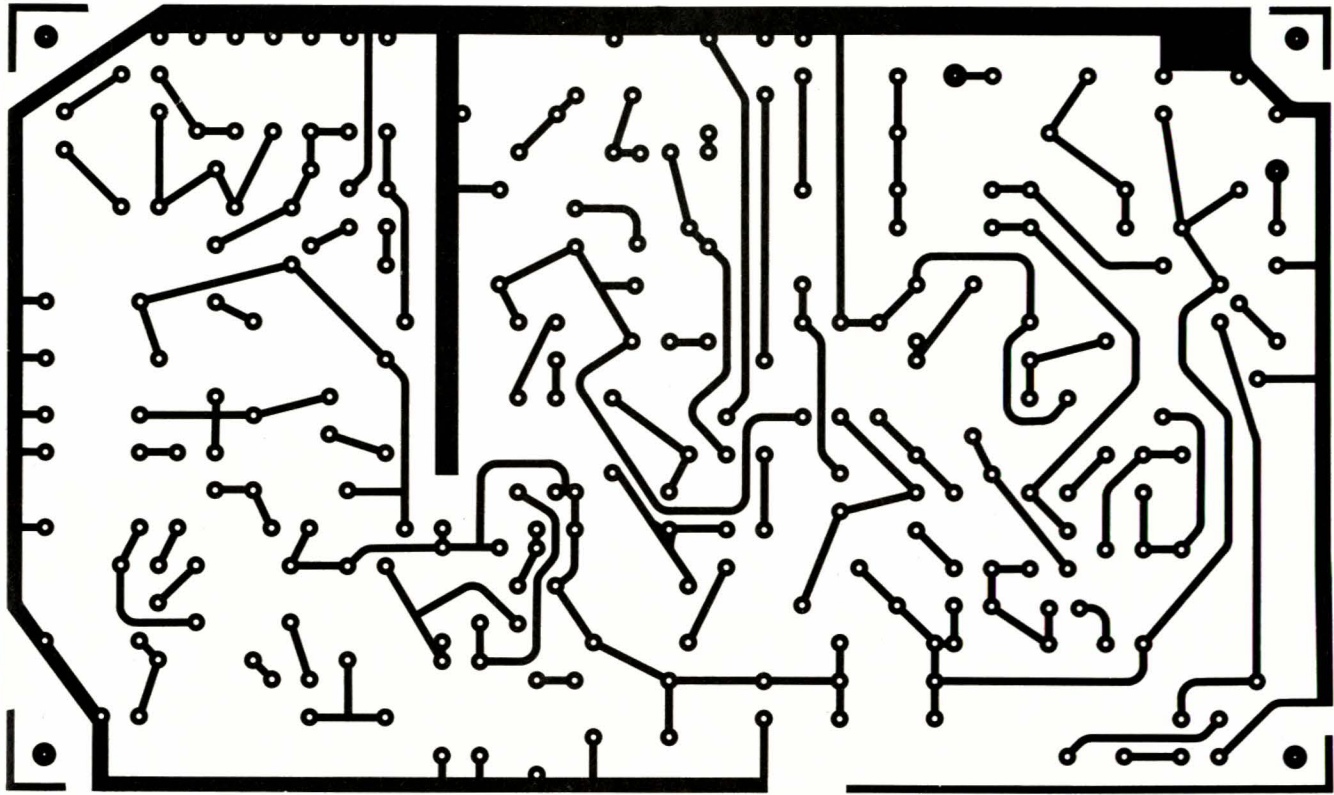


Figure 4

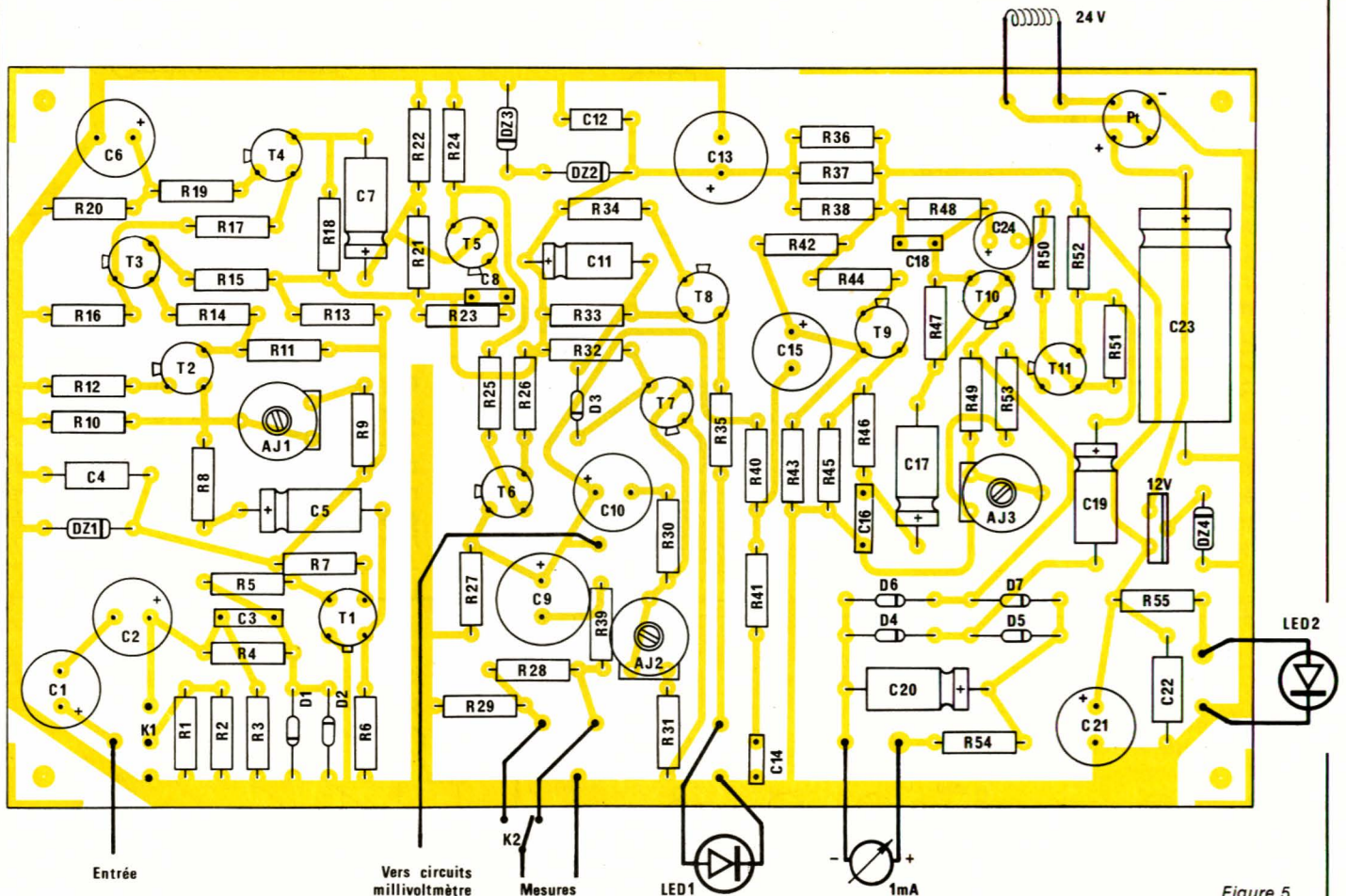


Figure 5

Réalisation

Le dessin de la figure 6 indique le plan de perçage de la face avant, et celui de la figure 7 montre la disposition à adopter pour les différentes interconnexions. Sur nos photographies, on remarquera la présence d'un blindage autour de l'atténuateur. On pourra le construire dans de la tôle mince, conformément aux indications de la figure 8.

La mise au point de l'étalonnage

Après une ultime vérification du câblage, on commencera par contrôler les tensions d'alimentation : 24 à 25 volts pour l'alimentation générale, 10 à 11 volts aux bornes de l'ensemble des zener DZ₂ et DZ₃, et enfin 8,2 volts sur DZ₁.

En l'absence de signal d'entrée, il faut maintenant régler la polarisation de l'ensemble T₂, T₃, T₄, en agissant sur la résistance ajustable AJ₁. On doit obtenir, sur l'émetteur de T₄, une tension continue de 7 volts.

On applique maintenant un signal sinusoïdal à 1 000 Hz environ sur l'entrée, et on règle son amplitude pour obtenir 3 volts crête-à-crête sur l'émetteur de T₆. On contrôlera à l'oscilloscope la qualité de ce signal, qui ne doit pas manifester d'écrtage. Si un tel écrtage apparaissait de façon unilatérale (sur les pointes positives ou sur les pointes négatives), il faudrait retoucher légèrement AJ₁.

Toujours en présence d'un signal sur l'entrée, l'étape suivante consiste à régler le seuil d'entrée en action de l'indicateur d'écrtage. Pour cela, on augmente légèrement l'amplitude (3,3 volts environ sur l'émetteur de T₆), et on agit sur l'ajustable AJ₂ pour que la diode électroluminescente LED₁ commence juste à s'allumer.

Le réglage des circuits du millivoltmètre porte sur le taux de contre-réaction, et s'effectue par AJ₃. Pour cela, on branche en sortie un galva-

Nomenclature

Résistance 0,5 watt à ± 5 %

| | |
|--|-----------------------------------|
| R ₁ et R ₂ : 100 Ω | R ₂₃ : 270 Ω |
| R ₃ : 1 M Ω | R ₂₄ : 1,2 kΩ |
| R ₄ : 100 kΩ | R ₂₅ : 33 Ω |
| R ₅ : 220 Ω | R ₂₆ : 10 Ω |
| R ₆ : 470 Ω | R ₂₇ : 820 Ω |
| R ₇ : 15 Ω | R ₂₈ : 1 kΩ (ou 330 Ω) |
| R ₈ : 22 Ω | R ₂₉ : 100 Ω (ou 33 Ω) |
| R ₉ : 56 kΩ | R ₃₀ : 3,3 kΩ |
| R ₁₀ : 22 kΩ | R ₃₁ : 470 Ω |
| R ₁₁ : 1 kΩ | R ₃₂ : 3,9 kΩ |
| R ₁₂ : 82 Ω | R ₃₃ : 150 kΩ |
| R ₁₃ : 100 Ω | R ₃₄ : 18 Ω |
| R ₁₄ : 100 Ω | R ₃₅ : 820 Ω |
| R ₁₅ : 10 Ω | R ₃₆ : 820 Ω |
| R ₁₆ : 1 kΩ | R ₃₇ : 820 Ω |
| R ₁₇ : 47 Ω | R ₃₈ : 820 Ω |
| R ₁₈ : 1 kΩ | R ₃₉ : strap (ou 1 kΩ) |
| R ₁₉ : 100 Ω | R ₄₀ : 2,7 kΩ |
| R ₂₀ : 820 Ω | R ₄₁ : 1,5 kΩ |
| R ₂₁ : 22 kΩ | R ₄₂ : 47 kΩ |
| R ₂₂ : 82 kΩ | R ₄₃ : 100 kΩ |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| R ₄₄ : 1 kΩ | R ₄₈ : 2,7 kΩ | R ₅₂ : 3,3 kΩ |
| R ₄₅ : 1 Ω | R ₄₉ : 330 Ω | R ₅₃ : 10 Ω |
| R ₄₆ : 3,9 kΩ | R ₅₀ : 22 Ω | R ₅₄ : 1 kΩ |
| R ₄₇ : 220 kΩ | R ₅₁ : 100 kΩ | R ₅₅ : 2,2 kΩ |

Résistances de l'atténuateur

| | Valeur exacte | Valeur approchée |
|-----------------|---------------|------------------|
| r ₁ | 700 kΩ | 680 kΩ |
| r ₂ | 428 kΩ | 390 kΩ + 39 kΩ |
| r ₃ | 900 kΩ | 910 kΩ |
| r ₄ | 111 kΩ | 100 kΩ + 10 kΩ |
| r ₅ | 970 kΩ | 1 MΩ |
| r ₆ | 30,9 kΩ | 27 kΩ + 3,9 kΩ |
| r ₇ | 990 kΩ | 1 MΩ |
| r ₈ | 10,1 kΩ | 10 kΩ |
| r ₉ | 997 kΩ | 1 MΩ |
| r ₁₀ | 1 kΩ | 1 kΩ |

Résistances ajustables (Piher horizontales)

| | |
|-------------------------|------------------------|
| AJ ₁ : 47 kΩ | AJ ₂ : 1 kΩ |
| | AJ ₃ : 1 kΩ |

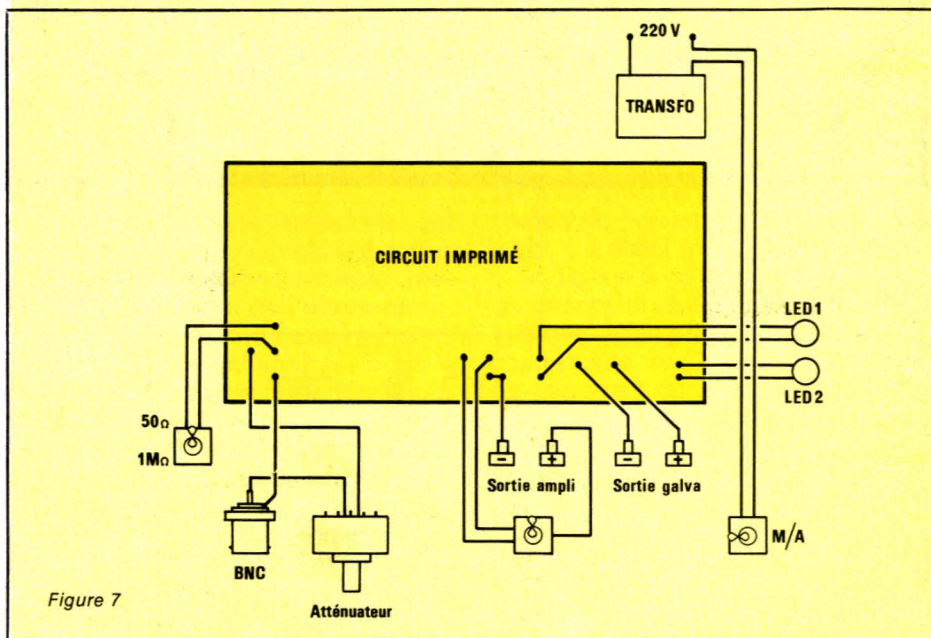


Figure 7

nomètre de 1 mA à pleine déviation, qui sera le plus souvent le contrôleur universel utilisé en milliampèremètre continu. Toujours pour une fréquence d'environ 1 000 Hz, on ajuste la tension d'entrée à 1 volt efficace (2,828 volts crête-à-crête), en commutant l'atténuateur sur ce calibre.

On règle alors AJ₃ pour obtenir la pleine déviation du galvanomètre.

L'adaptateur amplificateur est maintenant prêt à vous rendre de nombreux services, et vous en apprécierez rapidement l'universalité.

R. RATEAU

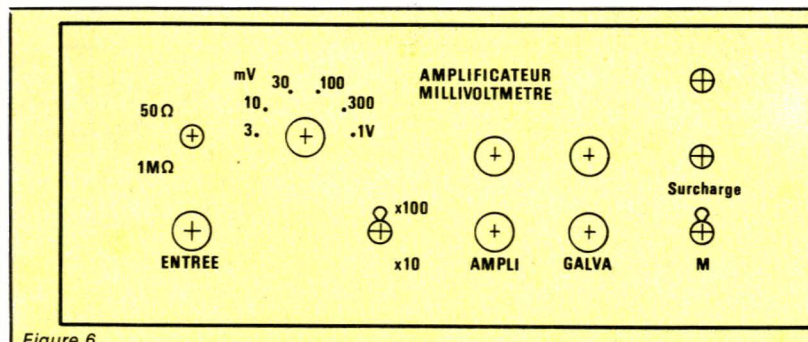


Figure 6


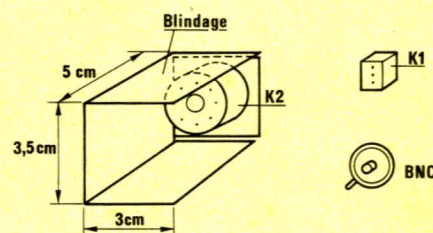


Figure 8

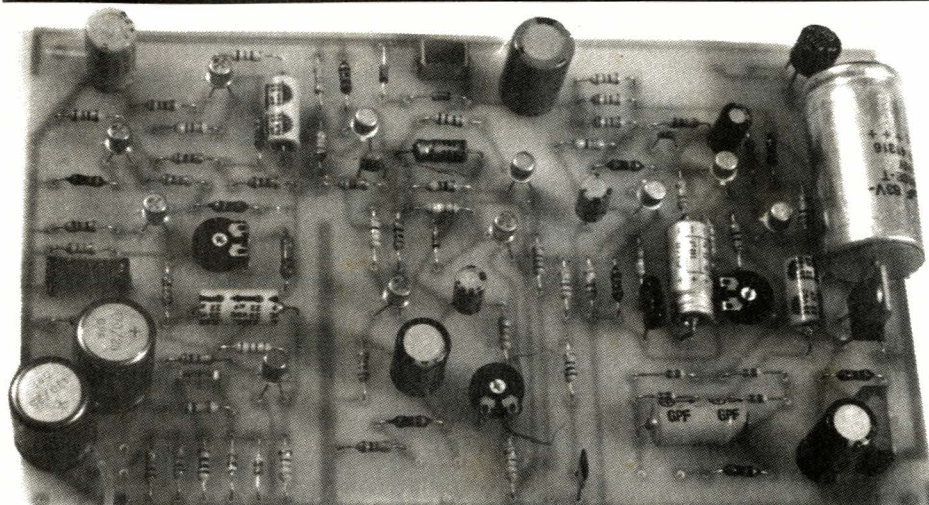

Condensateurs

C₁ et C₂: 470 μ F (électrolytiques 25 volts) vertical
 C₃: 4,7 nF
 C₄: 1 μ F
 C₅: 22 μ F (électrolytique 25 volts)
 C₆: 100 μ F (électrolytique 25 volts)
 C₇: 22 μ F (électrolytique 25 volts)
 C₈: 220 pF
 C₉: 220 μ F (électrolytique 25 volts)
 C₁₀: 47 μ F (électrolytique 25 volts)
 C₁₁: 10 μ F (électrolytique 25 volts)

C₁₂: 220 nF
 C₁₃: 470 μ F (électrolytique 25 volts)
 C₁₄: 33 pF
 C₁₅: 47 μ F (électrolytique 25 volts)
 C₁₆: 330 pF
 C₁₇: 100 μ F (électrolytique 25 volts)
 C₁₈: 22 pF
 C₁₉: 22 μ F (électrolytique 25 volts)
 C₂₀: 100 μ F (électrolytique 25 volts)
 C₂₁: 100 μ F (électrolytique 40 volts)
 C₂₂: 1 μ F
 C₂₃: 1 000 μ F (électrolytique 40 volts)
 C₂₄: 22 μ F (électrolytique 25 volts)

Diodes

D₁ à D₇: 1 N 4148
 DZ₁: Zener 8,2 volts (400 mW)
 DZ₂, DZ₃: Zener 5,1 volts (400 mW)
 DZ₄: Zener 12 volts (400 mW)
 LED₁, LED₂: diodes électroluminescentes rouges

Transistors

T₁: 2 N 4416
 T₂, T₃, T₄, T₆, T₇: 2 N 2369
 T₅, T₈, T₉: 2 N 2907
 T₁₀, T₁₁: 2 N 2222

Circuits intégrés

CI₁: régulateur 12 volts
 CI₂: pont redresseur 100 volts 500 mA

Transformateur

220 V \rightarrow 24 V / 10 VA

Coffret

ESM référence EC 20/08 FA

Divers

1 prise BNC
 2 douilles femelles 4 mm
 1 commutateur 2 circuits 6 positions
 1 inverseur miniature
 2 interrupteurs miniatures


Relais statique, continu, sortie « HEXFET » à performances exceptionnelles

INTERNATIONAL RECTIFIER vient d'introduire une nouvelle gamme de relais, la série CRYDOM 1-D.C., faisant appel à un étage de sortie HEXFET* pouvant commuter des courants continus jusqu'à 40 Ampères.

Cette nouvelle série étend les domaines d'application des relais statiques aux alimentations ininterrompues, par exemple, ainsi qu'aux commandes de moteurs à courant continu de forte puissance, aux alimentations d'ordinateurs et au contrôle d'ascenseurs.

L'utilisation d'un transistor HEXFET de puissance dans l'étage de sortie contribue à l'amélioration des caractéristiques, et ce de manière considérable, en ce qui concerne une très faible résistance directe, une absence de tension secondaire de claquage, une facilité de montage en parallèle et enfin une grande stabilité en fonction de la température.

The HEXFET® Relay

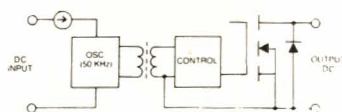

La puissance de coupure des relais standard est de 40 A, sous 100 Vcc et de 12 A sous 200 Vcc. Des modèles utilisables sous 500 Vcc peuvent être réalisés sur demande. La tension d'isolement est de 2,5 kV eff, entre entrée et sortie ainsi qu'entre circuit et embase.

Le circuit d'entrée de ces nouveaux relais peut être commandé à partir de la plupart des circuits logiques et il ne requiert pas plus de 1,6 mA sous 5 Vcc. Le signal continu de commande active un oscillateur de 50 kHz, couplé au moyen d'un transformateur avec le circuit de sortie.

Ces relais sont fournis dans les boîtiers industriels standard de la série CRYDOM et sont équipés de connexions à vis.

*HEXFET est une marque déposée de « INTERNATIONAL RECTIFIER », constructeur de semiconducteurs MOSFET de puissance.

INTERNATIONAL RECTIFIER
 17, bd Arago, Z.I. de Villemilan,
 91320 WISSOUS. Tél. : (6) 920.70.50